




E-BOOK

- www.BDeBooks.com
- FB.com/BDeBooksCom
- BDeBooks.Com@gmail.com

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৪ বছর মেয়াদি প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির চতুর্থ সেমিস্টারের পাঠ্যপুন্তকরূপে নির্ধারিত

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

ELECTRICAL ENGINEERING DRAWING

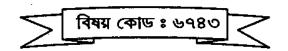

রচলাম

এ.এইচ.এম. দেলোয়ার হায়দার

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)

বিসিএস (টেক এডু)

লাইফ ফেলো আইইবি

ইন্সট্রান্তর (ইলেকট্রিক্যান)

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সম্পাদলায়

মোঃ আবুল কাসেম মজুমদার

বিএসসি-ইন-টেক এডুঃ (১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান)

(ইলেকট্রক্যাল আন্ড ইলেকট্রনিকস্ ইঞ্জিঃ)

চীক ইনস্ট্রান্টর (ইলেকট্রিক্যান)

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট



৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

প্রকাশক

रक भावतिक्तम्बन्-अद्य भक्त राखी काराबादा रक

৩৮ বাংশাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৯৫৮০৩৭০

[প্রকাশক কর্তৃক অকম মুত্র অংরক্ষিত্র]

প্রবাদ প্রকাদ : ১ জুন ১৯৯৯

চতুর্য প্রকাশ: ১ জানুয়ারি ২০১৬

পরিমার্কিত গু সংশোধিত সংস্করণ

পক্ষ প্রকাশঃ ১ জানুয়ারি ২০১৭

প্ৰছদ পরিকল্পনায়

মোঃ আশরাফুল হক আলো

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ইঞ্জিঃ মোঃ হামিদুল হক মামুন

विद्याकम्


এম সিকদার (মাসুম)

वर्गविनग्रस्त्र

জি. মাওলা কম্পিউটার

बुदुष

জি. মাওলা প্রিন্টিং প্রেস

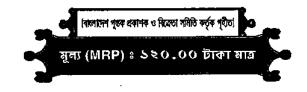

खुक्षिका

विश्विद्धार्थि बार्स्स्सिक बार्क्सि

পাঠ্যুক্ন সৃষ্ট্র বান্তবায়নের জন্য পাঠ্যপুত্তক সকটি অপরিহার্য উপাদান। কারিনরি ও বৃত্তিমূলক মিঞ্চার বিভিন্ন স্তার বাংলায় মিঞ্চাদান করা হয়। কাজিই সই মিঞ্চাঙ্গুনের কার্যকর বান্তবায়নে বাংলায় লেখা পর্যান্ত পাঠ্যপুত্তকের আবম্যকীয়তা অনন্ত্রীকার্য।

১৯৯৬ সনে গণপুজাতন্ত্রী বাংলাদেম সরকার বাংলাদেম কারিগরি মিঞা বার্ডের কাথানে

(সানুমোদিত মিঞ্চাঙ্গকাজিতিক পুত্তক প্রণমনের জন্য একতি প্রকল্প গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রোগ্রানের ছয়মত

ক্রিমিটি টাইটেলের পুত্তক প্রণমন, সক্সাদনা ও মুদ্ধণর জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বহু প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সাত্তুও বাংলাদেম কারিগরি মিঞা বোর্ড এ দায়িত্ব পালনে সমর্ম্ম হয়েছে এ

মহতী কাজের সাজ্যে সংশ্লিক স্বাইকৈ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলায় পাঠ্যবই রচনাকালে পুশুকের ভাষা, বিষয়বল্প ইত্যাদি সহজ ও সরলভাবে উপশ্বাপনের প্রচেন্টা নেয়া হয়। সদাপরিবর্তনামীল ক্তিশ্বনালজির সাঙ্গে সংগতি রিখে পুশুকের নতুন সংক্রমণ প্রয়োজন হবে। ছারছারী ও শিঞ্চকদের গঠনমূলক মতামত আমাদের কাম্য।

> ধন্যবাদান্তে ছাইফুল হক ফেয়ারম্যান (ভারপ্রান্ত)

কিছু কথা

विश्व अवस्थित अवस्थित अवस्थि

সানুষ মখন ভাষা মিখল তখন তার সনের আবেগ, সনের স্থান্তে প্রস্থাম স্থার জন্য সাধ্যতিস চিহ্নের ব্যবহার স্থাতে মুক্ত স্থার। মার ছারা হাজার হাজার বংসারের পুরোনো ঘটনাক্তে জানা সম্ভব হচ্ছে। তেমনিভাবে দুইং হচ্ছে প্রস্থামন ক্ষেব্রে ভাষা। দুই-সর অবর্তমানে প্রস্থোমন সর্মক্ষেব্র গতিহীন।

বাৎলাদেন কাহ্নিনির নিঞা বোর্ড কর্ত্বক বর্তমান পাঠ্যুকন আনুযায়ী ৪র্থ পর্বে ইলেকট্রিক্যান ইর্জিনিয়ারিও দুইও এর
মধ্যে যেনর বিষয়ানির সমারেন ঘটালো ইয়েছে বাজারে প্রান্ত বইও তা ধুর একটা নেই এই মিলেবাস মুক্ত হত্যার প্রথম
বংসরই যথন বিভাগীয় ব্লাম লোড কর্টনের সময় একান্তই জোর করে বিষয়ানিক আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হল, তথন
মিলেবাস দেখা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলাল যে, বিষয়ানির উপর একটা বই লিখা অতান্ত জরুরি। তাই ছ্যেনি
মিঞ্চবদের সুবিধার্থে বইনি লিখায় হাত দিয়েছি। মিলেবাসনিত আনক দুইও এমন যে, এগুলো কোন বই এ নেই বিধায়
বিভিন্ন উৎস হাত তথ্য, ভাটা, প্র্যান সংগ্রহ করে, কোন কোন কেরের বান্তর করুনিত্ব দেখা দুইওগুলো আক্তাত হায়ছে।
বইনিত মিলেবাসের হবহ না লিখে কিছুটা অতিরিক্ত পাঠ সংযাজন করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। যেমন- প্রথমিই
দৃশ্য, দৃশ্য অবক্রন পদ্ধতি, প্রকারতদ, প্রথম কোন পদ্ধতি, তৃতীয় কোন পদ্ধতি ইত্যানিক ব্যান্তরক্তর্মনীতারে উপস্থাপন
করা হায়েছে। দিতীয়ত, ইলেকবিক্তিয়াল দুইও-এর ক্ষেত্রতি আনক সময় সাইন ওয়েভ আক্রার প্রয়োজন হয় অথাত আক্রার প্রদানের করে
করার জন্য দুটি অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হায়ছে। তাহাডা দুইও-এর পামাপামি অবভাক (Object) সক্ষ্যাক করার জান দেয়ার চেন্টা করা হয়ছে।

াই বইটিই আমার প্রথম লিখা, তাই যদি অনিখা সন্তেও কোন জুনুক্সটি হয়ে খাকে তবে দেউ। আমার অজান্তে হয়েছে। যদি কোন সহদ্যবান ব্যক্তি বইটির কোন ক্সটি-বিচ্চাতি পান বা অধিকতর সুদ্দর করার লঞ্জ্যে সমালোচনা করার মত কিছু খাকে তবে আমাকে জানালে তা সাদ্ধর কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংক্ষরণ তা বিবচনা করা হবে। যাঁবা বইটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদ্দর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিছি।

সৰ্শেষ্ত্ৰ বলতে চাই, যদি আমাৰ লিখা বইতিৰ ছাৰা শিঞ্চক, ছাপ্তছাপ্ৰীগন উপকৃত হন ত্বেই আমাৰ উদ্যোগ্ৰ স্থ শ্ৰম সাৰ্থক হয়েছে বলে মনে কৰব।

উৎসর্গ

মূটার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির কল্যাগে–



Syllabus

C 6743 **ELECTRICAL ENGINEERING DRAWING** 6 2

AIMS

- To acquaint with electrical engineering drawings.
- To develop skill in drawing isometric, oblique and orthographic views.
- To enable to interpret and skill to draw thread and fastening devises.
- To develop skill in drawing the symbols for electrical components and equipment.
- To develop skill in drawing the layout diagram of overhead distribution lines.
- To develop skill in drawing the layout diagram of a small sub-station.
- To enable to interpret the electrical layout diagram of a residential building.
- To enable and skill to draw Electrical circuit, plan with ECAD.

SHORT DESCRIPTION

Drawing (elevation, plan and section) of electrical transmission and distribution line structure; Drawing of symbols used in electrical planning; Drawing of insulator used in overhead line; Drawing of pole mounted sub-station; Drawing of LT distribution line; Drawing electrical layout and single line wiring diagram of a small residential building; Using ECAD in electrical Drawing and circuit.

DETAIL DESCRIPTION

Construct first and third angle orthographic views.

- 1.1 Understand orthographic projection in fast and third angle.
- 1.2 Choose minimum required number of views and complete orthographic Drawing of an object..
- 1.3 Draw three views of an object having hidden features.
- 1.4 Identify and draw the missing view and missing line in a drawing of a engineering object.

Draw Isometric Drawing.

- Understand and draw the isometric drawing. 2.1
- 2.2 Draw an isometric circle.
- Draw oblique views from orthographic views or actual object using isometric scale. 2.3
- 2.4 Put dimensions on isometric drawing.

Draw Oblique drawing.

- 3.1 Understand and draw the oblique drawing.
- 3.2 Draw an oblique circle.
- 3.3 Draw oblique views from orthographic views or actual object.
- Put dimensions on oblique drawing.

Prepare the drawing conventions of thread fastening devices.

- 4.1 Draw the threads showing terminologies.
- 4.2 Draw different types of screw thread profile with correct proportions.
- Draw the square/hexagonal headed bolt and nut with proper proportions showing 4.3 conventional and simplified thread form.

Prepare the drawings of riveted and welded components.

- 5.1 Draw the riveted and welded components using conventions and symbols.
- Draw a complete set of riveted joint and welded joint.

6. Develop the drawing of an electrical distribution line structure.

- Draw the elevation, plan and section of a tubular steel pole used in LT distribution line.
- Draw the elevation, plan and section of a concrete pole (RCC/PCC) of the following cross 6.2 sections.
 - Circular
 - I-shaped
 - Rectangular
- Draw the elevation plan and section of a wooden pole used in rural electrification.

7. Construct the symbols for the equipment, fittings and fixtures commonly used in electrical installations.

7.1 Draw the symbols for the following fittings and fixtures commonly used in electrical installation.

•	Lamp	(incandescent,	fluorescent)

Lamp outlet

Ceiling rose

Socket outlet

(2-pin & 3-pin)

Single way switch

Two way switch

Intermediate switch

TP switch

Change over switch

Ceiling fan

Fan regulator

Combined switched socket

Distribution board

Choke coil

Starter (for tube light)

Cartridge fuse

Power outlet

Calling bell

MCB.

MCCB

Magnetic contactor

Indicating lamp

Earthing

Micro switch

. Exhaust fan

Renewable fuse

Sub distribution board

Draw the symbols for the following equipment used in electrical installation.

OCB/VCB/CB

Relay

Transformer

Battery

Motor (DC, AC)

Limit switch

(3-phase & 1-phase)

Rectifier unit

Generator

Isolator

Motor starter

Lightning arrestor

8. Develop the drawing of insulators used in transmission and distribution line.

- 8.1 Draw the elevation, plan and section of a standard suspension type insulator.
- 8.2 Draw the elevation, plan and section of a 11 KV pin type insulator.
- 8.3 Draw the elevation plan and section of a shakle insulator used in LT distribution line.

9. Develop the plan of a pole mounted sub-station.

- 9.1 Draw the plan of a H-type pole structure.
- 9.2 Draw a transformer on the middle limb of the structure.
- 9.3 Sketch the dropout fuses on the top of the transformer.
- 9.4 Show the gang operated (GO) switch.
- 9.5 Show the incoming and outgoing lines.

10. Develop the drawing of a LT distribution line (11KV/0.4KV)

- 10.1 Draw the layout plan of a LT distribution line:
- 10.2 Draw the section of a pole showing the conductors.
- 10.3 Identify the line, neutral, earth and street lighting conductors.

11. Construct an electrical layout diagram and circuit diagram of a residential building.

- 11.1 Draw a layout diagram of a small residential building.
- 11.2 Show the electrical fittings and fixtures on the layout plan.
- 11.3 Show the switch boards, distribution boards, energy meter and protective devices in the section plan.
- 11.4 Sketch the section of the distribution board.
- 11.5 Sketch the section of a switch board.

12. Set up the drawing environment and drawing aids.

- 12.1 Start an ECAD Package and identify the different areas of ECAD screen.
- 12.2 Identify the menu bar, toolbar, drawing area and special windows for circuit simulation and testing purpose.
- 12.3 Familiarize with tools, toolkits and buttons (such as arrow, wire, text, delete etc)
- 12.4 Familiarize with workspace, conventions, preferences, shortcuts and hotkeys.
- 12.5 Place components such as resistors, transistors, power supply etc.
- 12.6 Save the drawing environment.
- 12.7 Exit from the ECAD package.

13. Draw and edit schematic Circuits.

- 13.1 Place devices (such as resistors, transistors, IC, power supply, grounds etc) in the workspace.
- 13.2 Reposition devices.
- 13.3 Edit devices with values and parameters.
- 13.4 Delete devices (if necessary).
- 13.5 Wire devices together.

14. Analyze a schematic Circuit.

- 14.1 Familiarize device meters, value sliders, goal seeker and circuit analyzer.
- 14.2 Add device meter to circuit diagram and set device meter values.
- 14.3 View Circuit voltage and current or digital logic level.
- 14.4 Change a device value and quickly analyze the circuit.
- 14.5 Perform DC and AC analysis of the circuit using circuit analyzer/oscilloscope.
- 14.6 Generate and print a frequency response graph.
- 14.7 Perform Digital analysis of a digital circuit.
- 14.8 Generate logic level graphs by using digital clock and oscilloscope.

15. Organize the drawing information on layers.

- 15.1 Identify the layer control options.
- 15.2 Create and name the layers.
- 15.3 Make the layer current and control layer visibility.
- 15.4 Freeze, lock and unlock the layers.
- 15.5 Set the layer color & line type.



প্রথম অধ্যার ঃ প্রথম ও ভৃতীর অটোগ্রাফিক দৃশ্য

	3.0	व्यवण	20
	2.0.2	অর্ধোঘাফিক ডিউ এর প্রয়োজনীয়তা	78
	۲.۲	১ম কোণ এবং তৃতীয় কোণ পদ্ধতিতে অর্থোগ্রাফিক ভিউ্	٥٤
	১.২	ন্যুনতম যেসৰ ডিউগুলো আঁকতে হবে তার বর্ণনা	২০
	٥.٤	পুকায়িত (Hidden) তপবিশিষ্ট যম্ভাংশের তিনটি অর্থোগ্রাফিক দৃশ্যের অংকন	২8
	8.4	মিসিং ভিউ এবং মিসিং লাইন	২8
	0	মৌৰিক প্রশ্নোন্তর	રહ
		অধ্যায়-২ ঃ আইলোমেট্রক দ্রইং	
	ર .૦	সূচনা	২৭
	۷.۶	আইসোমেট্রিক ড্রইং	২৮
	۷.۵.۶	আইসোমেট্রিক ড্রইং-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্য	২৮
	૨. ১.૨	আইসোমেট্রিক ড্রইং-এর মৃলনীতি	২৯
	૨. ૨	আইসোমেট্রিক বৃত্ত অংকন	২৯
	۷.২.১	চতুছেন্দ্র প্রণাশী	90
•	૨.૨. ૨	সমমাত্রিক দৈর্ঘ্যের সাহায্যে বৃত্তের আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন	৩১
	২.২.৩	শ্যাফট, হোলস এবং টেপার-এর আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন	৩১
	২.৩	অর্থেগ্রাফিক দৃশ্য থেকে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন	૭૨
	₹.8	আইসোমেট্রিক দৃশ্যের মাত্রা	৩৩
	0	মৌৰিক প্রশ্নোন্তর	৩8
		অধ্যায়-৩ ঃ অবলিক দ্ধইং	
त्युँ वि	ಿ .೦	ভূমিকা	৩৫
4	د.ه	অবলিক ড্রইং	୬୯
ब	۷.১.১	অবলিক ড্রইং অঙ্কনে নীতি ও পদ্ধতি	৩৫
3	৩.২	অবলিক বৃত্ত অংকন	৩৭
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রেইং-২	৩.৩	অর্থোগ্রাফিক দৃশ্য থেকে অবলিক দৃশ্য অংকন	৩৮
	৩.8	পূর্ণমাত্রা অবলিক দ্রইং	৩৯
Ž,	0	মৌবিক প্রশ্নোন্তর	80

অধ্যান-৪ ঃ শ্রেড ফ্যাসটিং ডিভাইস এর অছন

8.3	কু থ্রেজ সন্মাক্ত চারামধাঝাজতবোধ সংজ্ঞা এবং কানা	87
8.३	বিভিন্ন প্রকার স্কু প্রেডের বর্গনা	80
e.8	ব্যবহারিক রীতি দেখিয়ে সঠিক অনুপাতে সহজ আকৃতির কয়ার/হেক্সগোনাল মাখা বিশিষ্ট বোল্ট এবং নাট	
	অংকন	88
0	মৌখিক প্রল্লোন্ডর	¢o
	অধ্যার-৫ ঃ রিভেটকৃত এবং ওরেন্ডকৃত অংশের দ্রয়িং তৈরি করা	
۷.۵	প্রধা মেনে এবং প্রতীক ব্যবহার করে রিভেটকৃত এবং ওয়েন্ডকৃত অংশ আঁকা	و ه
e .২	রিভেটকৃত এবং ওয়েন্ডকৃত জ্লোড়ার একটি পূর্ণ সেট আঁকা	৫৬
0	মৌখিক প্রশ্নোন্তর	<i>ቁ</i> ዓ
	অধ্যায়-৬ ঃ ইলেকট্রক্যাল ডিব্টিবিউপন লাইন, স্ট্রাকচার	
۷.۵	টিউবুলার পোল	e ৮
હ.૨	কংক্রিট পোল	Q'b
७.२. ১	গোলাকারবিশিষ্ট কংক্রিট পোল	50
<u> </u>	ধ-আৰুতি বিশিষ্ট পোল	કર
৬.৩	কাঠের গোলাকার পোল	કર
৬.২.৩	আয়তাকার আকৃতির পোল	৬৫
0	মৌষিক প্রল্লোন্তর	৬৭
	অধ্যান-৭ ঃ ইলেকট্রক্যাল যন্ত্রপাতির সিম্বলস, গঠন, ছাপন ব্যবহারদি	
۷.۶	ইলেকট্রিক্যাল সিম্বলস	৬৮
0	মৌখিক প্রশ্নোন্তর	তর
	অধ্যার-৮ ঃ ট্রালমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে ইলুলেটরের ব্যবহার	
৮. ১	সাসপেনশন টাইপ ইলুলেটর	8ឥ
৮.২	11KV পিন টাইপ ইনসুলেটর	৯৬
৮.৩	শ্যাকল টাইপ ইন্সুলেটর	200
٥	মৌখিক প্রশ্নোন্তর	707

অধ্যায়-৯ ঃ পোল মাউন্টেট সাব-স্টেশনের উল্লয়ন পরিকল্পনা)

১.৩ ট্রাসফরমারের ড্রপ আউট ফিউজ ১.৪ গ্যাং-অপারেট সূইচ ে মৌনিক প্রশ্লোতর অধ্যায়-১০ ঃ লো-টেনশন ডিম্ট্রিবিউশন সাইন ১০.১ লো-টেনশন ডিম্ট্রিবিউশন সাইনের গঠন ব্যবহার চিত্র ১০.২ পোলে কভান্টরের জর অন্ধন কভান্টর সনাভকরণ অধ্যায়-১১ ঃ ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভারাম্রাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির গ্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির গ্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির গ্লান কংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়াম্রাম ১১.১, ১১.৫ পাওয়ার লোড সংযোগের বর্ণনা ত মৌনিক প্রশ্লোতর অধ্যায়-১২ ঃ দ্রামিং ইনভাম্বরনমেন্ট এর দ্রামিং এইডস সেট আল ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ কন করা এবং ই-ক্যাডের জীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিটিভি ১২.২ মেনু বার, টুশবার, ডুইং এরিয়া এবং স্পোলাল উইভোস সনাক্তরন ১২.০ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিভিকরণ ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যানি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যানি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যানি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যানি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যানি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা	۵.۵	ট্রান্সমশন টাওয়ার	५० २
স্কিন্ত নির্দান কর্মান প্রত্যালি কর্মান স্কিন্ত নির্দান কর্মান প্রত্যালির লাইন স্কিন্ত নির্দান কর্মান কর্মান স্কিন্ত নির্দান কর্মান কর্মান স্কিন্ত নির্দান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান স্কিন্ত নির্দান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান স্কিন্ত নির্দান কর্মান কর	৯.২	ট্রাপফরমারের মাঝের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর গঠন চিত্র	५०७
ত্র্যান্থ-১০ ৪ লো-টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ত্র্যান্থ-১০ ৪ লো-টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে ত্র্যান্থ-১০ ৪ লোল্ডির প্রান্থ ডিব্রু ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রান্থিক বাড়ির প্রান্থ কলে ও ইলেকট্রিকাল ইন্থলেশন লে-আউট ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থিক প্রশ্নোন্তর ত্র্যান্থন ১২ ৪ জ্রনিং ইনভাররনমেন্টে এর জ্রন্তিং এইভন সেন্ট আল ত্র্যান্থন ১২ ৪ জ্রনিং ইনভাররনমেন্টে এর জ্রন্ত্রীয় এর পরিচিত্তি ত্র্যান্থন স্থিক প্রট্রান্তর কলে করা এবং বল্পনাল উইভোস সনাক্তকরণ ত্র্যান্থনিক, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্রাই ইত্যানি জ্রন্তিং এরিয়াতে স্থানন করা ত্র্যান্থিক গ্রন্তর প্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্রাই ইত্যানি জ্বনিং এরিয়াতে স্থানন করা ত্র্যান্থ সংবক্ষণ	છ.હ	ট্রান্সফরমারের ড্রপ আউট ফিউজ	\$08
ত্র্যায়-১০ ঃ লো-টেনশন ডিন্ট্রিবিউশন লাইনে ১০.১ লো-টেনশন ডিন্ট্রিবিউশন লাইনের গঠন ব্যবহার চিত্র ১০.২ পোলে কভাষ্টরের জর অন্ধন ১০.৩ কভাষ্টর সনাক্তরণ ত্র্যাধিক প্রশ্নোতর অধ্যায়-১১ ঃ হোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ডায়ায়ায় ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইলুলেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এত সার্কিট সার্কিট ডায়ায়ায় ১১.১, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা ত্র্যাধিক প্রশ্নোত্তর অধ্যায়-১২ ঃ দ্রবিহ ইলেজাররনমেন্ট এর দ্রবিহ আইডস সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাড প্যাকেজ তরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্লীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মনু বার, টুনবার, দ্রবিহ এরিয়া এবং স্পোলা উইতোস সনাক্তরণ ১২.৬ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ব্যাক্সেন, শার্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ব্যাক্সেন, শার্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ দ্রিহিং সংরক্ষণ	8.6	গ্যাং-অপারেট সুইচ	\$08
ত্র্যায়-১০ ৪ লো-টেনশন ডিব্রিবিউশন লাইন ১০.১ লো-টেনশন ডিব্রিবিউশন লাইনের গঠন ব্যবহার চিত্র ০০ পোলে কভাইরের স্তর অন্ধন ০০ মৌথিক প্রশ্লোভর অধ্যায়-১১ ৪ ছোঁট আবাসিক বাড়ির প্র্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভায়ামাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্রান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্রান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল লৈ-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এভ সার্কিট সার্কিট ভায়ামাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা ০০ মৌথিক প্রশ্লোভর অধ্যায়-১২ ৪ দ্রমিং ইনভায়রনমেন্ট এর দ্রমিং এইভস সেট আব ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ্ব করা এবং ই-ক্যাভের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, দ্রইং এরিয়া এবং স্পেশল উইভোস সনাক্তরন ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ প্র্যার্কস্প্রের, শাওয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রমিং সংরক্ষণ	ን. ¢	ইনকামিং ও আউটগোয়িং লাইন	300
ত্র্যায়-১০ ৪ লো-টেনশন ডিব্রিবিউশন লাইন ১০.১ লো-টেনশন ডিব্রিবিউশন লাইনের গঠন ব্যবহার চিত্র ০০ পোলে কভাইরের স্তর অন্ধন ০০ মৌথিক প্রশ্লোভর অধ্যায়-১১ ৪ ছোঁট আবাসিক বাড়ির প্র্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভায়ামাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্রান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্রান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল লৈ-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এভ সার্কিট সার্কিট ভায়ামাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা ০০ মৌথিক প্রশ্লোভর অধ্যায়-১২ ৪ দ্রমিং ইনভায়রনমেন্ট এর দ্রমিং এইভস সেট আব ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ্ব করা এবং ই-ক্যাভের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, দ্রইং এরিয়া এবং স্পেশল উইভোস সনাক্তরন ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ প্র্যার্কস্প্রের, শাওয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রমিং সংরক্ষণ	0	মৌখিক প্রশ্নোত্তর	५०४
১০.২ পোলে কভাষ্টরের ন্তর অন্ধন কভাষ্টরের লাভকরণ শৌধিক প্রশ্লোন্তর অধ্যায়-১১ ঃ ছোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভায়ামাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান জংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান জংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্রান জংকন ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এভ সার্কিট সার্কিট ভায়ামাম ১১.৬, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা শৌধিক প্রশ্লোন্তর অধ্যায়-১২ ঃ দ্রবিষ্ রিম্ ইন্জারর্মনমেন্ট এর দ্রবিষ্ রিম্ এইডস সেট আশ ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ ভক্ল করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, দ্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইভোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-ক্রী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রিমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রমিং সংবক্ষণ			
তেন্দ্রতি সনাভকরণ তেন্দ্রতি আবাসিক বাড়ির প্র্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ডায়ায়ায় ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্র্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়ায়ায় ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা তেন্দ্রতি করপ্রেল্লের তিন্দ্রতি করপ্রপ্রেলির কর্মানির বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পোলাল উইন্ডোস সনাক্তকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি ড্রয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ ড্রয়িং সংরক্ষণ	۷٥.۵	লো-টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের গঠন ব্যবস্থার চিত্র	১০৭
অধ্যায়-১১ ঃ ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভায়াপ্রাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান তংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইন্থলেন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্লান লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়াপ্রাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা অধ্যায়-১২ ঃ জ্রমিং ইনভায়রনমেন্ট এর জ্রয়িং এইডস সেট আশ ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ তরু করা এবং ই-ক্যাভের ক্লীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুন্সবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইভোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুল্স, টুল্কিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিন্টার, ট্রানজিন্টার, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ জ্রিং সংরক্ষণ	۶.٥٤	পোলে কন্ডান্টরের স্তর অন্ধন	204
অধ্যায়-১১ ঃ ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান ও ইলেকট্রক্যাল লে-আউট ডায়াগ্রাম ১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রক্যাল ইল্লেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়াগ্রাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোড সংযোগের বর্ণনা অধ্যায়-১২ ঃ দ্রায়িং ইনভায়রনমেন্ট এর দ্রায়িং এইডস সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাড প্যাক্তেন্ত ক্তরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, দ্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইন্ডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিত্তিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-ক্রী'র সাথে পরিচিত্তিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্তাই ইত্যাদি দ্রুয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রুয়িং সংরক্ষণ	<i>0</i> .02	ক্ডাক্টর সনাক্তকরণ	770
১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইনুলেশন লে-আউট ১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়াগ্রাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা অধ্যায়-১২ ৪ দ্রমিং ইনভায়রনমেন্ট এর দ্রমিং এইডস সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ ওরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, দ্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্প্রেস, শার্টকার্ট ও হট-ক্রী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রমিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রমিং সংরক্ষণ	0	মৌখিক প্রশ্নোত্তর	770
১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ডায়াগ্রাম ১১.৩, ১১.৪, ১১.৫ পান্তয়ার লোভ সংযোগের বর্ণনা অধ্যায়-১২ ৪ জ্রনিং ইনভাররনমেন্ট এর জ্রনিং এইড্স সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাভ প্যাকেজ তরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, ত্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিত্তিকরণ ১২.৪ প্রয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিত্তিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাপ্তয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি জ্রনিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ জ্রনিং সংরক্ষণ		অধ্যায়-১১ ঃ ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান ও ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ডায়াগ্রাম	
ত্র্যাথিক প্রশ্নোন্তর	77.7	একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইন্স্লেশন লে-আউট	777
স্বায়-১২ ৪ জ্বরিং ইনভাররনমেন্ট এর জ্বরিং এইডস সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাড প্যাকেজ তরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, জ্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইন্ডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি জ্বরিং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ জ্বিং সংরক্ষণ	۶.۲۲	একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়াগ্রাম	১১৬
স্থায়-১২ ৪ জ্রমিং ইনভাররনমেন্ট এর জ্রমিং এইডস সেট আপ ১২.১ ই-ক্যাড প্যাকেজ তরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রুয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ জ্রমিং সংরক্ষণ	١٤.٥, ١	১১.৪, ১১.৫ পাওয়ার লোড সংযোগের বর্ণনা	১২৩
১২.১ ই-ক্যাড প্যাকেজ ওরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি ১২.২ মেনু বার, টুলবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইন্ডোস সনাক্তকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি ড্রিয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ ড্রিয়ং সংরক্ষণ	0	মৌখিক প্রশ্নোত্তর	১২৭
১২.২ মেনু বার, টুলবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইন্ডোস সনাজ্ঞকরণ ১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি ড্রিয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ ড্রিয়ং সংরক্ষণ		অধ্যায়-১২ ঃ দ্রুয়িং ইনভায়রনমেন্ট এর দ্রুয়িং এইডস সেট আপ	
১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি দ্রুয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রুয়িং সংরক্ষণ	۵۹.۶	ই-ক্যাড প্যাকেজ শুরু করা এবং ই-ক্যাডের ক্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিত্তি	১২৮
১২.৪ ধ্যার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ ১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্রাই ইত্যাদি দ্রুয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা ১২.৬ দ্রুয়িং সংরক্ষণ	14.4	মেনু বার, টুলবার, ডুইং এরিয়া এবং স্পেশাল উইন্ডোস সনাক্তকরণ	200
১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা	১২.৩	টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ	<i>></i> ⊘8
১২.৬ দ্র্য়িং সংরক্ষণ	১ ২.8	ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ	५७१
	32. @	রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি ড্রয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা	70F
🔾 মৌখিক প্রশ্নোত্তর	১২.৬	দ্র্বিং সংরক্ষণ	৫ ৩८
	0	মৌখিক প্রশ্নোন্তর	28 0

অধ্যায়-১৩ ঃ ড্র ক্ষেমেটিক সার্কিট

۵.5	ডিভাইসসমূহ (যেমন– রেজিস্টর, ট্রানজিস্টর, আইসি, পাওয়ার সাপ্লাই, গ্রাউন্ড ইত্যাদি) ওয়ার্কস্পেসে ছাপন	
<u> </u> ړی. د	রিপজিশন ডিভাইস	78
٥.0د	রিপজিশন ডিভাইস ডিভাইসসমূহের Edit	78
30.8	ডিভাইসসমূহের Edit ডিভাইসসমূহ যোচা বা ডিজেট কলা	286
30.0	ডিভাইসসমূহ মোছা বা ডিলেট করা ডিভাইসসমূহ একত্তিত করা	781
0		780
•	মৌথিক প্রশ্নোন্তর	78/
	অধ্যায়-১৪ ৪ ক্ষিমেটিক সার্কিট বিশ্লেষণ	
4.84	ভূমিকা	
۶.8د	সার্কিট ডায়াঘামের সাথে ডিভাইস মিটার সংযুক্তকরণ এবং ডিভাইস মিটার ভ্যালিউ স্থাপন	\$84
\$8.0	সার্কিট ভোল্টেজ এবং কারেন্ট-এর উদ্দেশ্য	789
8,84	ডিভাইস ভ্যাপিউ পরিবর্তন এবং দ্রুত সার্কিট বিশ্লেষণ	789
38.6	সার্কিট বিশ্লেষক/অসিলোক্ষোণ ব্যবহার করে সার্কিটের ডিসি ও এসি বিশ্লেষণ দক্ষতা	760
₽.8ذ	সার্কিট এনালাইজার	767
0	মৌখিক প্রশ্নোন্তর	265
		১৫৩
	অধ্যায়-১৫ ঃ লেয়ারে দ্রইং ইনফরমেশন সঞ্চিতকরণ	
ረ .	শেয়ার নিয়ন্ত্রণকারী অপশন চিহ্নিতকরণ	5 68
ડ ૯.૨	লেয়ার তৈরি এবং নামকরণ	ን ৫ ৫
৩.৯১	লেয়ার সচল এবং প্রদর্শন করা	30°C 30°S
8.94	শেয়ার ফ্রিজ, লক এবং আনলক করা	\$&9¢
9.9	লেয়ারে কালার এবং লাইন টাইপ সেট করা	३७५ ३७१
Ç	মৌখিক প্রশ্নোন্তর) (P



প্রথম ৪ তৃতীয় অটোপ্রাফিক দৃশ্য (First and Third angle orthographic views)

১.০ ভূমিকা (Introduction) 8

আমরা চোখের সামনে একটি বস্তুকে যে রূপে দেখতে পাই সে রূপকেই একটি দৃশ্য বলে।


একটি ঘনবস্তু, এক তলীয় ক্ষেত্রফল, রেখা, বিন্দুকে ড্রইং-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে এক বা একাধিক চিত্র দারা পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয়। এ চিত্র বা চিত্রগুলোকে সাধারণজ্ঞাবে এক একটি দৃশ্য বা View বলে।

ক**ন্তু**টির বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করার জন্য বিশেষ কতগুলো অঙ্কন নীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী দৃশ্যগুলোকে নিয়োজ শ্রেণিতে ডাগ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

- ১। আইসোমেট্রিক ভিউ (Isometric view)
- ১ | অবলিক ভিউ (Oblique view)
- ৩। পার্সপেক্টিড ভিউ (Perspective view)
- ৪। অর্থোঘাঞ্চিক ভিউ (Orthographic view)

চিত্রা নং ১.১ (a) তে একটি আইসোমেট্রিক ভিউ দেখানো হয়েছে। এ ভিউতে একটি কাঠের ব্লকে IN শব্দটি লেখা রয়েছে। ব্লকটির বিভিন্ন দিক বা তলগুলো ১, ২, ৩ ধারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ১ এবং ২ নং তল দুটি আনুভূমিক বেখার সাথে 30° কোশে অবস্থান করবে এবং ৩ নং তলটি ১ এবং ২ এর অবস্থান অনুযায়ী দেখাবে।

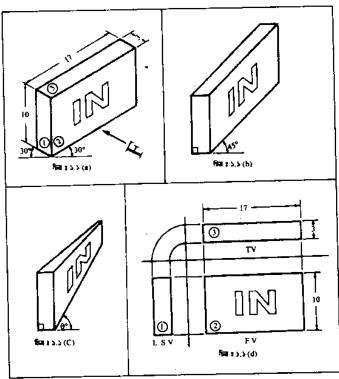এক্লপ না হয়ে যদি চিত্র মং ১.১ (b) এর ন্যায় ২ মং তঙ্গ আনুভূমিক রেখার সাবে 45° কোণ তৈরি করে এবং ১ নং তঙ্গের বাহু দুটি আনুভূমিক (Horizontal) এবং উল্লম্ম (Vertical) অবস্থায় অবস্থান করে, তবে উক্ত ব্লকের এক্লপ দৃশ্যকে অবলিক ভিউ বলা হবে।



क्रिय १ ५.५

বিঃ দ্রঃ বইটিতে অনুক্মিৰিত পরিমাপসমূহ মিলিটারে দেয়া হয়েছে।

ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং


78 আবার ১.১ (c) নং চিত্রের ন্যায় যদি ১ নং তলের বাহ্ছয় আনুভূমিক ও উক্তম অবস্থায় থাকে, ২ এবং ৩নং তলের দূরের পার্শ্বগুলো সংকৃচিত হয়ে যায়, তবে এরূপ দৃশ্যকে পার্সপেক্টিড ডিউ বঙ্গে। ৪ এর মান যে কোন মানের হতে পারে।

১.১ (d) নং চিত্রে যে দৃশ্যগুলো দেয়া হয়েছে, এগুলোকে বলা হয় অর্থোগ্রাফিক ভিউ। এ ভিউ এর মাধ্যমে অন্যান্য ভিউ এর মত এক নঞ্জরেই বস্তুটির আকার আকৃতি বুঝা যায় লা। কিন্তু পরিমাপের সুবিাধার্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে প্রায়শঃই এই ধরনের ভিউ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশদভাবে পরিমাপ বুঝানোর জন্য অর্থোমাফিক ভিউ বুবই সুবিধাজনক। এ পদ্ধতিতে বান্তব বস্তুটিকে (Object) বিভিন্ন পার্য, যেমন- সম্মুখ, ডান, বাম, উপর, নিচ হতে তাকালে যেরূপ দেখা যাবে তা এঁকে নিচে লিখে দেয়া হয় দৃশ্যটি কোন পার্শ্ব হতে দেখা হয়েছে যেমন-- ১.১ (a) চিত্রটির বস্তুকে সম্মুখ (F) হতে তাকালে ২নং পূর্চের ন্যায় দেখাবে। বিভিন্ন দিক হতে দেখা দৃশ্যন্তলোকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সাজ্ঞালে চিত্র নং ১.১ (d) এর মত হবে।

অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন ও অর্থোগ্রাফিক ভিউ (Orthographic projection & Orthographic view) ঃ অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যাতে একটি বস্তুর সঠিক রূপ বুঝানোর জন্য বস্তু হতে প্রজেকশন রেখাকে দমভাবে পরস্পরের সাবে সমকোণে অবস্থিত বিভিন্ন তলে, একাধিক দৃশ্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থোগ্রাফিক প্রজ্ঞেকশনের সাহায্যে প্রকাশিত ভিউকে অর্থোগ্রাফিক ডিউ বলে।

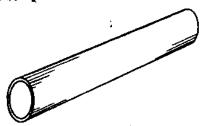
১.০.১ অর্পেমাফিক ভিউ এর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of orthographic view) \$

বাস্তবে আমরা একটি বস্তুকে যেরূপ দেখি, কাগজে তার চিত্র আঁকা হলে পরিমাপের সাবে মিল দেখায় না। উদাহরণশ্বরূপ ১.২ নং চিত্রটি বর্ণনা করা হল। চিত্রটি একটি স্টীলের পাইপ। এটি বাস্তবে যদিও উভয় পার্শ্ব একই ব্যাসবিশিষ্ট তবুও দেখতে মনে হয় যেন একটি পার্শ্ব চাপা। আবার যদি বান্তবে দর্শকের নিকটবর্তী প্রান্তটি চাপা হয় তবে দেখতে দু'পার্শ্বের ব্যাস একই রকম দৃশ্যায়মান হতে পারে। অবচ অর্থোগ্রাফিক ভিউ এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট পরিমাপ এবং ধারণা পাধয়া সম্ভব।




ठ्यि ३ ५.२

একটি বস্তু যখন দৃশ্যমান হয় তখন এর আকার আকৃতি নির্ভর করে কোন দিক থেকে দেখা যাচেছ এবং বস্তুটির অবস্থানের উপর ১.২ চিত্রে দর্শন বিন্দু (Vision point) হতে দেখা যাচেছ যে, (p) তলে বন্ধটির (Object) চিত্র তৈরি হয়েছে। অবজেষ্ট হতে তলটি (p) কিছুটা দূরে থাকার কারণে আকৃতিটি ছোট আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। যদি দর্শন বিন্দু (vision point) অসীমে হয় তবে ক**ন্তু**টির আকৃতিই (p) তলে তৈরি হয়ে সঠিক পরিমাপ প্রকাশ করবে। যেমন চিত্র ১.২।

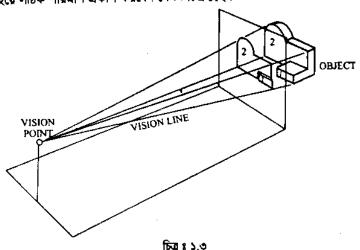

প্রথম ও তৃতীয় অটোমাফিক দৃশ্য

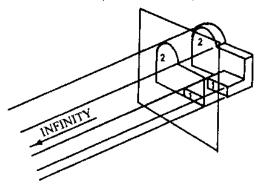


চিত্ৰ ঃ ১.৪

অর্থোগ্রাফিক ভিউতে প্রতি পার্শ্বের দৃশ্য অসীম বিন্দুতে অবস্থান করে দেখলে দর্শন (vision) লাইনগুলো যে অবস্থানে থাকবে তা কল্পনা করে দৃশ্য তৈরির তলে অবজেষ্ট এর রূপকে তৈরি করা হয়। একই নিয়মে যদি একটি অবজেষ্টকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায় তবে তলগুলোতে বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পাবে।

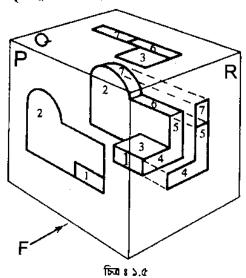
১.১ ১ম কোণ এবং তৃতীয় কোণ পদ্ধতিতে অর্থোয়াফিক ভিউ (Fast and third angle orthographic views) 8

একটি বছর (Object) আকৃতি বুঝানোর কৌশল ঃ একটি অবজেন্তকৈ একটি ছয়তলবিশিষ্ট শ্বছ্ন বান্ধে রেখে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে কেমন দেখা যাবে? চিত্র নং ১.৫ এমন একটি অবস্থা দেখানো হয়েছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 তলবিশিষ্ট অবজেন্টটিকে বান্ধে রেখে নির্দেশিত দিককে সন্মুখ (Front, F) ধরা হলে সন্মুখ দিক থেকে একটি ভিউ Front view (F. V), ভান পার্থ থেকে তাকালে Right side view (R. S. V) এবং উপর থেকে তাকালে টপ ভিউ (Top view, T. V) সমূহ যথাক্রমে P. R. Q তলে তৈরি হবে। এখন এই তলকে ১.৬ চিত্রের ন্যায় ছড়িয়ে অর্থাৎ R এবং Q তলকে P তলের মত একই তলে কিন্তুত করলে চিত্র ১.৭ এর ন্যায় হবে। যার মাধ্যমে অবজেন্টটির সঠিক আকৃতি বুঝানো সম্ভব।



একইভাবে নিচ পার্শ্ব দৃশ্য (Bottom view, B.V), বামপার্শ্ব দৃশ্য (Left side view. L. S. V) পিছন দৃশ্য (Rear View, R. V.) ইত্যাদি ঘারাও আকৃতি প্রকাশের প্রয়োজন হতে পারে। তবে একটি বিষয় কক্ষণীয় যে, যত কম সংখ্যক ভিউ হারা অবজেষ্ট এর আকারটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে তাই করতে হবে। এখন সেটা যে যে পার্শ্বের দৃশ্যই হোক। একটি অবজেষ্ট এর আকৃতি বুঝানোর জন্য অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে। প্রকৌশল ক্ষেত্রে অর্থোগ্রাফিক ভিউ পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত। নিম্নে অর্থোগ্রাফিক ভিউ অন্ধনের নিয়মাবলি উল্লেখ করা হল।


ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

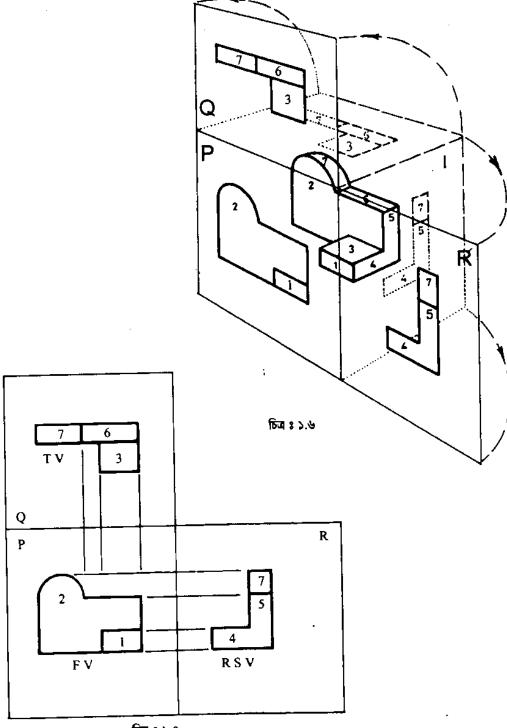

চিত্র ঃ ১.৭ বহুল ব্যবহৃত অর্থোগ্রাফিক ভিউ আঁকার নিয়মাবলি নিচে দেয়া হল ঃ অর্থোচ্চাফিক ভিউ আঁকার সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

- ১ ৷ ব্রিটিশ পদ্ধতি (First Angle Projection or British Method)
- ২। আমেরিকান পদ্ধতি (Third Angle Projection or American Method)

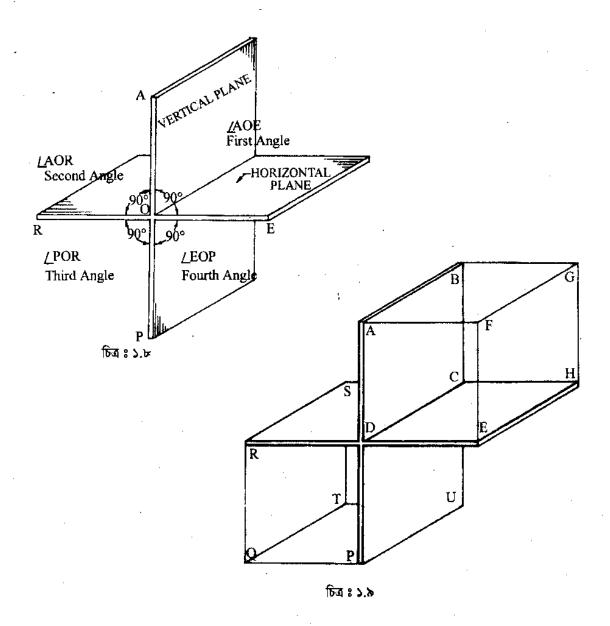
চিত্র নং ১.৮ অনুযায়ী একটি আনুভূমিক তল (Horizontal Plan. RE) অপর একটি উল্লম্বন্তল (Vertical plan. AP) কে ছেদ করলে যে চারটি সমকোণ বিশিষ্ট অংশ পাওয়া যাবে, তার প্রতিটি অংশকে একটি কোণ (Angle) বলে। চারটি কোণকে যথাক্রমে First, Second, Third, Fourth angle দ্বারা নামকরণ করা হয়। এখন একটি বস্তুকে চিত্র ১.৯ নং এর ন্যায় First angle এ অবস্থিত ABCD.



AFED, EFGH, BCHG, ABGF, DCHE প্ল্যান বিশিষ্ট স্বচ্ছ বাজের ভিতর 1234561 তলবিশিষ্ট বস্তুটির চিত্র নং ১.১০ বিভিন্ন পার্শ্বের অর্থেগ্রাফিক প্রজেকশন টেনে বিভিন্ন ভিউ, যেমন- Top view (T.V), Left side view (L. S. V), Front view (F. V) আঁকা হলে চিত্র নং ১.১১ এর অনুরূপ দেখাবে। এ পদ্ধতিটিকে First Angle Projection Method বলে।

ইলেকট্রকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-৩


ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

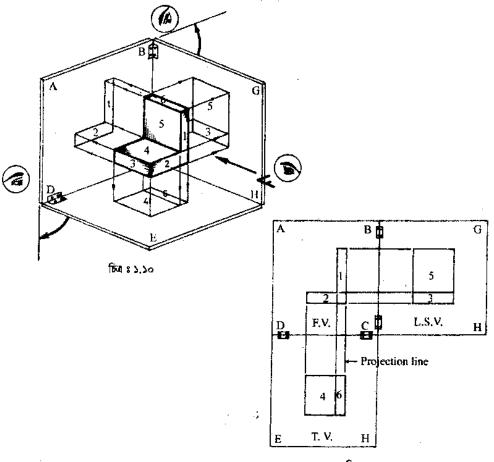


क्रिव ३ ५.५५

উক্ত পদ্ধতিতে বস্তুটি, First Angle এর তল এবং দর্শকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, ফলে দৃশাগুলো দর্শক হতে দূরে সরে যায় [চিত্র ঃ ১.১০] তাই Top view নিচে, Front view পিছনে, Left side view ডানে, Right side view বামে অবস্থান করে। এ অবস্থায় ABCD তলকে ঠিক রেখে BGHC তল এবং CDEH তলকে তীর চিহ্নিত দিকে সরিয়ে ABCD তল বরাবর করলে বিভিন্ন তলে অভিত ভিউত্তলো চিত্র নং ১.১১ এর অনুরূপ দেখাবে।

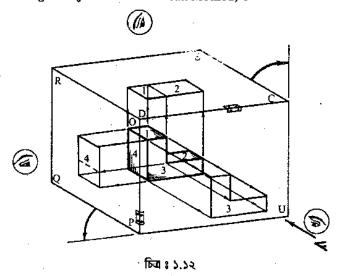আমেরিকান পদ্ধতি (Third Angle Projection or American Method) 8



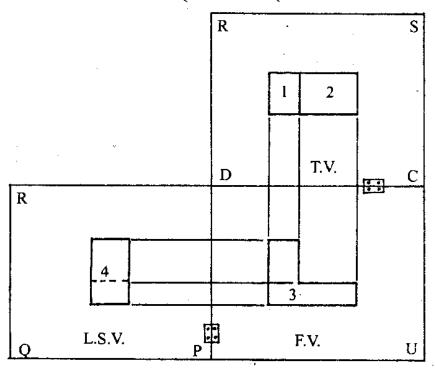

চিত্র ঃ ১.১৩

চিত্র নং ১.১২ অনুযায়ী বস্তুটিকে 3rd Angle-এ রেখে CDPU, CDRS, STQR, PQTU, PQRD, TSCU-এ ছয়টি তল দ্বারা গঠিত কাঁচের বাস্ত্রের ভিতর রেখে টপ ভিউ, LSV, RSV, FV এর দৃশ্য অন্ধন করলে চিত্র নং ১.১২ এর অনুরূপ দেখাবে। এই পদ্ধতিকে Third Angle Projection Method বা তৃতীয় কোণ পদ্ধতি বলে। এমতাবস্থায় তলগুলোকে তীর চিহ্নের দিকে ছড়িয়ে দিলে [চিত্র নং ১.১৩] সম্মুখ ভিউ (PUCD তল) স্থির থাকবে, Top view (CDRS তল) উপরের দিকে থাকবে। Left side view (DPQR তল), সম্মুখ ভিউ (PV) এর বাম দিকে বসবে। তৃতীয় কোণ পদ্ধতিতে বস্তুটিকে তৃতীয় কোণে রেখে দূর হতে দেখা হয় বলে TV উপরে, FV সমূবে, LSV বাহে, RSV ভান দিকে এনে দেখতে হয়।

তবে প্রথম কোণ পদ্ধতি ও তৃতীয় কোণ পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে শক্ষ্য রাখতে হয় তা হল, FV এর দুই পার্মো সাইড ডিউ (LSV বা RSV) বসাতে হবে। টপ ভিউ (TV) বসবে, ফ্রন্ট ভিউ (FV) এর উপরে বা নিচে।


অতএব প্রথম কোণ পদ্ধতিতে [চিত্র নং ১.১৩] ফ্রন্ট ভিউ এঁকে এর ডান পার্শ্বে LSV, বামপার্শ্বে RSV, নিচে TV অন্ধন করতে হয়। ততীয় কোণ পদ্ধতিতে [চিত্র নং ১.১৩] F.V অন্ধন করে এর বাম পার্শ্বে LSV, ডানপার্শ্বে RSV, উপরে TV অন্ধন করতে হয়।


মনে রাখার সহজ উপায় এই যে, বজ্ঞের যে কোন তিনটি তলের বিপরীতে আরো তিনটি তল আছে। যদি বজ্ঞের ভিতর অবজেন্টটি রেখে 1st angle method অনুসারে কল্পনা করা হয়, তবে দৃষ্টি বিন্দু হতে দূরতর তলে অবজেন্ট এর প্রজেকশন পড়বে ফলে চিত্র ১.১০ এর মত F.V. অবজেন্ট এর পিছনে, R. S. V. বাম পার্শ্বে, L. S. V. ডান পার্শ্বে, T. V. নিচে, Rear View সামনে, Bottom side view উপরে চলে যাবে। অর্থাৎ যার যার বিপরীত দিকে চলে যার।


আবার যদি তৃতীয় কোণ (Third Angle Method) অনুসর্গ করা হয়, তবে অবজেন্ট এর দৃশ্যগুলো চিত্র ১.১২ এর মত ন্যুনতম দূরত্বিশিষ্ট তলে প্রজেকশন লাইন পড়ছে বলে কল্পনা করা হয়। ফলে L. S. V. বাম পার্শ্বে, R. S. V ডান পার্শ্বে, T. V উপরে, Rear view পিছনে, F. V সামনে Bottom side view নিচে তৈরি হবে অর্থাৎ যার নিজস্ব দিকে তৈরি হয়।

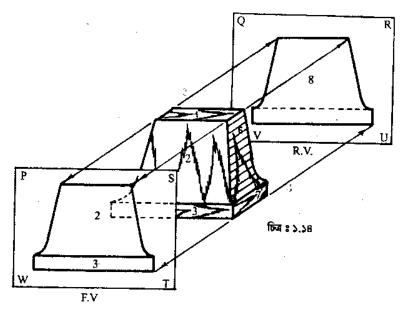১.২ ন্যুনতম যেসব ডিউগুলো আঁকতে হবে ভার বর্ণনা (Minimum required number of views) 8


একটি অবজেক্টের সকল তথ্য দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংখ্যক ভিউ এর পরিমাপ দিতে হয় তবে শর্ভটি হচ্ছে সকল তথ্য থাকবে কিম্ব ভিউ এর সংখ্যা হতে হবে নূন্যতম। উদাহরণ হিসেবে ১.১৪ নং চিত্রে একটি বুক এভ (Book end) এর 1, 2, 3, 6, 7 নং তলতলো দেখা যাছে। বুক এভটিকে একটি PQRSTUVW কোণবিশিষ্ট একটি সচ্ছ বাজে রেখে বিভিন্ন দিক থেকে তাকালে যেমন দেখা যাবে তা চিত্র নং ১.১৪ এবং ১.১৫ এ দেখানো হল। এখন বাজুটিকে খুললে ১.১৬ নং চিত্রের মত দেখাবে। এমতাবস্থায় সকল পার্শ্বতলোকে একই প্ল্যানে অবস্থান করানো হলে ১.১৫ এর ন্যায় হবে। ১.১৫ নং চিত্র হতে দেখা যাচেছ যে, বাস্তব অবজেন্টটির সঠিক পরিমাপ ও গঠন বুঝানোর জন্য সম্মুখ দৃশ্য (F. V), ডান পার্শ্ব দৃশ্য (R. S. V), ১.১৭ টপ ভিউ (T. V), এই ডিনটি দৃশ্যই যথেষ্ট। তাই বুক এভটির গঠন কর্ণনার জন্য ১.১৮ টিই ব্যবহার করা হল।



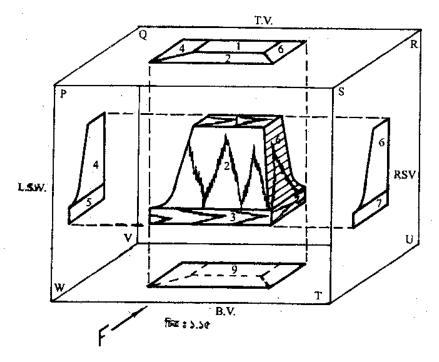


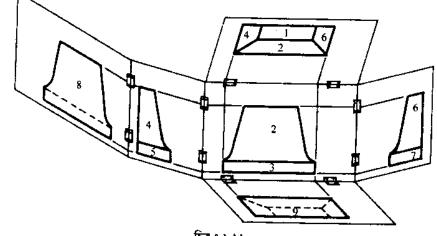

চিত্ৰ ঃ ১.১৬

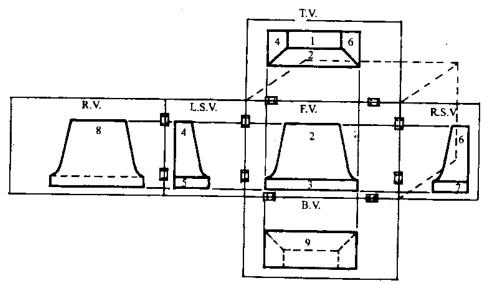



हिन्त ३ ५.५१

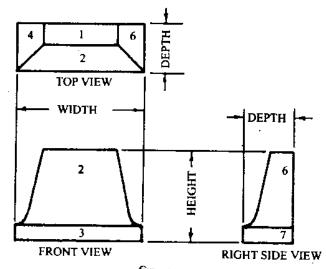

ठिय १ ३.३৮

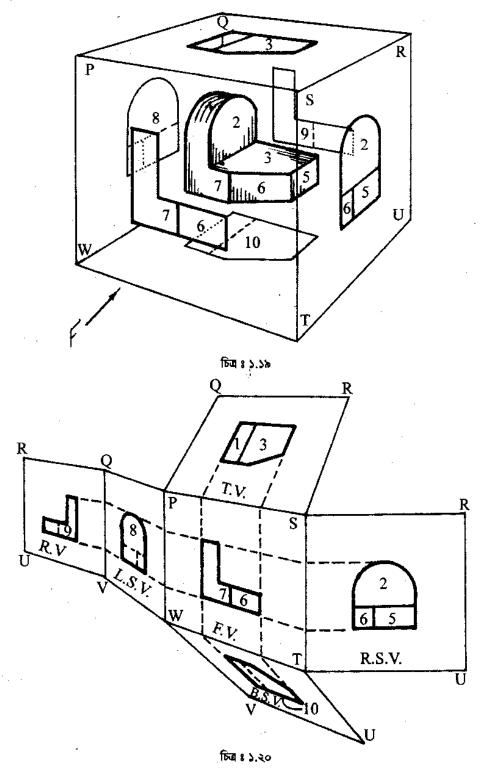
১.১৯ নং চিত্রে একটি অবজেন্টকে PQRSTUVW কোণবিশিষ্ট একটি স্বচ্ছ বক্সে রাখা হলে বিভিন্ন তলে কেমন প্রতিচ্ছবি তৈরি করবে তা দেখান হল। এখন বাস্কটিকে খোলা হলে ১.২০ এর ন্যায় দেখাবে একং সবগুলো তলকে একই সমতলে বসালে ১.২১ এর ন্যায় দেখাবে।



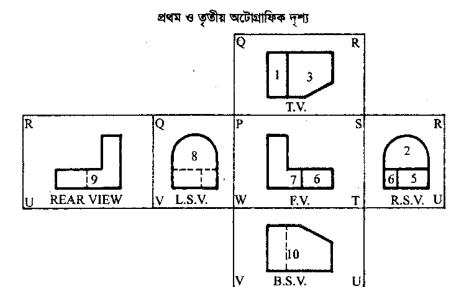


क्रिय ३ ১.२১

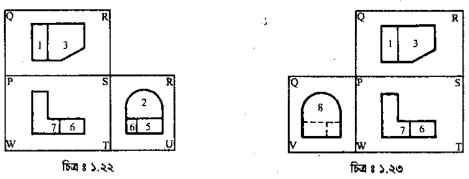- ১.২২ নং চিত্রটি হচ্ছে একটি খুবই কমন কমিনেশন। একটি অবজেষ্টকে বুঝানোর জন্য সাধারণত Front view, Top view. Right side view দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে।
- ১.২৩ নং চিত্রে Front view, Top view এবং Left side view-এর সাহায্যে অবজেষ্টটিকে বুঝানো হয়েছে। Right side view ব্যবহার না করে Left side view তখনই ব্যবহার করা হয় যখন R. S. V অপেক্ষা L. S. V ঘারা অধিকতার ভালভাবে বুঝানোর সুযোগ ঘটে।




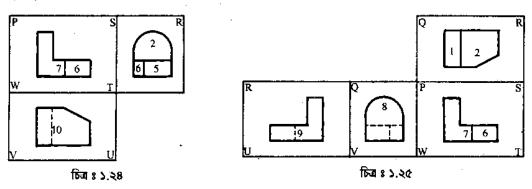- ১.২৪ নং চিত্রানুযায়ী দেখানো হয়েছে Front view, Right side view, Bottom view. টপ ভিউ (Top view) এর পরিবর্তে Bottom view তখনই ব্যবহার করা হয় যখন Top view অপেক্ষা Bottom view দারা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে অবজেষ্ট-এর আকার বুঝানো সম্ভব।
- ১.২৩ নং চিত্রে Top view, Front view, left side view এর সাথে Rear view দেখানো হয়েছে। যখন অবজেষ্ট এর গঠন প্রকাশ করার জন্য Rear view অবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায় বা অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝানোর প্রয়োজন হয়, তথুমাত্র তখনই Rear view ব্যবহৃত হয়।



১,৩ শুকায়িত (Hidden) তদবিশিষ্ট যদ্ধাংশের তিনটি অর্থোগ্রাফিক দৃশ্যের অংকন (Drawing of a three view projection of a machine parts having hidden features) 8

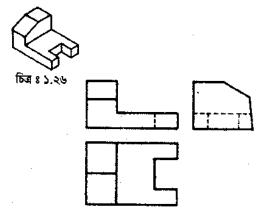
লুক্ায়িত (Hidden) তল বিশিষ্ট যদ্রাংশের অর্ধেগ্রাফিক দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে উক্ত তলকে প্ল্যান, সম্মুখ অ্যালিভেশন ও পার্শ্ব দৃশ্যে ডটেড (Dotted) রেখা ঘারা দেখানোর নিয়ম। নিচের চিত্রে প্রথম কোণীয় প্রজ্ঞেকশন ও তৃতীয় কোণীয় প্রজ্ঞেকশন পদ্ধতির আলোকে উক্ত তল সমেত যদ্রাংশের তিনটি অর্ধেগ্রাফিক দৃশ্য দেখানো হল। চিত্র-১.২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ষদ্রাংশের প্রথম কোণীয় অর্থেগ্রাফিক দৃশ্য।



চিত্র ৪ ১.২৭ ইঞ্জিনিয়ারিং যদ্রাংশের তৃতীয় কোণীয় অর্থোগ্রাফিক দৃশ্য

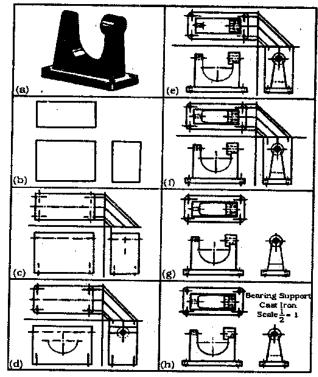১.৪ মিসিং ভিউ এবং মিসিং লাইন (Missing views and missing lines) \$

কোন অবজেষ্টের গঠন বর্ণনা করার জন্য এমনও হতে পারে যে একটি মাত্র পার্শের ডিউ আঁকলেই ডাইমেনশন শেষ হয় মেযন-গোলক, ঘনবস্ত ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন বস্তুর গঠন আকৃতিঃ বুঝানোর জন্য নির্দিষ্ট পার্শ্ব থেকে ভিউ না দেখালে সঠিক ডাইমেনশন পাওয়া যায় না। নিচের চিত্রগুলোতে মিসিং ডিউ এবং মিসিং লাইন দেখানো হল ঃ



চিত্র ঃ ১.২৮ অর্থোগ্রাফিক অভিক্ষেপণ সম্প্রসারণ

>। मृश्य की?

্ক্তিত্র 🔊 আমরা চোখের সামনে একটি বস্তুকে যে রূপে দেখতে পাই সে রূপকেই একটি দৃশ্য বলে।

২। অংকন পদ্ধতি অনুযায়ী দৃশ্য কত প্রকার ও কী কী?

্রিছর বিভিন্ন চিত্র অন্ধন করার জন্য বিশেষ কতগুলো অন্ধন নীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী দৃশ্যগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

- ১। আইসোমেট্রিক ভিউ (Isometric view)
- ২। অবলিক ভিউ (Oblique view)
- ৩। পার্সপেষ্টিভ ভিউ (Perspective view)
- 8। অর্থোগ্রাফিক ভিউ (Orthographic view)
- ৩। আইসোমেট্রক ভিউ (Isometric) আঁকার নিয়ম পিখ।

্ঠিতন 🗗 দুটি তল ভূমির সাথে 30° কোণে এবং অপর তল ভূমির সাথে 90° কোণে আঁকতে হবে।

8। অবলিক ভিউ (Oblique view) আঁকার নিয়ম শিখ।

্তিত্রর 🗿 তিনটি অক্ষের একটি আনুভূমিক, একটি লম্ব এবং অপরটি ভূমির সাথে 45° কোণে আঁকতে হবে।

৫। পার্সপেষ্টিভ (Perspective) ভিউ আকার নিয়ম শিখ।

🌫 ভর 💅 একটি তল উলম্ব অবস্থায় থাকবে এবং দূরের তলগুলো ক্রমশ সংকৃচিত হয়ে যাবে।

৬। সার্থোগ্রাফিক ভিউ (Othogrophic view) আঁকার নিয়ম শিৰ।

্উছন । এ পদ্ধতিতে বাস্তব বস্তুটিকে (Object) বিভিন্ন পার্শ্ব, যেমন— সম্মুখ, ডান, বাম, উপর, নিচ হতে তাকালে যেরূপ দেখা যাবে তা এঁকে নিচে লিখে দেয়া হয়।

৭। অর্থোয়াফিক প্রজ্ঞেকশন (Orthographic projection) কী?

উচর । অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যাতে একটি বস্তুর সঠিক রূপ বুঝানোর জন্য বস্তু হতে প্রজেকশন রেখাকে লম্বভাবে পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থিত বিভিন্ন তলে, একাধিক দৃশ্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়।

৮। অর্থোগ্রাফিক ভিউ এর প্রয়োজনীয়তা কী?

😎 🗃 বন্তুর সুস্পষ্ট পরিমাপ ও ধারণা পাওয়ার জন্য।

১। প্রকৌশল ক্ষেত্রে কোন ভিউ বেশি ব্যবহৃত হয় এবং কেন?

😎 হর 🗳 অর্থোগ্রাফিক ভিউ কারণ বম্ভর সুস্পষ্ট পরিমাপ ও ধারণা পাওয়ার জন্য ।

১০। অর্থোগ্রাফিক ভিউ আঁকার পদ্ধতিসমূহ কী কী?

ক্তিভন্ন 🛮 অর্থোগ্রাফিক ভিউ আঁকার সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ।

- 🕽 । ব্রিটিশ পদ্ধতি (First Angle Projection or British Method)
- ২। আমেরিকান পদ্ধতি (Third Angle Projection or American Method)

উচ্চর । পদ্ধতিতে বস্তুটি, First Angle এর তল এবং দর্শকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, ফলে দৃশ্যগুলো দর্শক হতে দূরে সরে যায় তাই Top view নিচে, Front view পিছনে, Left side view ডানে, Right side view বামে অবস্থান করে।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রুইং-৪

২৬

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রইং

১২। - আমেরিকান পদ্ধতি বা Third Anige Method পদ্ধতিতে ভিউ আঁকার নিয়মাবলী লিখ।

্ঠিছর । কোণ পদ্ধতিতে বস্তুটিকে তৃতীয় কোণে রেখে দূর হতে দেখা হয় বলে TV উপরে, FV সম্মুখে, LSV বামে, RSV তান দিকে এনে দেখতে হয়।

১৩। সংজ্ঞা निचं ঃ টপ ভিউ (Top view), সমূখ দৃশ্য (Front view), বাম পার্থ দৃশ্য (Left side view), ডান পার্থ দৃশ্য (Rigt side view), পশ্চাৎ দৃশ্য (Rear view)

ত্তি হল ।

বস্তুর উপর দিকে তাকালে যে রকম দেখা যায় তাকে টপ ভিউ বলে।

বস্তুর সামনের দিকে তাকালে যে রকম দেখা যায় তাকে সম্মুখ দৃশ্য বলে।

বঞ্জর বামদিকের তাকালে যে রকম দেখা যায় তাকে বাম পার্শ্ব দৃশ্য বলে।


বস্তুর ডানদিকের তাকালে যে রকম দৃশ্য দেখা যায় তাকে টপ ভিউ বলে।

বস্তুর পিছনের তাকালে যে রকম দৃশ্য দেখা যায় তাকে পশ্চাৎ দৃশ্য বলে।

১৪। দ্রইং এর ক্ষেত্রে স্থান সংকুলান কটকর হলে কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বুঝিয়ে শিখ।

😎র 🎖 ইচ্ছানুযায়ী কেলে ছোট করে আঁকতে হবে।

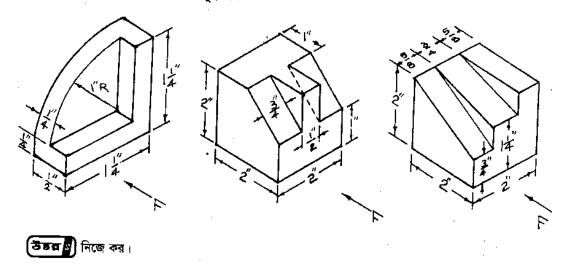১৫। নিম্নের অবজেইওলোর প্রয়োজনীয় ভিউসমূহ আঁক-




পলিটেকনিকের সকল বই ডাওনলোড করতে ভিজিটঃ



আইসোমেট্রিক ড্রইং (Isometric view drawing)

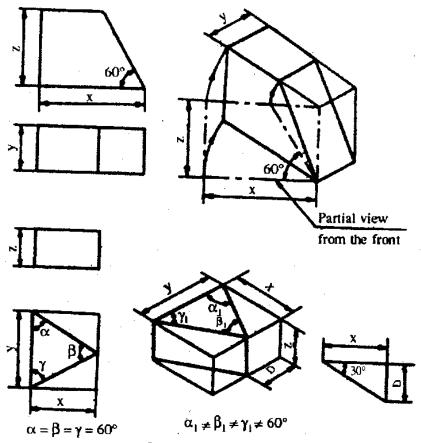২.০ সূচনা (Introduction) 8

আইসোমেট্রিক ড্রইং পদ্ধতিতে সরল গঠনবিশিষ্ট ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতাকে একটিমাত্র দৃশ্য অংকনের মাধ্যমে দেখানো যায়। এ পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল সহজ্ঞ অংকন প্রণালী এবং কম সময়সাপেক্ষ। দ্রুত নকশা অংকনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। আইসোমেট্রিক দৃশ্য বস্তুর উলম্ব (Vertical) ধারণাগুলোকে উল্লম্ব রেখে আনুভূমিক (Horizontal) ধারণাগুলোকে পরস্পরের সাথে ১২০° কোণে অর্থাৎ আনুভূমিক (Horizontal) রেখার সাথে 30° কোণে অংকন করা হয়। ফলে, এতে বস্তুটির কেবল দৃটি পার্ম্বতল এবং উপরের তলটি দৃষ্টি গোচর হয়। ফলে, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই এ প্রকার দৃশ্য দেখে বস্তুর রূপ সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভে সক্ষম হয়।



চিত্র ঃ ২.১ আইসোমেট্রিক ড্রইং

প্রকৌশন অংকনের ক্ষেত্রে কোন বস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং সহজেই বস্তুর প্রকৃত রূপ তুলে ধরার জন্য আইসোমেট্রিক দৃশ্যের কোন বিকল্প নেই !

আলোচ্য অধ্যায়ে বস্তুর আইসোমেট্রিক ড্রইং এবং তার যথায়থ অংকন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হচ্ছে।

২.১ আইসোমেট্রিক ড্রইং (Isometric drawing) 8


আইসোমেট্রিক (Isometric) শব্দটি গ্রীক শব্দ iso অর্থ সমান এবং metric অর্থ পরিমাপ থেকে এসেছে। সে অর্থে এ অংকন পদ্ধতির মাধ্যমে ছবি অংকনের ক্ষেত্রে তিনটি সমান অক্ষ (Axis) অবলঘন করা হয়, যার প্রতিটি কোণই সমান। অর্থাৎ একটি অক্ষ থেকে অপরটি সমান কোণ 120° কোণে অবস্থিত।

অক্ষ তিনটির মধ্যে একটি উল্লম্ব (Vertical) এবং দুটি আনুভূমিক (Horizontal) তল থেকে 30° কোণে ডান ও বাঁ দিকে আনত তলে অবস্থিত। বস্তুর সকল পৃষ্ঠতল এ তিনটি অক্ষের কোন একটির সমান্তরালে অংকিত করার পদ্ধতিকে আইসোমেট্রিক ড্রইং (Isometric Drawing) বলে।

আইসোমেট্রিক যে সব লাইন টানা হয়ে থাকে, তার বৈশিষ্ট্য হল ঃ

- ১। বছুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সমান্তরাল লাইন আইসোমেট্রিক অক্ষের সাথেও সমান্তরালে অবস্থান করবে।
- ২। বস্তুর খাড়া লাইনগুলো আইসোমেট্রিক ড্রইং এ খাড়া ভাবেই অবস্থান করবে।
- ৩। বস্তুর অনুভূমিক লাইনগুলো আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ ভূমির বা অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে আনত তলে অবস্থান করবে।

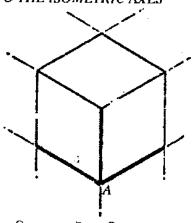ISOMETRIC LINES ARE PARALLEL TO THE ISOMETRIC AXES



চিত্র ঃ ২.২ আইসোমেট্রিক অক্ষ

এ পদ্ধতিতে অক্ষ এবং তৎসহ তলসমূহ যেহেতু 30° কোণে আনত তলে থাকে, তাই এদের মাপ প্রকৃত মাপ অপেক্ষা কিছু ছোট দেখায়। ফলে দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে বস্তুর যে-কোন পৃষ্ঠের বৃত্ত উপবৃত্ত (ইলিপস)-এ রূপান্তরিত হয়। আইসোমেট্রিক দৃশ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কতটা হ্রাস পাবে, তা আইসোমেট্রিক ক্ষেল ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়।

২.১.১ আইসোমেট্রিক দ্রইং-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition and explanation of isometric drawing) 8

আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এর মাধ্যমে আইসোমেট্রিক স্কেল ব্যবহারে কোন বস্তুর যে দৃশ্য অংকিত হয়, তা বস্তুর প্রকৃত দৈর্ঘ্য থেকে খানিকটা হ্রাস পায়। যদিও সহজ অংকনের সুবিধার্থে এ মাপের তারতম্যকে উপক্ষো করা হয়, তথাপিও আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের অক্ষত্রয়কে ঠিক রেখে বস্তুর প্রকৃত মাপ সরাসরি বসিয়ে আরো উন্নত নকশা অংকন করা হয়।


বহুল প্রচলিত এরপ নকশা অংকনকেই আইসোমেট্রিক দ্রইং (Isometric Drawing) বলে।

আইসোমেট্রিক অক্ষ রেখার উপর বস্তুর প্রকৃত মাপ নিয়ে যে দৃশ্য অংকন করা হয়, তাকে আইসোমেট্রিক ড্রইং বলে। আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ প্রদর্শিত বস্তুর দৃশ্যকে আইসোমেট্রিক দৃশ্য (Isometric view) বলে।

আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ অংকিত চিত্র আইসোমেট্রিক প্রজেকশনে অংকিত চিত্র থেকে প্রায় ২২% বড় হয়। আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ বস্তুর যে সকল দৃশ্য পরিস্কৃতিত হয়, তাকে আইসোমেট্রিক দৃশ্য (Isometric views) বলে। আইসোমেট্রিক দৃশ্য সাধারণত বস্তুর সম্মুখ, পার্শ্ব এবং উপরিতল নিয়ে গঠিত হয়। ফলে এরপ দৃশ্য দেখে সহজেই বস্তু বা এর আকার-আকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যায়।

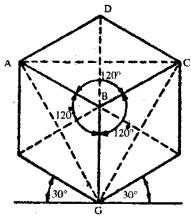২.১.২ আইলোমেট্রিক দ্রইং-এর মৃশনীতি (Rules and procedure to draw isometric drawing) 8

একটি ঘনেকর সাহায্যে এর মূলনীতি আলোচনা করা যায়। ধরা যাক, ঘনকটি এর একটি পৃষ্ঠতলের উপর ভর করে আনুভূমিক তলের উপর এমনভাবে অবস্থিত যে, এর লম্ব পৃষ্ঠতল উল্লম্ব তলের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে। এ অবস্থায় ঘনকটিকে যদি এর সম্মুখের কোন বিন্দুটির উপর ভর করিয়ে এমনভাবে হেলানো যায় যে, এর সলিভ কর্ণ আনুভূমিক তলের সমান্তরাল বা উল্লম্ব তলের উপর লম্ব হয়, এক্ষেত্রে এর সম্মুখ আলিভেশন নিচের চিত্রের ন্যায় হবে। এ নীতির আলোকেই আইসোমেট্রিক ড্রইং অংকন করা হয়। এরূপ নীতির মাধ্যমে দৃশ্য অন্ধনকে আইসোমেট্রিক ড্রইং বলে।



চিত্র ঃ ২.৩ সমমাত্রিক অভিক্লেপ

উপরে অংকিত চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে-

- (ক) ঘনকটির প্রতিটি পৃষ্ঠতল উল্লঘ তলের সাথে সমভাবে নত হয়ে আছে এবং এর আকার সদৃশ্য এবং বর্গক্ষেত্রের পরিবর্তে রমস হয়েছে।
- (খ) ঘনকটির ঘন-সমকোণের তিনটি ধার সূচক BA, BC, ও BG রেখা তিনটি উল্লম্ব তলের সাথে নত হয়ে আছে এবং এর ফলে এ রেখা তিনটির দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়েছে। এছাড়া রেখাগুলো B বিন্দুতে পরস্পরের সাথে 120° কোণ উৎপন্ন করেছে এবং BG রেখাটি আনুভূমিক তলের উপর লম্বভাবে স্থিত বলে BA ও BC রেখা দুটি আনুভূমিক তলের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করেছে।
- (গ) ঘনকটির অন্য ধারসূচক রেখাগুলো পূর্বোক্ত BA, BC ও BG রেখা তিনটির যে-কোন একটির সমান্তরাল। ফলে তাদের পরিমাপও ক্ষুদ্রতর হয়েছে।
- ্ঘ) AC কর্ণটি উল্লঘ তলের সমান্তরাল। এ কারণে এর দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্যের সমান হয়েছে।

ঘনকটির দৃশ্যের B বিন্দুতে মিলিত BA, BC এবং BG যে রেখা তিনটি পরস্পরের সাথে 120° কোণ উৎপন্ন করে, এদেরকে আইসোমেট্রিক অক্ষ (Isometric Axes) বলা হয়। কারণ দৃশ্যের অক্ষরেখাগুলোকে মূলত এদের সমান্তরাল করেই টানা হয়ে থাকে। অক্ষের সমান্তরালরূপে টানা এ সকল রেখাকে আইসোমেট্রিক রেখা (Isometric Lines) বলে।


২.২ আইসোমেট্রিক বৃত্ত অংকন (The drawng of an isometric circle) 8

আইসোমেট্রিক দৃশ্যে বৃত্তকে কখনও তার প্রকৃত আকৃতিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, এ ক্ষেত্রে বৃত্তটি উপবৃত্ত আকারে যে-কোন একটি আইসোমেট্রিক তলে অংকিত দেখায়। এজন্য প্রথমে বৃত্তের ব্যাস মাপকে আইসোমেট্রিক দৈর্ঘ্যে পরিণত করে এ মাপের বাহ্বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন করা হয়। অতঃপর নিম্নবর্ণিত অফসেট প্রণালী (Offset method) এর মাধ্যমে উপবৃত্তের রূপ অন্তগিখিত করা হয়।

এ উপবৃত্তের পরাক্ষ বৃত্তের প্রকৃত ব্যাস মাপের সমান হয়ে থাকে।

অফসেট প্রণাদী ঃ

প্রথমে প্রকৃত ব্যাস মাপ নিয়ে বৃত্তি অংকন করে এর বাহিরে বর্গক্ষেত্র বহির্লিখিত করে এর চারটি কোলে যথাক্রমে A, B, C, D অক্ষ চিহ্ন বসাই। পরে এতে AC, BD কর্ণ দুটি বৃত্তির E বিন্দুতে ছেদ করে। অতঃপর এই E এর মধ্য দিয়ে এবং AD এর সমান্ত রালরূপে একটি সরলরেখা আঁকি। এ রেখা AB কে f বিন্দুতে ছেদ করে। এখন বৃত্তির ব্যাস মাপকে সম-মাত্রিক দৈর্ঘ্যে পরিগত করে এর সমান বাহু ঘারা 30° কোলে ABCD একটি রম্বস আঁকি। পরে AC, BD কর্ণ দুটি টানি। এদের ছেদ বিন্দুর মধ্য দিয়ে AD এবং AB বাহুর সমান্তরাল রূপে দুটি কেন্দ্র রেখা টানি। এ রেখা দুটি রম্বসের বাহু চারটিকে P, Q, R, S বিন্দুতে ছেদ করে। এবার রম্বসটির AB রেখার উপর যথাক্রমে A-এর ডানদিকে এবং B এর বাঁ দিকে নিচের চিত্রের অংকিত বর্গক্ষেত্রটির af বাহুর সমান AF ও BG দৈর্ঘ্য কেটে লই। এই F এবং G বিন্দু হতে AD বা BC এর সমান্তরাল রূপে দুটি সরলরেখা টানি। এ রেখা দুটি AC এবং BD কর্ণ দুটিকে যথাক্রমে H, I, J, K বিন্দুতে ছেদ করে। সবশেষে R, H, P, I, S, J, Q, K বিন্দুগুলোর মধ্য দিয়ে একটি সসীম বক্ররেখা আঁকি। এটিই বৃত্তির অংকিত উপবৃত্তের রূপ হল।

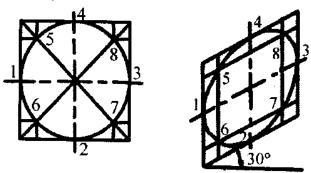


চিত্র ঃ ২.৪ অফসেট পদ্ধতিতে বৃত্ত অংকন

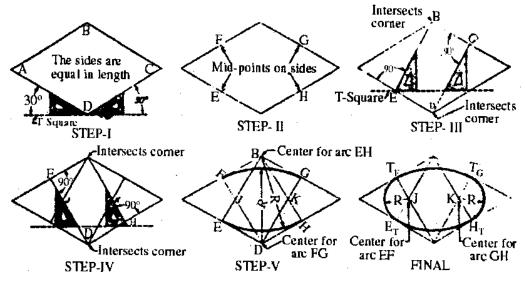২.২.১ চতুদ্ধেন্দ্ৰ প্ৰণাশী (Four-centre Method) ह

ধরা যাক, প্রদন্ত বৃত্তটির ব্যাসের সম-মাত্রিক দৈর্ঘ্য সমান বাস্থ্ দ্বারা ABCD রম্বসটি অংকিত হল। প্রথমে এর বাস্থ্যলোর মধ্য বিন্দু E, F, G, H চিহ্নিত করি। অতঃপর BH, BE, DG, DF সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করি। এ সকল বাস্থ দ্বারা ছেদিত বিন্দু $J, \odot K$ চিহ্নিত করি। এখন $B \odot D$ কে কেন্দ্র করে BH (বা BE) কে ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্তচাপ অংকন করি। এখন $B \odot D$ কে কেন্দ্র করে পুনরায় $J \odot K$ কে কেন্দ্র এবং JE (বা JF) কে ব্যাসার্ধ নিয়ে আরো দুটি বৃত্তচাপ আঁকি।


উপরে অংকিত এ চারটি বৃশুচাপ দারা অংকিত ক্ষেত্রই নির্দিষ্ট বৃত্তের জন্য অন্ধনিয় উপবৃত্তের রূপ।



চিত্র ঃ ২.৫ চতুদ্ধেন্দ্র প্রণালীতে বৃত্ত অংকন

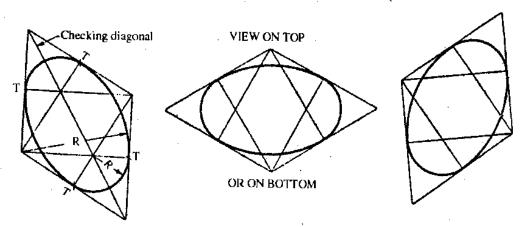২.২.২ সমমাত্রিক দৈর্ঘ্যের সাহায্যে বৃত্তের আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন (To draw the isometric view of a circle using isometric length) ঃ

প্রথমে বৃস্তটির ব্যাস মাপকে সম-মাত্রিক দৈর্ঘ্যে পরিণত করি এবং উক্ত মাপের বাছবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন করি। এটা একটি রম্বস হল। অভঃপর উপরে বর্ণিত অফসেট বা চতুষ্কেন্দ্র প্রণালিতে উপবৃত্তের রূপ অংকন করি।




চিত্র ঃ ২.৬ সম-মাত্রিক দৈর্ঘ্যে আইসোমেট্রিক বৃত্ত অংকন

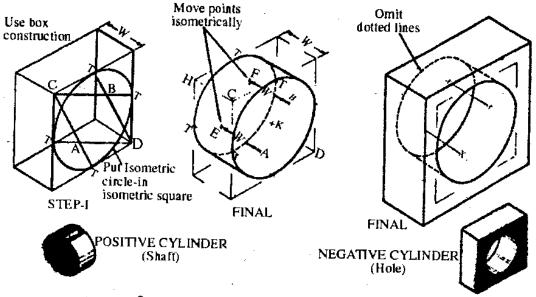২.২.৩ শ্যাফট, হোলস এবং টেপার-এর আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন (The drawing of an isometric drawing of shafts, holes and tapers) ঃ

নিম্নে শ্যাফট এবং হোল এর আইসোমেট্রিক ড্রইং পদ্ধতির সচিত্র বর্ণনা প্রদর্শিত হল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রথমেই অবজারভার এর নিকটবর্তী ইলিপস (Ellipse) টি আঁকতে হবে।

অতঃপর অপর ইলিপসটি আঁকার নিমিত্তে কেন্দ্রবিন্দু আঁকতে হবে। এ কেন্দ্রবিন্দুটি অবশ্যই আইসোমেট্রিক অক্ষ বরাবর শ্যাফট এর দৈর্ঘ্যে অথবা হোলের গভীরতার পরিমাপের আলোকে নির্ণীত হবে। এ নতুন চিহ্নিত কেন্দ্রবিন্দুটি পুরো সিলিভার শ্যাফট বা হোলটি অংকনে সাহায্য করে।




চিত্র ঃ ২.৭ শ্যাফট এবং হোল এর আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন

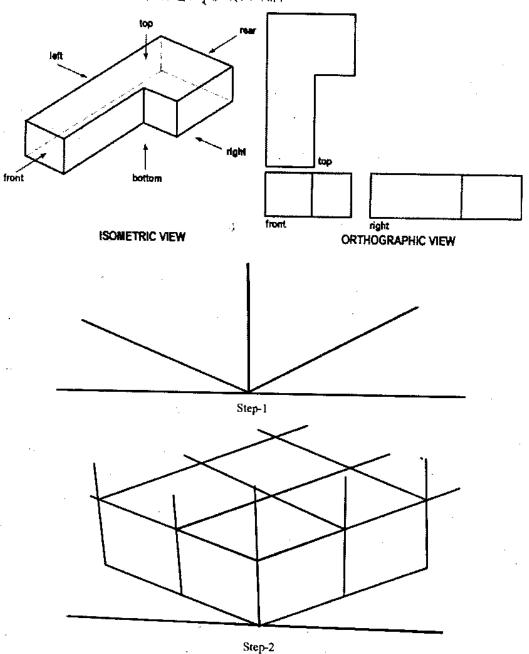২.৩ অর্থোমাফিক দৃশ্য থেকে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন (The drawing of isometric views from th orthographic drawing) ঃ

বিভিন্ন আকৃতির অবজেন্ট এর আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন ক্রমধাপ একই প্রকার না হলেও নিম্নের বিষয়গুলো নির্দেশিকা রূতে কাজ করে ঃ

- (ক) অর্থোঘাফিক দৃশ্য থেকে বস্তুর আকার ও অনুপাত সম্পর্কে চিন্তা করা;
- (খ) মনের ভেতর বস্তুটির ছবি তৈরি করা এবং কোন অবস্থানে ছবিটি সর্বোচ্চ ফুটে উঠবে; সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- (গ) কোন্ ধরনের পদ্ধতিতে অংকন কার্য সম্পন্ন করা হবে; সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- (ঘ) যথায়র সাইজের পেপার নেয়া;
- (ঙ) তারপর নিমের পদ্ধতিতে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন করা।




Step-3
চিত্র ৪ ২.৮ অর্থোগ্রাফিক দৃশ্য থেকে আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকন

২.৪ আইসোমেট্রিক দৃশ্যের মাত্রা (Dimensioning of an Isometric Drawing) 🎖

'ড্রইং' বন্থুর আকার-আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং 'পরিমাপ' বন্ধুর প্রকৃত মাপ ও আকার সম্পর্কে বান্তব বর্ণনা দেয়। ঈস্পিত বস্তুটি উৎপাদন করতে বা কার্যে রূপায়িত করতে যেসব মাপ ও বর্ণনা দরকার, সেসব মাপ ও পরিমাপ ড্রইং-এ উল্লেখ করাকে ড্রইং এর মাত্রা বা ডাইমেনশনিং (Dimensioning) বলে।

দ্রইং যত সুন্দর ও নিখুঁতই হোক না কেন, তাতে পরিমাপ উল্লেখিত না হলে ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিতে তার কোন অর্থই হয় না। আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে এর টাইটেল ব্লুকে স্কেল উল্লেখ করার পরও চিত্রের সাথে প্রধান ও প্রয়োজনীয় সকল মাপ উল্লেখ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভাইমেনশনিং বা মাত্রা বলতে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ লাইন টানার সিস্টেম, প্রতীক, বা সিম্বল ব্যবহার সংখ্যা, বা অংকন লিখন এবং প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য ও নোটস লিখন প্রভৃতির সমষ্টি বোঝায়।

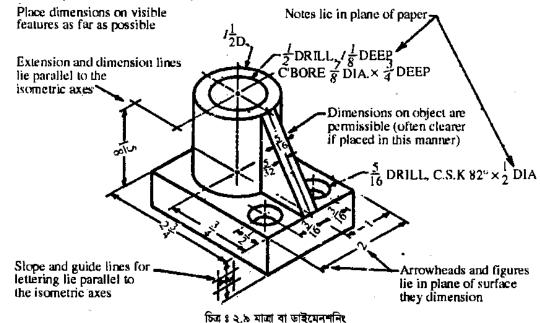বস্তুর সর্বমোট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, অংশবিশেষের বিস্তারিত মাপ, গর্ড, ছিদ্র, ধাপ বা কোন অংশ উঁচু-নিচু থাকলে তার পূর্ণমাপ, তংসহ কিনার (edge), ডেটাম (Datum) বা রেফারেল অক্ষ বা লাইন থেকে দূরত্ব, ড্রিল থাকলে তার ব্যাস ও গভীরতা, গোলাকৃতি থাকলে তার রেডিয়াস বা বাউভনেস, টেপার, শার্প বেভে বা রিসেসে চ্যাক্ষার (Chamfer) থাকলে তার মাপ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের তথ্য ও পরিমাপ প্রভৃতি ডাইমেনশনিং এর অন্তর্ভুক্ত।



ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

মৌখিক প্রশ্লোত্তর

- ১ ৷ আইসোমেট্রিক দ্রইং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
 - ্ঠিতর 👂 আইসোমেট্রিক ড্রইং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ অংকন প্রণালী এবং কম সময়সাপেক।
- ২। আইসোমেট্রক দ্রইং কী?
 - ্ঠিছর । আইসোমেট্রিক অঞ্চরেখার উপর বক্তুর প্রকৃত মাপ বা তার অনুপাত নিয়ে যে দৃশা অংকন করা হয়, তাকে আইসোমেট্রিক ড্রইং বলে।
- । আইসোমেট্রক প্রজেকশন কী?
 - ্ঠিতর ব্রুর সকল পৃষ্ঠতন তিনটি সমান অক্ষের কোন একটির সমান্তরালে অংকিত করার পদ্ধতিকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন (Isometric Projection) বলে।
- ৪। আইলোমেট্রিক দৃশ্যে আনুভূমিক রেখাগ্রলো কীভাবে থাকে?
 - ্রিক্তর 🗗 আইসোমেট্রিক দৃশ্যে আনুভূমিক রেখাগুলো আইসোমেট্রিক অক্ষের সাথে 30° কোণে ও সমান্তরালে অবস্থান করে।
- ৫। আইসোমেট্রক দৃশ্যে উক্ত
 রেখাওলো কীভাবে থাকে?
 - **শুদ্রর ্বা** আইসোমেট্রিক দৃশ্যে খাড়া রেখাগুলো খাড়াভাবে অবস্থান করে।
- ৬। আইসোমেট্রিক শব্দের অর্থ কী?
 - উঙ্ভৱ চ্ব আইসোমেট্রিক শব্দের iso-অর্থ সমান এবং metric অর্থ পরিমাপ; সে অর্থে এ অংকন পদ্ধতির মাধ্যমে ছবি অংকনের ক্ষেত্রে তিনটি সমান অক্ষ অবলম্বন করা হয়।
- ৭। আইসোমেট্রিক পরিমাপ কডটা হ্রাস পাবে, তা জানার উপার কী?
 - 😎 🔊 আইলোমেট্রিক দৃশ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কতর্তী, হাস পাবে, তা আইসোমেট্রিক স্কেল ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়।
- ৮। আইসোমেট্রিক দৃশ্য অংকনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উভন 🖺 বৈশিষ্ট্য ঃ

- ১। বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সমান্তরাল লাইন আইসোমেট্রিক অক্ষের সাথে ও সমান্তরালে অবস্থান করবে।
- ২ বন্থর খাড়া লাইনগুলো আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ খাড়াভাবেই অবস্থান করবে।
- ৩। বস্তুর আনুভূমিক লাইনগুলো আইসোমেট্রিক ড্রইং-এ ভূমির বা আনুভূমিকের সাথে 30° কোণে আনত তলে অবস্থান করবে।
- ৯। আইসোমেট্রক ক্ষেল কাকে বলে?
 - উঁচর বি আইসোমেট্রিক প্রজ্ঞেকশন এর মাধ্যমে অংকিত চিত্র কত হবে, তা মাপার আনুপাতিক পরিমাপকে আইসোমেট্রিক কেল বলে।
- ১০। আইসোমেট্রিক দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?
 - তিষ্কর আইসোমেট্রিক দৃশ্যে আইসোমেট্রিক রেখা ও অক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রকৃত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সর্বদা ক্ষুদ্রতর হয়। এ প্রকৃত দৈর্ঘ্যকে আইসোমেট্রিক দৈর্ঘ্য করিছে এক বিশেষ মাপনীর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন হয়। এ মাপনীয় দৈর্ঘ্যকে আইসোমেট্রিক দৈর্ঘ্য করে।
- ১১ ৷ আইসোমেট্রিক অক্ষ ও তল বলতে কী বুঝায়?
 - ্রিষ্টার বি বিষয় তিনটি পরস্পরের সাথে 120° কোণ উৎপন্ন করে, তাকে আইসোমেট্রিক অক্ষ বলে। অক্ষের সমান্তরাল রূপে টানা দৃশ্যের অক্ষরেখাগুলোকে আইসোমেট্রিক রেখা বলে।



অবলিক দ্রুইং

(The oblique view drawing)

৩.০ ভূমিকা (Introduction) ঃ

বস্তুর (object) প্রধান একটি তলকে প্রকৃত মাপে রেখে অংকন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবলিক দ্রইং-এর ব্যবহার দ্রাফট্ম্যানের নিকট প্রথম পছন্দনীয় পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম। কারণ এক্ষেত্রে কেবল একটিমাত্র দৃশ্য তথা সম্পুধদৃশ্য রারাই বস্তুটির পরিমাপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। অর্থাৎ অবলিক দ্রইং এর মাধ্যমে সরল গঠনবিশিষ্ট খনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্তু ও উচ্চতাকে একটিমাত্র দৃশ্যে দেখানো সম্ভব হয়ে থাকে।

ফলে, কেবলমাত্র একটি দৃশ্য তথা সম্মুখদৃশ্য থেকেই বস্তুর প্রকৃত মাপ পাওয়া যায়।

অবলিক দৃশ্য অংকন অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা এতে বস্তুর সম্মুখদৃশ্য অবিকল মাপে পাওয়া যায়।


আলোচ্য অধ্যায়ে অবলিক দ্রন্থীং অংকনে বিভিন্ন কৌশল, বিভিন্ন বস্তু বা যন্ত্রাংশের অবলিক দৃশ্য অঙ্কনসহ প্রয়োজনীয় বর্ণনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩.১ অবলিক ড্রইং (Oblique drawing) 8

অবলিক দ্রইং সাধারণত অবলিক প্রজেকশন পদ্ধতিতে অংকন করা হয়। এ পদ্ধতিতে বস্তুর পৃষ্ঠতলের সমান্তরালে তিনটি অক্ষের অনুসরণে দৃশ্য অংকন করা হয়। অক্ষ (Axis) তিনটির মধ্যে একটি আনুভূমিক (Horizontal), একটি খাড়া (vertical) এবং অপরটি 45° কোণে ডানে বা বামে আনত অবস্থায় থাকে।

বস্তুর প্রধান পৃষ্ঠতলকে উল্লয় অক্ষ (Vertical Axis)-এর সমাজ্ঞরালে রেখে বস্তুর প্রকৃত মাপ নিয়ে সম্মুখদৃশ্য অংকন করে পরে অপর দৃটি অক্ষের সমাজ্ঞরালে রেখা টেনে যে দৃশ্য অংকন করা হয়, তাকে অবলিক দৃশ্য (Oblique view) বলে। অবলিক দৃশ্য অংকন পদ্ধতিকে অবলিক দ্রইং (Oblique Drawing) বলে। অবলিক দ্রইং-এ আইসোমেট্রিক দৃশ্যের ন্যায় একটিমাত্র দৃশ্য থেকে বস্ত ুর তিন্টি পৃষ্ঠতলের পরিমাপ যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্কু, উচ্চতাকে দেখানো যায় এবং তাতে পরিমাপ বসানো যায়।

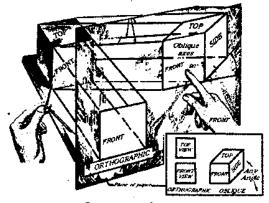৩.১.১ অবলিক ড্রইং অন্ধনে নীতি ও পদ্ধতি (Rules and procedure of oblique drawing) 8




চিত্ৰ ঃ ৩.১ অবলিক ড্ৰইং

প্রকৌশস অংকনের ক্ষেত্রে কোন বস্তুকে সহজবোধ্যভাবে অন্যের নিকট প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অবলিক ড্রইং -এর ব্যবহার অনস্থীকার্য। অবলিক দৃশ্যে তীর্যকভাবে অংকিত রেখাগুলো প্রকৃত মাপে অংকন না করে প্রকৃত মাপের অর্থেক বা এক চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্যে অংকন করা হয়।

সকল অবলিক দৃশ্যে একটি তলকে সবসময় প্রকৃত আকারে অংকন করা হয়। সাধারণত লঘা তলটি অথবা জটিল তলটি সর্বদা সম্মুখদৃশ্য হিসেবে প্রকৃত দৈর্ঘ্যের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্যে অংকন করা হয়।

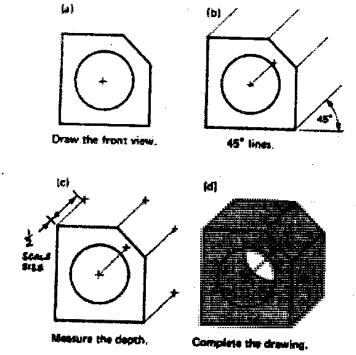
অবলিক দৃশ্য অংকনে সামনের তলটি উল্লম্ব তলের সমান্তরালে রেখে পার্ম্বতলটি 30°. 45°. 60° ইত্যাদি যে-কোন কোণে অংব করা হয়, তবে 45° কোণে অংকন করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।



চিত্র ৪ ৩.২ অবলিক দৃশ্য অংকন

● অবশিক জৰু (The oblique axes) ঃ

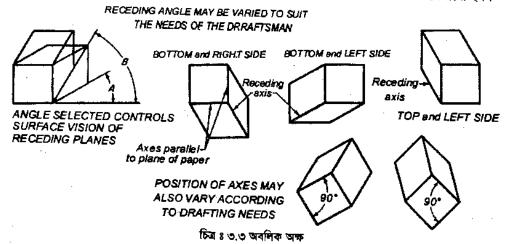
অবলিক অক্ষ (Oblique Axes) হল তিনটি সরলরেখা, যার মধ্যে দুটি সর্বদা লম্ব (Perpendicular) অবস্থানে থাকে এক অপরটি আনুভূমিক রেখা (Horizontal line) এর সাথে যে-কোন কোণে অবস্থান করে। অক্ষণ্ডলোর অবস্থান ড্রইং শীটে স্থির ন হলেও দুটি অবশাই 90° কোণে স্থির অবস্থানে থাকে। নিচের চিত্রে বিভিন্ন অবস্থানের জন্য অবলিক অক্ষ দেখানো হল।



● ঘনকের অবলিক দ্রইং (Drawing a cube in oblique) ঃ

নিচের চিত্রে সাধারণ অবলিক ড্রইং-এর বিভিন্ন ধাপ দেখানো হল। প্রথম ধাপে দৃটি লম্ অক্ষকে ড্রইং শীটে এঁকে তাতে নির্দিষ্ট পরিমাপ বসানো হয়। পরবর্তী ধাপে অপর অক্ষটি আনুভূমিক রেখার সাথে যে-কোন কোণে এঁকে তাতে যথাযথ পরিমাপ বসানো হয়। তৃতীয় ধাপে বতুর বাকি প্রান্ত অবলিক অক্ষের সমান্তরাল একে ড্রইং চ্ড়ান্ত করা হয়।

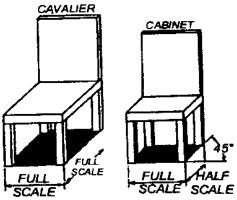চূড়ান্ত ড্রইং -এর বিচ্যুতি, যা প্রায়ই ঘটে থাকে, তা দ্রীভূতকরণের লক্ষ্যে সর্বশেষ অক্ষ তথা আনত অক্ষের দৈর্ঘ্যকে ছোট আকারে আঁকা হয়। যদি আনত অক্ষের কোণ 45° এবং পূর্ণ স্কেল হয়, তবে উক্ত ড্রইং-কে ক্যান্ডেলিয়ার স্টাইল (Cavalier style) বলে। তবে যখন কোণ 45° এবং গভীরতার অর্ধ-স্কেল হয়, তখন উক্ত ড্রইং-কে কেবিনেট ড্রইং (Cabinet Drawing) বলে।




চিত্ৰ ঃ ৩.৪ ক্যাভেলিয়ার এবং কেবিনেট ড্ৰইং


সাধারণ নিয়ম হল অধিক সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যে আনত অক্ষকে ছোট ক্ষেলে ধরে অবলিক ড্রইং সম্পন্ন করা।

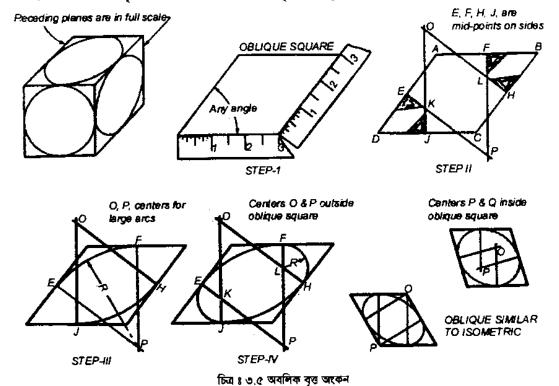৩.২ অবলিক বৃস্ত অংকন (Draw oblique circles) 8

যখন সংশ্লিষ্ট অক্ষণ্ডলো পূর্ণ জেলের হয় তখন নিম্নন্ধপ চারটি ধাপে অবলিক বৃশু অংকন করা হয়। এ পর্যায়ে প্রথমত একটি খবলিক বর্গক্ষেত্র অংকন করে চারটি কেন্দ্রবিন্দু নির্ণয় করা হয়। উক্ত চারটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় ব্যাসার্থ নিয়ে বৃশুচাপ অংকন করা হয়। এভাবে চারটি বৃশুচাপের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় উপবৃশ্বটি (Ellipse) অংকিত হয়।




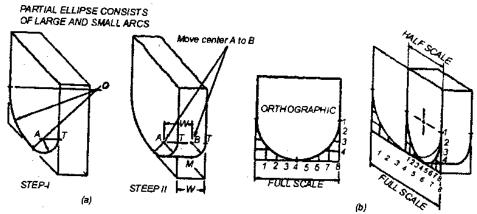আংশিক উপবৃত্তের জন্য প্রয়োজনীয় অংশের কেন্দ্র_{িন্দু} নির্ধারণ করে এবং ইন্টা<u>র্ডুক্রিক</u> বিন্দুর স্থানান্তর ঘটিয়ে অংকন ক হয়।



চিত্র ৪ ৩.৬ আংশিক উপতৃত্ত

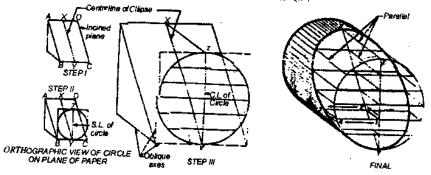
আনত ওলের ক্ষেত্র উপবৃত্ত অংকনে নিচের চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।




চিত্র ঃ ৩.৭ আনত তলে উপবৃত্ত অংকন

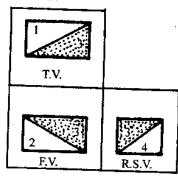৩.৩ অর্পোমাফিক দৃশ্য থেকে অবলিক দৃশ্য অংকন (The drawing of oblique views from the orthographic drawing) §

- ১। অর্থেছ্যাফিক দৃশ্য থেকে বস্তুর আকার ও অনুপাত সম্পর্কে চিঙ্কা করা।
- ২। মনের ভেতর বস্তুটির ছবি তৈরি করা এবং কোন অবস্থানে ছবিটি সর্বোচ্চ ফুটে উঠবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- ৩। কোন ধরনের পদ্ধতিতে অঙ্কন কার্য সম্পন্ন করা হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- ৪। যথায়থ সাইজের পেপার নেয়া।
- ৫। তারপর নিম্নের পদ্ধতিতে অবপিক দৃশ্য অঙ্কন করা।





চিত্ৰ ঃ ৩.৮

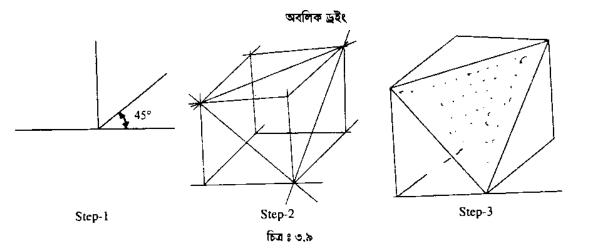

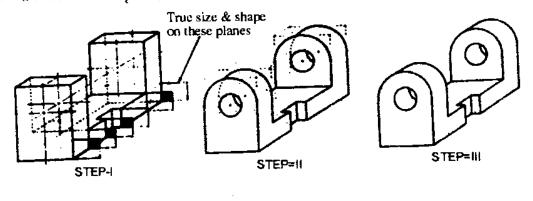৩.৪ পূর্ণমাত্রা অবশিক দ্রইং (Fully dimension of an oblique drawing) 8

পূর্ণমাত্রা অবলিক ড্রইং এর ক্ষেত্রে একবা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সকলরেখা, কোণ, বৃত্ত, বৃত্তাংশ এবং অসম বক্ররেখা প্রকৃত মাপে অংকন করাই নিয়ম। বৃবই গুরুত্বপূর্ণ জংগের প্রকৃত পরিমাপ দেখানোর ক্ষেত্রে বস্তুর ওধু ঐ অংগের কর্তিত দৃশ্য অংকন করে বাকি অংশে সাধারণ অবলিক দৃশ্য অংকনের মাধ্যমে দেখানো হয়।



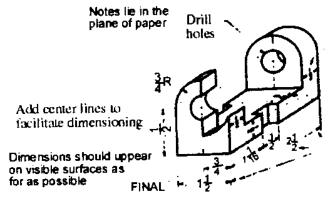

চিত্ৰ ঃ ৩.১০ পূৰ্ণমাত্ৰা অবলিক দৃশ্য

পূর্ণমাত্রা অবলিক দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয় ঃ


- অবলিক ভ্রইং এর পরিমাপসমৃহ যতদ্র সম্ভব শীটের নিচে এবং ভানপার্শ থেকে ধরা হয় ।
- পরিমাপ রেখা এবং বর্ধিত রেখা একই অবলিক তলে রাখা হয় ।
- (গ) একমাত্র উল্লঘ লেটারিং এবং নামারিং ব্যবহার করা হয় ।


নৌখিক প্রশ্লোত্তর

- ১ ৷ কোন অংকন পছতি ড্রাফটম্যানের নিকট প্রথম পছনদনীয় পছতি?
 - ্ঠিছর ট্র ক্সুর প্রধান একটি তলকে প্রকৃত মাপে রেখে অংকন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবলিক দ্রইং এর ব্যবহার দ্রাফটম্যানের দিকট প্রথম পছন্দনীয় পদ্ধতি।
- ২। অবলিক দ্রইং-এ তীর্বক রেখান্তলো কী উপারে অংকন করা হয়?
 - ঠিতর ব্র অবলিক এইং-এ তীর্যক রেখাগুলো প্রকৃত মাপে অংকন না করে প্রকৃত মাপের অর্ধেক বা এক চতুর্বাংশ দৈর্ঘ্যে অংকন করা হয়।
- ৩। অবলিক ড্রইং বলতে কী বুঝার?
 - **উচর ট্রি** কতুর প্রধান পৃষ্ঠতলকে উশ্বাধ অক্ষের সমান্তরালে রেখে কতুর প্রকৃত মাপ নিয়ে দৃশ্য অংকন করে পরে অপর দুটি অক্ষের সমান্তরালে রেখা টেনে যে দৃশ্য অংকন করা হয়, তাকে অবলিক দৃশ্য বলে। অবলিক দৃশ্য অংকন পদ্ধতিকে অবলিক দ্রুইং বলে।
- ৪। অবলিক ড্রইং-এ সম্মুখ ও পার্শ্বতলটি কী উপায়ে অংকন করা হয়?
 - ্ঠিছর । অবলিক ড্রইং-এ সম্মুখ তলটি উল্লয় তলের সমান্তরালে রেখে পার্শ্বতলটি 30°, 45°, 60° ইত্যাদি যে-কোন কোণে অংকন করা হয়, তবে 45° কোণে অংকন করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।
- ে। অবলিক অক কী?
 - ্ঠিছর ট্র অবলিক অক্ষ হল তিনটি সরলরেখা, যার মধ্যে দু'টি সর্বদা লম্ব (Perpendicular) অবস্থানে থাকে এবং অপরটি আনুভূমিক রেখার সাথে যে-কোন কোণে অবস্থান করে।
- ৬। অবলিক অক্ষ বলতে কী বুবার?
 - ্ঠিছর ্ট্র অবলিক অক্ষ হল তিনটি সরলরেখা, যার মধ্যে দুটি সর্বদা লম অবস্থানে থাকে এবং অপরটি অনুভূষিক রেখার সাথে যে-কোন কোণো অবস্থান করে। অক্ষগুলোর অবস্থান ১০° কোণো স্থির থাকে।
- ৭। ক্যাভেলিয়ার স্টাইল বলতে কী বুরারঃ
 - ক্রিছার চূড়ান্ত দ্রইং এর বিচ্যুতি, যা প্রায়ই ঘটে থাকে তা, দূরীভূতকরণের লক্ষ্যে সর্বলেষ অক্ষ তথা আনত অক্ষের দৈর্ঘ্যকে ছোট আকারে আঁকা হয়। যদি এই আনত অক্ষের কোণ 45° এবং পূর্ণ ক্ষেপ হয়, তবে উক্ত দ্রইংকে ক্যাডেলিয়ার স্টাইল বলে।
- ৮। কেবিনেট ড্ৰইং বলতে কী বুঝার?
 - ্ঠিছর 🗗 যখন আনত অক্ষের কোণ 45° এবং গভীরতার অর্ধ ক্ষেপ হয়, তখন উক্ত ড্রইংকে কেবিনেট ড্রইং বলে।
- ১। পূর্ণমাত্রা অবলিক ফ্রইং-এর নীভিগ্রলো কী কী?
 - **উচন্ন ট** নীতিগুলো হল ঃ
 - ১। অবলিক ড্রইং এর পরিমাপসমূহ যতদূর সম্ভব শীটের নিচে এবং ডানপার্শ্ব থেকে ধরা হয়।
 - ২। পরিমাপ রেখা এবং বর্ধিত রেখা একই অবলিক তলে রাখা হয়।
 - 🗷। একমাত্র উল্লম্ব লেটারিং এবং নামারিং ব্যবহার করা হয়।

(Drawing conventions of Thread fastening devices)

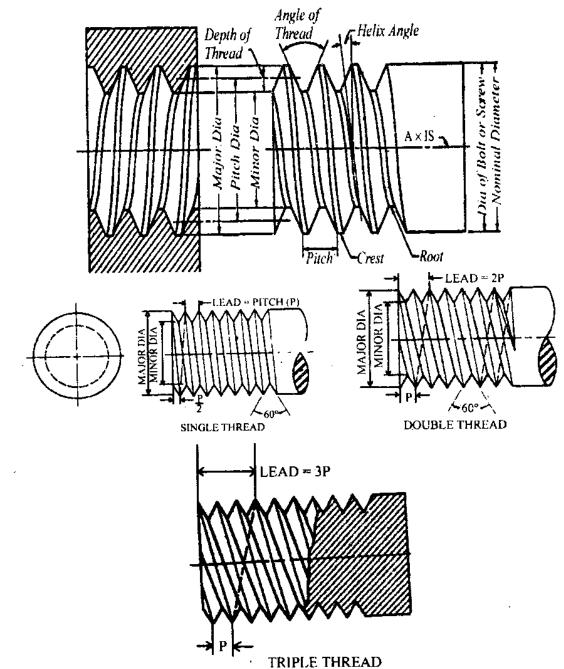8.) স্কু প্রেড সম্পর্কিত টারমিনোলজিওলোর সংজ্ঞা এবং বর্ণনা (State and define the Terminologies related to screw threads) 8



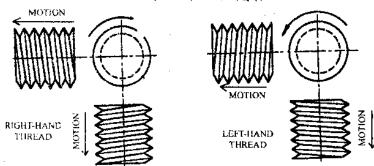

চিত্ৰ ៖ ৪.১

স্কু প্রেড (Screw thread) ঃ কোন নির্দিষ্ট সুযম শিরোদেশ হেলিক্স আকারে (নির্দিষ্ট কোণে প্রাচান) কোন সিলিভার বা কোণ এর বাইরের অথবা ভিতরের তলে প্রাচান থাকলে তাকে স্কু প্রেড বলে।

স্ট্রেইট থ্রেড (Straight thread) 3 কোন সিলিভার আকৃতি তলের উপরে প্রেড গঠিত হলে তাকে স্ট্রেইট প্রেড বলে।

টেপার থ্রেড (Taper thread) ঃ কোন শংকু আকৃতি তলের উপরে থ্রেড গঠিত হলে তাকে টেপার প্রেড বলে।

বাহ্যিক প্রেড (External thread) ঃ কোন সিলিন্ডার বা কোণ-এর বাইরের তলে প্রেড গঠিত হলে তাকে বাহ্যিক প্রেড (External thread) বলে। যা জু হিসেবে পরিচিত।

অভ্য**ন্তরীণ থ্রেড** (Internal thread) ই কোন সিলিভার বা কোণ-এর ভিতরের তলে প্রেড গঠিত হলে তাকে অভ্যন্তরীণ প্রেড (Internal thread) বলে। যা নাট হিসেবে পরিচিত।

ডান হাতি প্রেড (Right hand thread) ঃ একটি স্কু প্রেডকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরালে যদি এটি নিজ অক্ষ বরাবর সামনের দিকে অগ্নসর হয় তখন এটিকে ডান হাতি প্রেড (Right hand thread) বলা হয়।

বাম হাতি প্রেড (Left hand thread) 3 একটি ক্লু প্রেডকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূরালে যদি এটি নিজ আফ বরাবর সামনের দিকে অগ্রসর হয় তখন এটিকে বাম হাতি প্রেড (Left hand thread) বলে।

নমিনাল বা বোল্ট ভারামিটার (Nominal or Bolt diameter) % জু প্রেড তৈরি হওয়ার পূর্বে বোল্ট জু-র যে ব্যাস বা ভায়ামিটার থাকে তাকে নমিনাল ভায়ামিটার বলে।

মেজর ডায়ামিটার (Major diameter) ঃ একটি স্কু প্রেডের সর্বোচ্চ ব্যাসকে মেজর ডায়ামিটার বলা হয়।

মাইনর ভাষামিটার (Minor diameter) ঃ একটি ব্রু থ্রেডের "এনিম্ন ব্যাসকে মাইনর ভাষামিটার বলা হয়।

পিচ্ ভায়মিটার (Pitch diameter) ঃ স্টেইট জু থ্রেডের কেত্রে একটি কাল্পনিক সিলিভারের ব্যাসকে পিচ্ ভায়ামিটার বলা হয়। যেখানে কাল্পনিক সিলিভারের তল থ্রেডের গভীরতাকে এমনভাবে গ্রেদ করে যাতে জু থ্রেডের প্রেড অংশ এবং ফাঁকা অংশের প্রশস্ততা সমান থাকে।

আৰু (Axis) ঃ জু খ্রেড যে সিলিন্ডার বা কোণের তলের উপরে গঠিত হয় তার কেন্দ্র রেখাকে আৰু বলা হয়।

পিচ (Pitch) ঃ প্রেডের অক্ষ বরাবর দৃটি পর পর গ্রেডের মধ্যে প্রেডের উপরকার একই অবস্থানের দূরত্বকে পিচ বলে :

্রক্রেস্ট (Crest) 🎖 ক্লু প্রেডের সন্নিহিত দুইটি পার্শ্ব ভাগকে উপরের দিকে যে প্রান্ত বা সরুতল যুক্ত করে তাকে ক্রেস্ট বলে।

রুট (Root) ঃ দুইটি পর পর থ্রেডের হেলানো পার্শ্বহয়কে নিচের দিকে যে প্রান্ত বা সক্র তল যুক্ত করে তাকে রুট বলে।

থ্রেড-এর গভীরতা (Depth of thread) **ঃ** থ্রেডের অক্ষের সমকোণে ক্রেস্ট এবং রুট-এর মধ্যকার দূরত্বকে থ্রেড-এর গভীরতা বলে।

প্রেড-এর কেল (Angle of thread) **ঃ** প্রেডের হেলানো পর পর দুইটি সক্ষম মধ্যকার কৌণিক দূরত্বকে থ্রেড-এর কোণ বলে।

হেশির কোপ (Helix angle) ঃ স্কু প্রেড যে পরিমাণ কোণে সিলিভার বা কোণ-এর তলের উপর প্যাঁচানো থাকে, তাকে হেলিক্স কোণ বলে। যা থ্রেডের অবস্থান এবং প্রেড অক্ষের সাথে এক সমকোণ তলের মধ্যকার কৌণিক দূরতু নির্দেশ করে।

সিদ্দ প্রেড (Single thread) ঃ একটি নির্দিষ্ট আকৃতির প্রেড কোন সিলিন্ডার বো কোণ-এর উপর একটি হেলিক্স তৈরি করলে তাকে সিঙ্গল প্রেড বলে।

মাশ্টিপল প্রেড (Multiple thread) **ঃ** একটি নির্দিষ্ট আকৃতির প্রেড কোন সিলিভার বা কোণ-এর উপর একাধিক হেলিক্স তৈরি করলে তাকে মাশ্টিপল প্রেড বলে।

শীড (Lead) ঃ একটি প্রেডযুক্ত যন্ত্রাংশকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রেডযুক্ত অপর একটি স্থির যন্ত্রাংশের উপর পূর্ণ এক পাক ঘুরালে প্রথম যন্ত্রাংশটি অক্ষ বরাবর তার অবস্থানের যে রৈখিক সরণ ঘটায় তাকে লীড বলে।

সিঙ্গেল প্রেডের জন্য পিচ এবং লীড সমান; কিন্তু মাল্টিপল প্রেডের জন্য লীড পিচের গুণিতক।


লীড = পিচ × 2 (ডাবল প্রেড)

লীড = পিচ x 3 (ট্রপেস থ্রেড) ইত্যাদি :


৪,২ বিভিন্ন প্রকার ক্ষু প্রেডের বর্ণনা (State different types of screw threads) ঃ

স্কু থ্রেড অনেক প্রকার হয়; যেমন-

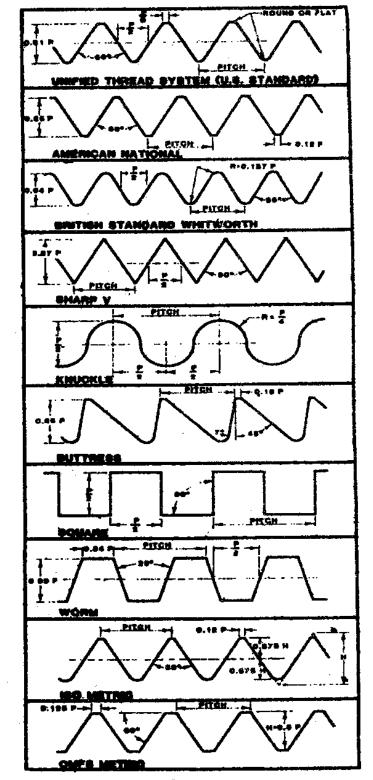- (ক) 'ভী' প্রেড
- (খ) ক্ষয়ার প্রেড
- (গ) একমি থ্রেড
- (ঘ) বাট্রেস থ্রেড
- (৬) নাকল থ্ৰেড



চিত্র ঃ ৪,২ (ক)

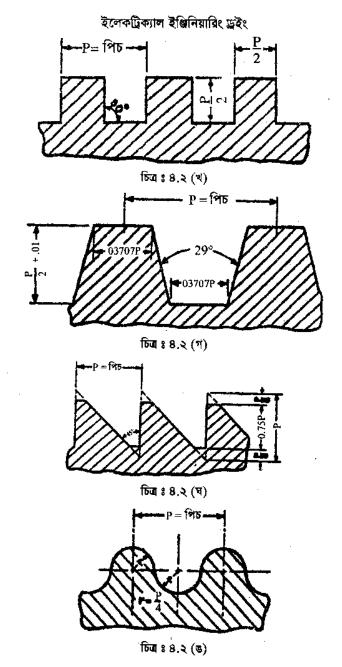

8.৩ ব্যবহারিক রীতি দেখিয়ে সঠিক অনুপাতে সহজ্ঞ আকৃতির জয়ার/হেক্সাগোনাল মাথা বিশিষ্ট বোল্ট এবং নাট অংকন (Draw the square/hexagonal headed bolt and nut with proper proportions showing conventional and simplified thread form) 8

ষ**ট্ কোপ** (Hexagonal) **নাটের অনুপাতিক মাপ** ৪ নাটের মাপ যদি D হয়, তা হলে এর আনুপাতিক মাপ-

নাটের উচ্চতা = D

মেটিক মাপ স্থলে-

সমান্তরাল পার্শুভাগ দু/টির ব্যবধান = 1.75

নাটের উচ্চতা = 0.8D


বিপরীত কোণ দুটির ব্যবধান = 2D

সমান্তরাল পার্শভাগ দু'টির ব্যবধান = 1.3D + 3mm

ঢাল সূচক রেখার কোণ = 30° বা 45°

ঢালের বৃস্তচাপ অন্ধনের ব্যাসার্থ $\pm 12~\mathrm{D}$ বা $1.5\mathrm{D}$ (ব্যবহারিক দ্রয়িং-এ অনেক স্থলে এটি কেবল D লওয়া হয়ে থাকে)

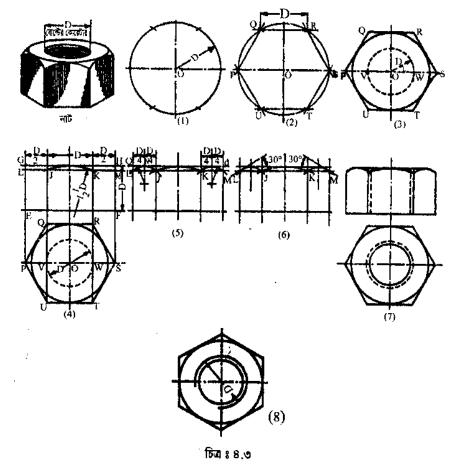প্রথম কোপীয় প্রজ্ঞেকশন নীতিতে ষ্ট্ কোপ নাট অন্তন প্রপালী।



প্রথমে, প্ল্যান অন্ধন করার জন্য এক সমকোণে ছেদ করায়ে অনুভূমিক এবং উলম্ব দুইটি কেন্দ্ররেখা টানতে হবে। এদের ছেদ-বিন্দু, O। পরে, এই O-কে কেন্দ্র এবং D অর্থাৎ নাটের মাপকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অন্ধন করে [চিন্দ্র ৪.৩ (1)] এর মধ্যে PQRSTU একটি বড়ভূজ অন্তর্লিখিত করতে হবে। এই বড়ভূজের প্রত্যেকটি বাহু, ভায়ামিটার D-এর সমান হবে [চিত্রটির (2)]।

এখন, O-কে কেন্দ্র এবং এই ষড়ভূজের প্রত্যেকটি বাহকে ভিতরের দিকে স্পর্শ করায়ে ঢাল-সূচক একটি বৃত্ত (Chamfering circle) অংকন করতে হবে। পুনরায়, এই O-কেই কেন্দ্র এবং D-এর অর্ধকে ব্যাসার্ধ নিয়ে ছিন্ন রেখা ঘারা আর একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে। ইহা নাটের মধ্যন্থিত ক্ল্-প্রেডের ভিতরের ডায়ামিটার বা বোল্টের বাইরের ডায়মিটারকে সূচিত করবে। ইহা অনুভূমিক ক্লেম্র রেখাটিকে V ও W বিন্দুতে ছেদ করে [চিত্রটির (3)]

এই ছিন্ন রেখার বৃত্তের পরিবর্তে চিত্র ঃ ৪.৪-এর ন্যায় সরু পূর্ণ রেখা দ্বারা তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ একটি অসম্পূর্ণ বা ভগু-বৃত্ত (Broken circle) অন্ধন করার রীভিও চলিও আছে।


এবার, সম্মুখ এলিভেশন দৃশ্য অন্ধনের জন্য ষড়ভ্জতির QR বাহুর উধের্ব EF একটি অনুভ্মিক রেখা টেনে ষড়ভ্জতির প্রত্যেকটি কোণ-বিন্দু হতে এবং ভেতরের বৃত্তির দুটি প্রান্ত V ও W হতে উপরের দিকে উলম্ব প্রজেকশন রেখা টানতে হবে। রেখাগুলি পরস্পর মিলে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত মোট চারটি রেখা পাওয়া যাবে। PV এবং WS-এর দৈর্ঘ্য, D মাপের অর্থ। এখন EF রেখা হতে D মাপ উর্ধ্বে (যেহেজু, নাটের উচ্চতা D-এর সমান) এর সমাজরাল রূপে GH একটি সরল রেখা টানতে হবে। এটা উলম্ব কেন্দ্র রেখাটিকে যে বিন্দুতে হেদ করল তা হতে নিচের দিকে এই কেন্দ্র রেখাটির উপর D-এর $1\frac{1}{2}$ গুণ (D এর 1.2 গুণ বা D-এর সমান দৈর্ঘ্য লওয়ার রীতিও চালু আছে) সমান দৈর্ঘ্য কেটে নিতে হবে। পরে, এই ছেদ-বিন্দুকে কেন্দ্র এবং ঐ একই মাপকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত-চাপ অন্ধন করলে এটা Q এবং R হতে টানা প্রজেকশন রেখা দুটিকে যখাক্রমে J ও K বিন্দুতে ছেদ করবে। J, K কে যুক্ত করায়ে একটি সরল রেখা টেনে এটাকে উভয় দিকে বর্ধিত করতে হবে। এটা EG ও FH রেখাকে যথাক্রমে L ও M বিন্দুতে ছেদ করবে [চিত্রটির (4)]।

এবার, LJ ও KM রেখাকে সমন্বিখন্ডিত করিয়ে क। টানলে, এটা GH রেখাকে N বিন্দৃতে ছেদ করবে। এখন, এই লম্-দিখন্তকটির উপর কেন্দ্র রেখে এবং L. N ও J বিন্দৃ তিনটিঃ মধ্য দিয়ে একটি বৃশুচাপ অঙ্কন করতে হবে। অনুরূপভাবে KM স্থানেও একই ব্যাসার্ধ দ্বারা একটি বৃশু-চাপ অঙ্কন করতে হবে। [চিত্র (5)]।

এবন, LJ এবং KM ছানে অন্ধিত বৃশু-চাপ দুটিকে স্পর্ন করায়ে 30° কোণে স্পর্নক রেখা টানতে হবে (45° কোণে স্পর্নক টানার রীতিও চালু আছে) ৷ এটা ঢাল-সূচক রেখা (Chamfering line) [চিত্রটির (6)] ৷

এবার স্কু-প্রেডের 'কোর ভায়মিটার' মাপ নির্ণয় করার জন্য D মাপের অর্থ হতে প্রেডের গভীরতা মাপ বিয়োগ করতে হবে এবং এই বিয়োগফল মাপ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে (মেট্রিক মাপ ছলে, 0.85 সমান মাপের ব্যাসার্ধ রূপে) পূর্বান্তিত প্ল্যানে অর্থাৎ চিত্রটির (4)-এ পূর্ণ রেখা দ্বারা একটি বৃত্ত অন্ধন করতে হবে :

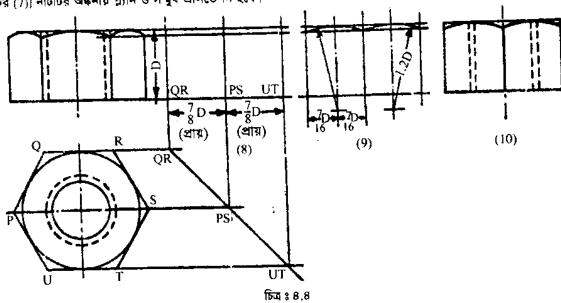এখন, এই বৃত্তটির এবং পূর্বান্ধিত ছিন্ন রেখার বা পূর্ণ রেখার ভগু বৃত্তটির উভয় প্রান্ত হতে প্রজ্ঞেকশন রেখা টেনে সম্মুখ এলিভেশনে চারটি ছিন্ন রেখা টানতে হবে। কারণ, ইহা বাহির হতে দেখা যায় না। শেষে সম্পাদনী রেখাওলিকে মুছে ফেললে, [চিত্রটির (7)] নাটটির অঙ্কনীয় প্রান ও সম্মুখ এলিভেশন হবে।



এবার, বামপ্রান্তিক দৃশ্য অন্ধনের জন্য প্ল্যান ও সম্মুখ এলিভেশনের (চিত্র ঃ ৯.২৫) প্রভ্যেকটি কোণ বিন্দু হতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী 45° কোণে অন্ধিত রেখার মাধ্যমে উলম্ব প্রজেকশন রেখা টানায় এতে ভূমির কোণ-বিন্দু তিনটি QR, PS ও UT হবে । যেহেতু, প্ল্যানের QR ও UT রেখা দুটির ব্যবধান = ষড়ভূজের দুটি বিপরীত সমান্তরাল বাহুর দূরত্ব এবং এটা D-এর 1.75 গুণ (অর্থাৎ স্থুলভাবে D-এর $1.\frac{3}{4}$ গুণ) মাপের সমান, সূতরাং, বামপ্রান্তিক দৃশ্যের এই QR-PS বা, PS-UT রেখার দৈর্ঘ্য D- এর প্রায় $\frac{7}{8}$ গুণ হয় [চিত্রটির (৪)] ।

এখন, QR-PS এবং PS-UT এই রেখা দুটির লম-দ্বিশ্বন্ডক টেনে D-এর 1.2 গুণ দৈর্ঘ্য মাপকে ব্যাসার্ধরূপে চিত্র (5) এর প্রণালীতে উভয় দিকে দুটি বৃত্ত-চাপ অঙ্কন করতে হবে। [চিত্রটির (9)]।


তারপর নাটের মধ্যস্থিত স্কু-প্রেড ও ছিদ্রের জন্য কেন্দ্র-রেখার উজয়দিকে ছিদ্রের ব্যাসার্ধ মাপ দূরে স্কু-প্রেডের 'আউট সাইড ডায়মিটার' বা বাইরের ব্যাস সূচক দুটি এবং এটা হতে স্কু-প্রেডের গভীরতা মাপ জেতরের দিকে স্কু-প্রেডের 'কোর ডায়মিটার' সূচক দুটি, মোট চারটি ছিন্ন সরল রেখা টেনে সম্পাদনী রেখাগুলিকে মুছে ফেললে [চিত্রটির (10)] অন্ধনীয় বামপ্রান্তিক দৃশ্য হবে।

চতু**ছোণ** (Square) **নাটের আনুপাতিক মাপ ঃ** নাটের মাপ যদি D হয়, তা হলে, এর আনুপাতিক মাপ -

নাটের উচ্চতা = D (মেট্রিক মাপ স্থলে, এটা = 1.5D)

সমান্তরাল পার্শ্বভাগ দুটির ব্যবধান = $1\frac{1}{2}D+\frac{1}{8}$ বা, স্থুলভাবে = $1\frac{5}{8}D+$ (মেট্রিক মাপ স্থুলে, এটা = 1.5 D হতে 1.5D+3 মি. মি.) ঢাল সূচক রেখার কোণ = 30° ঢালের বৃশ্ব-চাপ অন্ধনের ব্যাসার্ধ = $1\frac{3}{4}$ D বা 2D

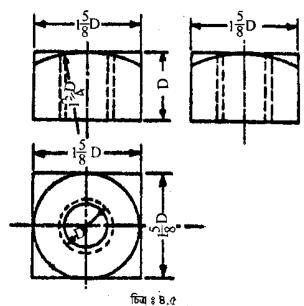যাতে একই 'স্প্যানার' (Spanner) দ্বারা ষট্কোন এবং চতুন্ধোণ উভয় প্রকার নাটকেই ধারণ করা যায়, এই উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে চতুন্ধোন নাটের সমান্তরাল পার্শ্বভাগ দুটির ব্যবধানকে ষট্কোন নাটের সমান্তরাল পার্শ্বভাগ দুটির ব্যবধানের সমান করে তৈয়ার করা হয়ে থাকে।



প্রথম কোণীয় প্রজ্ঞকশন নীতিতে চতুকোণ নাট অন্ধন প্রণালী ঃ (চিত্র ঃ ৪.৫)-প্রথমে প্ল্যান অন্ধনের জন্য অনুভূমিক এবং উলঘ দূটি কেন্দ্র রেখা টেনে এদের সমদ্রত্বে এবং D এর $1\frac{5}{8}$ গুণ (বা, D-এর $1\frac{3}{4}$ গুণ) বাহু মাপের একটি বর্গক্ষেত্র অন্ধন করতে হবে। ঢাল সূচক বৃত্তের (Chamfering circle) জন্য বর্গক্ষেত্রটির মধ্যে এর বাহু কয়টিকে স্পর্ল করায়ে একটি পূর্ণ রেখার বৃত্ত অন্তর্লিখিত করতে হবে। পরে, যেহেতু নাটের ছিদ্রটি ক্কু-শ্রেড বিশিষ্ট, সূতরাং, কেন্দ্র রেখা দূটির ছেদ বিন্দুকে কেন্দ্র এবং D-এর অর্ধকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি ছিন্ন রেখার বৃত্ত (অথবা, এটার পরিবর্তে একটি তিন-চতুর্যাংশ পরিমাণ পূর্ণ রেখার জ্গ্ন বৃত্ত) অন্ধন করতে হবে। D মাপের অর্ধ হতে ক্কু প্রেডের গভীরতা মাপ বিয়োগ করলে যত হয়, ঐ মাপের ব্যাসার্ধ নিয়ে অথবা 0.85D মাপকে ব্যাসার্মণে একটি পূর্ণ রেখার বৃত্ত অন্ধন করলে, তা অন্ধনীয় প্ল্যান হবে।

এবার, সম্মুখ এলিডেশন দৃশ্য অন্ধনের জনা, এই প্ল্যান হতে প্রজেকশন রেখা টেনে ভূমি হতে নাটের উচ্চতা (D সমান) উর্ধের অনুভূমিক রেখার সাহায্যে একটি আয়তক্ষেত্র অন্ধন করে প্ল্যানের ছিদ্র ও ক্যু-প্রেডের গভীরতা সূচক বৃত্ত দুটির প্রান্ত হতে উপরের দিকে মোট চারটি প্রজেকশন রেখা টেনে আয়তক্ষেত্রটির মধ্যে এদেরকে ছিন্ন রেখা হারা দেখাতে হবে। কারণ, এটা বাহির হতে দেখা যায় না। এবার, ঢাল-সূচক বৃত্তের (Chamfering circle) জন্য উলম্ব কেন্দ্র রেখাটি আয়তক্ষেত্রকে উপরের দিকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে তা হতে D এর । $\frac{3}{4}$ তথ মাপ নিচে ঐ কেন্দ্ররেখাটিরই উপরে একটি বিন্দু নিয়ে তাকে কেন্দ্র এবং ঐ মাপকেই ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত-চাপ অন্ধন করতে হবে। এখন প্রজেকশন রেখার মাধ্যমে বামপ্লান্তিক দৃশ্যটি অংকন করলে, এটা সর্বোতোভাবে সম্মুখ এলিডেশনের অনুরূপ হবে।

ষট্কোপ মাথা বিশিষ্ট (Hexagonal headed) বোল্টের আনুপাতিক মাপ s বোল্টের ডায়মিটার যদি p হয়, ডা হলে এর মাথার আনুপাতিক মাপa

মাধার উচ্চতা = $\frac{7}{8}$ D (মেট্রিক মাপ স্থলে, এটা 0.66 D)

কু-প্রেড করা স্থানের দৈর্ঘ্য = $i\frac{1}{8}\,D$ হতে 2D


অন্যান্য অনুপাত ও তথ্য পূর্ব লিখিত ষট্ কোণ নাট (Nut) এর অনুরূপ।

ষট্ কোণ নাটের ন্যায় ষট্কোণ বোল্টের বেলায়ও সন্মুখ এলিভেশন দৃশ্যে তিনটি পার্ম্ব ভাগ এবং প্রান্তিক দৃশ্যে দুটি পার্ম্বভাগ দেখায়ে দৃশ্য অন্ধন করা নিয়ম।

প্রথম কোণীয় প্রক্ষেকশন নীতিতে ষট্কোণ মাধা-বিশিষ্ট বোল্ট অন্ধন প্রণাদী

প্রথমে, সম্মুখ এলিভেশন দৃশ্য অন্ধনের জন্য একটি উলম্ব অক্ষ রেখা টেনে এটা সমান্তরালরূপে এবং D মাপের অর্ধ দূরত্বে বাম ও ডান দিকে দৃটি করে মোট চারটি সরল রেখা টানতে হবে। পরে এদেরকে ছেদ করায়ে যথাক্রমে নিচের দিকে একটি, এটা হতে D- এর $\frac{7}{8}$ গুণ মাপ উচ্চে একটি এবং এই রেখাটি হতে বোল্টের দৈর্ঘ্য মাপ উর্ধ্বে আরও একটি অনুভূমিক সরল রেখা টানতে হবে [চিত্রটির (1)]।

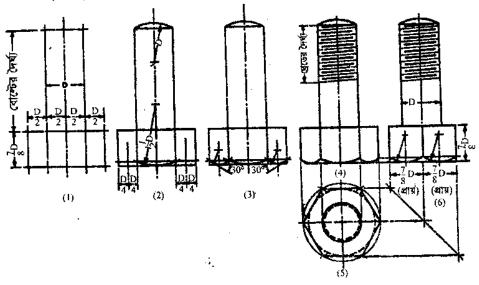এবার, বোল্টটির প্রান্ত অঙ্কনের জন্য সর্বশেষের এই অনুভূমিক রেখাটির এবং বৃহত্তর উলম্ব রেখান্ধয়ের ছেদ-বিন্দুকে কেন্দ্র এবং D কিংবা 1.25D মাপকে (এই স্থলে, D মাপকে নেয়া হয়েছে) ব্যাসার্ধরূপে একটি বৃত্ত-চাপ অন্ধন করতে হবে।




চিআ ៖ ৪.৬

এটা কেন্দ্র রেখাটিকে যে বিন্দৃতে ছেদ করল একে কেন্দ্র এবং ঐ D মাপকেই ব্যাসার্থ নিয়ে একটি বৃত্ত-চাপ অঙ্কন করতে হবে (মেটিক মাপ সংক্রান্ত বোল্টের ছলে, প্রান্তটিকে এই প্রকার গোলাকার না দেখায়ে 0.15D মাপ উচ্চতায় 45° কোণে ঢাল রেখা টেটের সমতল আকারে দেখানোর রীতিও চালু আছে)। এখন, সর্বাপেক্ষা নিচের অনুভূমিক রেখাটি কেন্দ্র রেখাকে যে বিন্দৃতে ছেদ করে তা হতে D এর $1 \frac{1}{2}$ গুণ মাপ উদ্বর্ধ কেন্দ্র রেখাটির উপরে একটি বিন্দু নিয়ে এটাকে কেন্দ্র এবং ঐ $1 \frac{1}{2}D$ মাপকে ব্যাসার্থরে একটি বৃত্ত-চাপ (Chamfering arc) অঙ্কন করতে হবে [চিত্রটির (2)]। এটা কেন্দ্র রেখাটির উভয় পার্শ্বের বৃহত্তর রেখাদ্বয়কে যে দুর্গ বিন্দৃতে ছেদ করল উহাদিগকে যুক্ত করে একটি সরল রেখাও টানতে হবে। এইবার, পূর্ব বর্ণিত নাট অঙ্কনের প্রণালীতে উভয় পারে বৃত্ত-চাপ এবং 30° কোণে ঢাল-রেখা (Chamfering line) টানতে হবে [চিত্রটির (3)]।

এখন, ব্যবহারিক রীতি (Convention) অনুসরণ করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ক্তু-থ্রেড সূচক রেখাগুলি টানতে হবে [চিত্রটির (4)]।
এবার, বোল্টটির প্ল্যান অন্ধনের জন্য সন্মুখ এলিভেশন হতে নিচের দিকে উলম্ব প্রজেকশন রেখা টেনে কেন্দ্র রেখাটিকেও বর্ধি
করতে হবে। একটি অনুভূমিক রেখা টেনে এগুলোকে ছেদ করাতে হবে। এখন, এই কেন্দ্র রেখা দূটির ছেদ বিন্দুকে কেন্দ্র এই
বোল্টের ডায়ামিটার মাপ D কে ব্যাসার্থ নিয়ে একটি বৃশু অন্ধন করতে হবে। এই বৃশুটি সর্বাপেন্দা বাম ও ডানদিকের প্রজেকশ
রেখাকে যে যে বিন্দুতে স্পর্শ এবং অন্য রেখাকে ছেদ করল উহাদিগকে সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করায়ে একটি বড়ভুজ অন্ধন করা
হবে। পরে এই বড়ভুজটির বান্থ কয়টিকে স্পর্শ করায়ে ছিন্ন রেখার (Dotted line) সাহায়্যে ভিতরের দিকে একটি বৃশু অন্ধন করা
হবে। এটা ঢাল সূচক বৃশু (Chamfering circle) এবং উপর হতে দেখা যায় না বলে এটা ছিন্ন রেখা দ্বারা অন্ধন করা হল। পুনরা
ঐ একই বিন্দুকে কেন্দ্র এবং D-এর অর্ধ মাপকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি পূর্ণ রেখার বৃশু এবং বোল্টের ডায়িমিটার মাপের অর্ধ হতে হ
প্রেডের গভীরতা মাপ বিয়োগ করলে যত হয় ঐ মাপকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি ছিন্ন রেখার বৃশু ('কোর ডায়িমিটার' সূচক) অন্ধন কর
হবে [চিত্রটির (4)]।

এখন, পূর্বে নাট অন্ধন সম্পর্কে চিত্র ঃ ৪.৬ এর (9) বিষয়ে যে প্রণালী বর্ণিত হয়েছে তা অনুসরণ করে বোল্টটির বামপ্রান্তিক দৃশ্য অন্ধন সম্পূর্ণ করতে হবেচিত্রটির (6)।

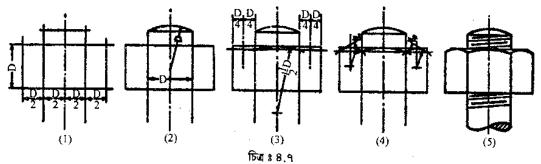শ্রষ্টব্য ঃ বোল্টের সাথে নাট যুক্ত অবস্থায় থাকলে প্ল্যান, সম্মুখ এলিডেশন ইত্যাদি দৃশ্যে সাধারণতঃ ক্লু-থ্রেডের জন্য কোন ছিন্ন রেখার বৃত্ত বা সরল রেখা টানা হয় না। উদাহরণস্থরূপ নিচে চিত্র ৯.৩১ তে (1) হতে (5) দ্বারা এটার সম্মুখ এলিডেশন দৃশ্য অন্ধন করার পর্যায় দেখান হলো ঃ




চতুকোণ মাখা-বিশিষ্ট (Square headed) বোল্টের জানুপাতিক মাপ ঃ বোল্টের ডায়মিটার যদি D হয়, তা হলে-

মাধার উচ্চতা = $\frac{3}{4}$ D বা $\frac{7}{8}$ D

মাধার দুটি সমান্তরাল পার্শ্বভাগের ব্যবধান = I $\frac{1}{2}$ D + $\frac{1}{8}$ বা স্থুলভাবে I $\frac{3}{4}$ D

ক্কু থ্রেড করা স্থানের দৈর্ঘ্য = $1\frac{1}{2}D$ হতে 2D ।

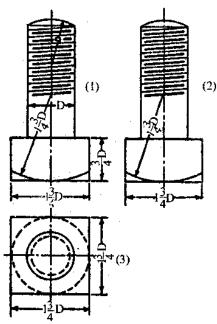প্রথম কোণীয় প্রজ্ঞেকশন নীতিতে চত্জোণ মাধাবিশিষ্ট বোল্ট অঙ্কন ঃ পূর্বে চতুজোণ নাট অঙ্কন এবং ষট্ কোণ বোল্ট অঙ্কন সম্পর্কে যে প্রণালী বর্ণিত হয়েছে চতুজ্ঞোণ মাধা বিশিষ্ট বোল্ট অঙ্কন মূলতঃ ঐ একই প্রকারে করা হয়ে থাকে। চিত্রের অবস্থান অনুসারে চিত্রঃ ৪.৬ তে এটার তিনটি দৃশ্য দেখান হলো।



क्षित्र ६८,४-

এই প্রকার বোল্টের বেলায়, সম্মুখ এলিভেশন ও বাম প্রান্তিক দৃশ্য একই প্রকার হয় বলে মাধার চতুদ্ধোণ আকারকে দৃটি কর্ণ (Diagonal) রেখা দ্বারা দেখায়ে একটি মাত্র দৃশ্য অঙ্কনের ব্যবহারিক রীতি (Convention) ও চলিত আছে [যেমন, চিত্র ৪.৭]।

ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং চেষ্টং-এ

মৌথিক প্রশ্লোত্তর

১। রাইট হ্যান্ড প্রেড বলতে কী বুঝায়?

্ঠিতর ব্রু একটি স্কু প্রেডকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরালে যদি এটি নিজ অক্ষ বরাবর সামনের দিকে অগ্রসর হয়, তথন এটিকে রাইট হ্যান্ড প্রেড বলে।

২। মান্টিপল প্রেড বলতে কী বুঝায়?

্ঠিছর । একটি নির্দিষ্ট আকৃতির প্রেড কোন সিলিভার বা কোণ-এর উপর একাধিক হেলিক্স তৈরি করলে তাকে মাল্টিপল। প্রেড বলে।

৩। ম্যাট্রিক প্রেড বলতে কী বুঝায়?

পূর্বে M অক্ষর এবং পরে গুণন চিহ্ন দিয়ে পিচ এর মাপ দেয়া হয়।

৪। থ্রেডের গভীরতা বলতে কী বুঝায়?

ভিত্তর জু প্রেডের অক্ষের সমকোণে ক্রেস্ট এবং রুট এর মধ্যকার দূরত্বকে প্রেডের গভীরতা বলে।

৫। চার প্রকার ক্রু প্রেডের নাম লিখ।

্ঠিতর 🕙 চার প্রকার ক্কু প্রেড — (i) ভী প্রেড, (ii) ক্ষয়ার প্রেড, (iii) একমি প্রেড, (iv) নাকণ প্রেড।

৬। দীত বদতে কী বুঝার?

ঠিছন ছী একটি প্রেডযুক্ত যন্ত্রাংশকে এর সাথে সামগুস্যপূর্ণ থ্রেডযুক্ত অপর একটি স্থির যন্ত্রাংশের উপর পূর্ণ এক পাক ঘূরালে প্রথম যন্ত্রাংশটি অক্ষ বরাবর তার অবস্থানের যে রৈখিক সরণ ঘটায় তাকে লীড বলে।

৭। BSW প্রেডের পূর্ণ নাম এবং এর কোণ কভ ডিমি শিখ।

্ঠিছর 🛭 BSW প্রেডের পূর্ণ নাম হলো — British Statuard Whitworth প্রেড। এর প্রেড অ্যাঙ্গেল ৫৫°।

৮। থ্রেডের প্রকারভেদ শিখ।

😎 🕫 প্রেড বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন —

- (ক) তলের উপর নির্ভর করে ঃ (i) এক্সটারনাল প্রেড ও (ii) ইন্টারনাল প্রেড।
- (খ) প্রেড হেলানোর দিকের উপর উর্ভর করে ঃ (i) রাইট হ্যান্ড প্রেড ও (ii) লেফট হ্যান্ড প্রেড।
- (গ) পিচ ও লিডের উপর নির্ভর করে ঃ (i) সিঙ্গেল প্রেড ও (ii) মান্টিপল প্রেড।
- ৯। স্ট্যাভার্ড ক্স্থেড বদতে কী ব্রার?

্ঠিছন 🗳 নির্দিষ্ট মাপ ও অনুপাত বিশিষ্ট প্রেড, যা বিভিন্ন বোল্ট বা নাট এর ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য, তাকে স্ট্যান্ডার্ড প্রেড বলে।

১০ ৷ 🐞 প্রেডের ক্ষেত্রে হেলিক্স অ্যানেল ও প্রেড অ্যানেল বলতে কী বুঝায়?


্রিষ্ট ক্র প্রেড যে পরিমাণ কোণে সিলিভার বা কোণ-এর তলের উপর প্যাঁচানো থাকে, তাকে হেলিক্স অ্যাঙ্গেল বলে।
প্রেডের হেলানো পর পর দুইটি তলের মধ্যকার কৌণিক দূরতুকে প্রেড অ্যাঙ্গেল বলে।




রিভেটকৃত একং গুয়েন্ডকৃত অখনের ড্রায়িং তৈরি করা (Drawings of riveted and Welded Components)

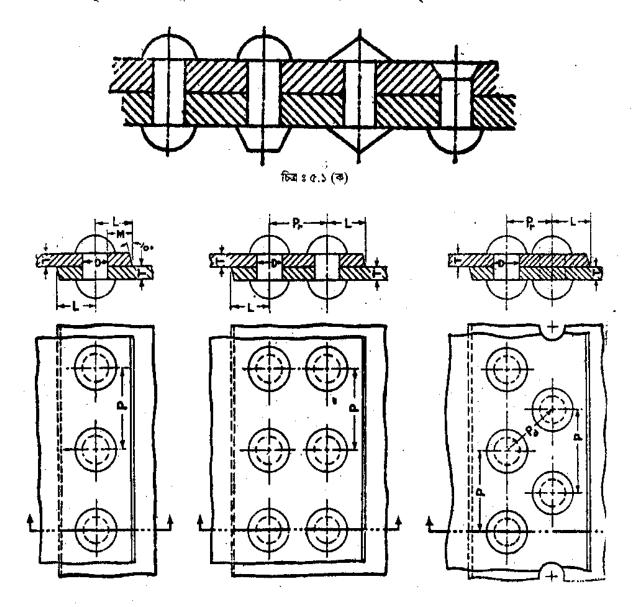৫.১ প্রথা মেনে এবং প্রতীক ব্যবহার করে রিভেটকৃত এবং প্রয়েন্ডকৃত অংশ আঁকা (Draw the riveted and welded components using conventions and symbols) ?


নিচের চিত্রসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রিভেট এবং ওয়েন্ড জোড়ার প্রতীক এবং দৃশ্য দেখান হয়েছে।




চিত্ৰ ঃ ৫.১ (খ)

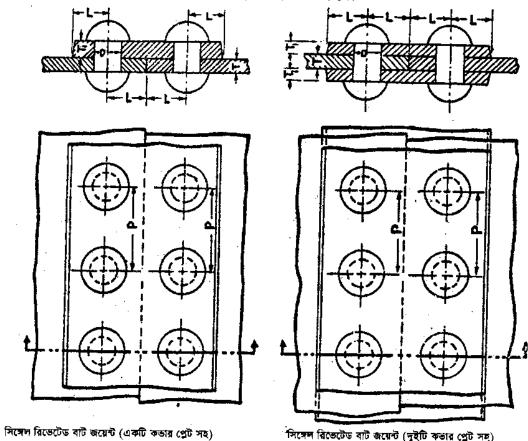

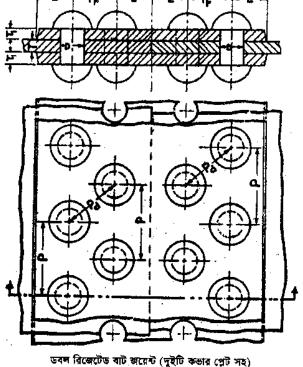
সিঙ্গেদ বিভেটেড বাট জয়েন্ট (দুইটি কভার প্রেট সহ)



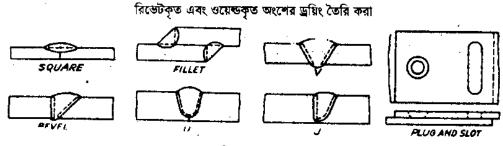
ডবল রিজেটেড বাট জয়েন্ট (দুইটি কভার প্লেট সহ) চিত্ৰ ৪ ৫.১ (গ)




চিত্ৰ ঃ ৫.১ (ঘ)

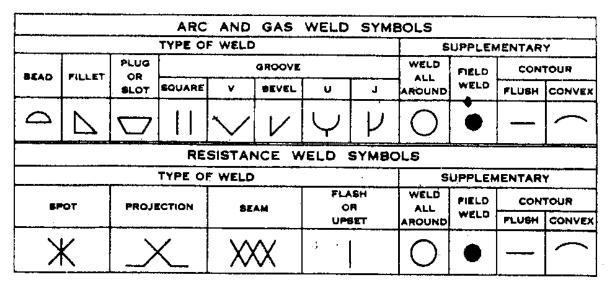


চিত্ৰ ঃ ৫.১ (%)

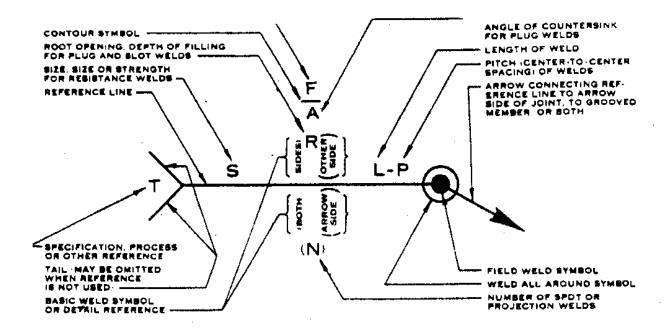


विवाह १.५ (ह)

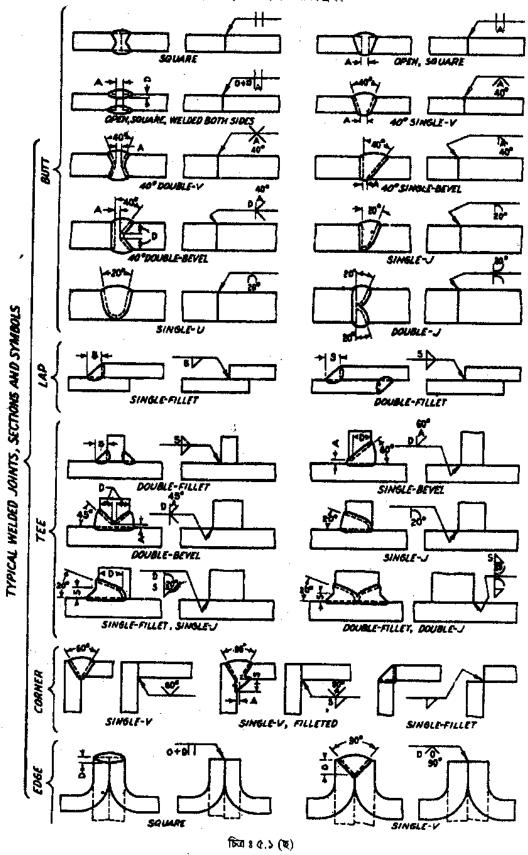

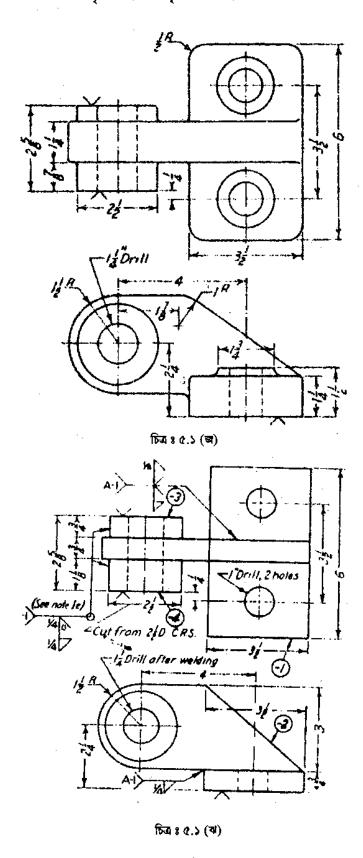

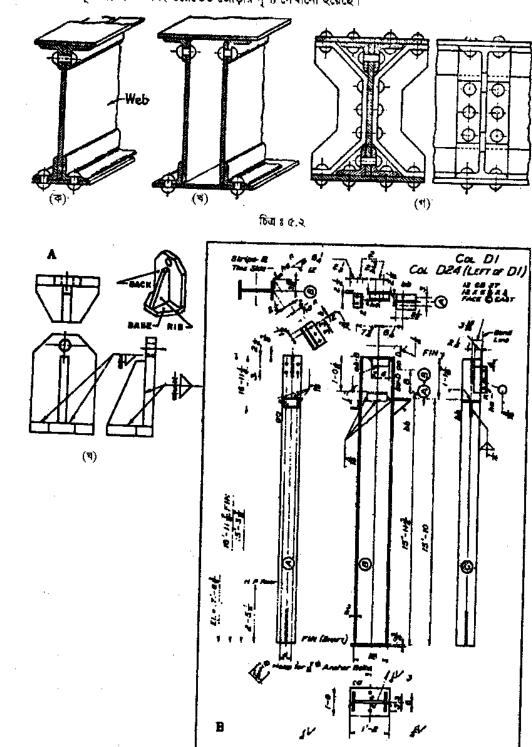৫.২ রিভেটকৃত এবং ওয়েন্ডকৃত জোড়ার একটি পূর্ণ সেট আঁকা (Draw a complete set of riveted joint and welded joint) 8

নিচের চিত্রে পরিপূর্ণ রিভেটেড এবং ওয়েন্ডেড জোড়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।



विवा १ ए.२ (७)

মৌখিক প্রশ্লোত্তর


১। দুটি কভার প্রেট বিশিষ্ট 'জিগ-জ্যাগ' রকমের 'ডবল রিভেটেও বাট জয়েন্ট'-এর প্রান এবং ছেপিড অবছার সম্মৃথ এলিভেশন দৃশ্য অঙ্কন কর। রিভেটের ব্যাস 22 মিমি; মূল প্রেটের প্রুত্ত্ব 12 মিমি; কভার প্রেটের পৃরুত্ব 8 মিমি; রিভেটের পিচ 65 মিমি। প্র্যানে কেবল ৪টি রিভেটের অবছান দেখাও।

(ঠভর 🗗 চিত্র ৪ ৫.১ (গ) নং এর অনুরূপ।

২। 'চেইন রিভেটিং' ঘারা সম্পন্ন করা একটি 'ডবল রিভেটেড ল্যাপ ছয়েন্ট'- এ রিভেটের ব্যাস 20 মিমি এবং প্লেটের পৃক্ষত্ব 13
মিমি। ৪টি রিভেট দেখিয়ে জয়েন্টটির প্ল্যান এবং ছেনিত অবস্থায় সম্মুখ এলিভেশন দৃশ্য অঙ্কন কর।

😎 🕶 চিত্র ঃ ৫.১ (খ) নং এর অনুরূপ।

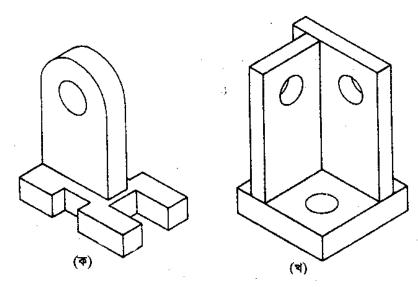
৩। চিত্রঃ 'ক' এ দেখানো লিভার স্টান্ডের ওয়েন্ডিং জ্যোড়ার (যুক্তিসংগত মাগ ও সকল প্রতীকসহ) তিনটি দৃশ্য অঙ্কন কর।



😎র 🕙 নিজে কর।


8। চিত্র ঃ 'ব' এ দেখানো কর্পার দাগ ব্রাকেট-এর ওয়েন্ডিং জোড়ার তিনটি দৃশ্য সকল প্রতীক ও মাগসহ অঙ্কন কর (ভূমি = 3" \times 3" \times $\frac{3}{4}$, খাড়া অংশ (বড়) = 3" \times 4" \times $\frac{1}{2}$, (ছোট) = 2" \times 4" \times $\frac{1}{2}$; ছিদ্র = ব্যাস 1" বা সমস্ত প্রান্ত থেকে ১" ভিতরে।

ভিতর ঃ চিত্র ৪ ৫.২ নং এর অনুরূপ।

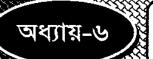

ইলেকেট্রিক্যাল ডিগ্রিবিউশন লাইন, স্থাকিচার (Electrical distribution line structure)

৬.১ টিউবুলার (Tubular) পোল ঃ

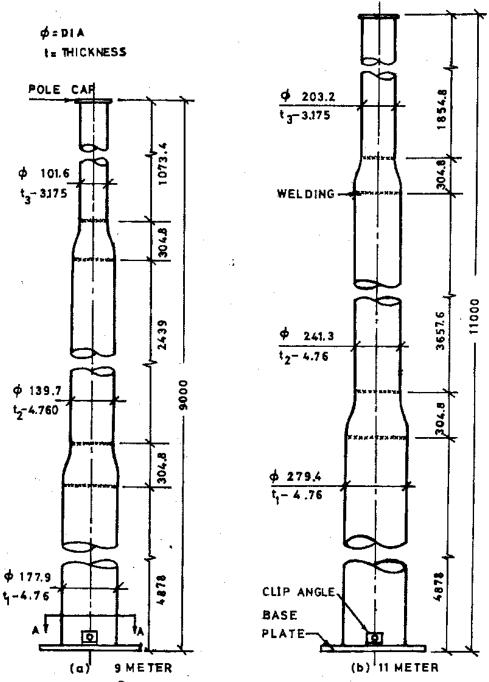

िव : ७.১ STEEL TUBULAR POLE (ELEVATION)

স্টীল পোল (Steel pole) ঃ ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে যেসব টিউবুলার বা গোলাকৃতি পোল ব্যবহার করা হয় তা সব সময়ই একই আকারের হতে হবে এমন কথা নেই। যে বৈশিষ্ট্যের উপর ডিন্তি করে পোলের ডিজাইন করা হয় তা নিমুব্রপ ঃ


প্রথমেই হিসাব করা হয় পোলের দৈর্ঘ্য। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পোলে যে পরিমাণ লাইন বা পরিবাহী টানানো হবে সে তারের ওজন, পোলের নিজস্ব ওজন, ঝড়বৃষ্টিতে তার এবং পোলের গায়ে যে পরিমাণ পার্ম্ব চাপ তৈরি করতে পারে তার মান ইত্যাদি হিসাব করে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের মান হিসাব করা হয়। পোলের সঠিক কার্যকারিতার জন্য factor of safety (নিরাপতাজনিত ফ্যান্টর) ঘারা তণ করে পোলের মোট সামর্থ্য (Strength) নির্ণয় করা হয়। নির্ণীত Strength বিশিষ্ট পোল তৈরি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। একই পরিমাণ যাদ্রিক লোড বহন করতে পারে এমন পোলের ডিজাইনে ভিন্নতা ঘটতে পারে। যেমন- পোলের ডায়ামিটার কম হয়ে ওয়ালের পুরুত্ব বেশি হলে অথবা পোলের ডায়ামিটার বেশি হয়ে ওয়ালের পুরুত্ব কম হয়ে সম্যান্ত্রিক লোড বহন করতে পারে। তাই একটি ট্রাঙ্গমিশন লাইনের জন্য পোলের ডিজাইন বিভিন্ন পরিমাপবিশিষ্ট (Dimension) হতে পারে।

৬.১ (a) নং চিত্রে একটি 9m দীর্ঘ পোল এবং ৬.১ (b) নং চিত্রে একটি 11m দীর্ঘ পোলের গঠন দেখানো হল। গোলাকার পোলটি নিচের দিক হতে উপরের দিকে কয়েকটি পর্যায়ে সরু হয়ে গেছে। তাই এ পোলকে স্টেপড টিউবুলার স্টীল পোল (Stepped tubular steel pole) বলে। পোলের নিচের দিকে বেশি যান্ত্রিক লোড এবং উপরের দিকে যান্ত্রিক লোড কম বিধায় মেটালের সাশ্রয়ের জন্য, বাতাসের চাপ কমানোর জন্য, ওজন কমানোর জন্য যান্ত্রিক শক্তি ঠিক রেখে নিচের ডায়ামিটার (ф) এবং পুরুত্ব (Thickness) এর তুলনায় উপরের দিকের ডায়ামিটার ও পুরুত্ব কম করা হয়ে থাকে।

বৃষ্টির পানি বা ক্ষতিকর কিছু না ঢুকার জন্য পোলের উপর মাখায় একটি প্লেট দ্বারা তৈরি ক্যাপ ওয়েন্ডিং করে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে পোল মাটিতে নিচের দিকে ডেবে না যাওয়া ও পার্ম্ব চাপ সহ্য করার জন্য, ভিতরের কিছু না ঢুকার জন্য, একটি ভারী প্লেট ওয়েন্ডিং করে দেয়া হয়, যাকে বেস প্লেট (Base plate) বলে।

পোলের আর্থ ওয়্যার এবং বডিতে আর্থিং কানেকশনের জন্য নিচের দিকে একটি নাটবোশ্টসহ ক্লিপ এঙ্গেল থাকে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুবিধা ও নিরাপন্তার কারণে প্রতি পোল হতে একটি আর্থ লীডের মাধ্যমে আর্থিং করা হয়ে থাকে।

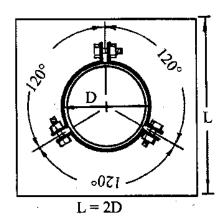৬.২ নং চিত্রে একটি Tubular pole এর সেকশনাল ভিউ দেখানো হল।



চিত্র ঃ ৬.২ SECTIONAL VIEW OF STEEL POLE

৬.২ কংক্টি পোল (Concrete pole) &


স্টীলের পোলে মরিচা পড়ে বেশ কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায়, কাঠের পোলও দীর্ঘকাল ছায়ী হয় না, তাই এসব অসুবিধা দ্রীকরণে কংক্রিট পোল ব্যবহার করা হয়। কংক্রিট পোল বিভিন্ন ধরনেরহতে পারে। যেমন— I shaped pole, Rectangular pole, Circular pole.

৬.২.১ গোলাকারবিশিষ্ট কংকিট গোল (Circular pole) &


৬.৬ নং চিত্রে একটি 9m দীর্ঘ সার্কুলার ক্রেস-সেকশন-বিশিষ্ট SPC (Steel Pre-stressed concrete) পোল দেখানো হল। তুলনামূলকভাবে এ পোলগুলো অত্যাধিক শক্তিশালী হয়। প্রথমে একটি শোয়ানো লম্ব ফর্মার মধ্যে HTW (High Tension Wire) বেঁধে ফর্মাটিকে খুব জোরে ঘুরানো হয় এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অল্প করে কংক্রিট এই ফর্মার মধ্যে দেয়া হয়। খুব জোরে অবিরক্ত ক্রুতভাবে ঘুরতে থাকায় সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের জন্য কংক্রিটগুলো খুবই ঘনভাবে জমে যায়। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় পরে স্ট্রীম চালনা করে কিউরিং করা হয় এবং পরবর্তীতে পানি ধারা কিউরিং করা হয়।

3.4mm ব্যাসের স্টীল ওয়্যার দ্বারা H7 নং HTW-কে উপর মাথা হতে নিচ মাথা পর্যন্ত স্পাইরাল আকারে প্যাঁচিয়ে নেয়া হয় [চিত্র নং ৬.৫ 9m দৈর্ঘ্য টিক রেখে 200, 350, 500 daN শক্তি সম্পন্ন পোরেল গঠনের একটি তুলনামূলক চার্ট দেয়া হল। [চার্ট নং ৬.১৭]

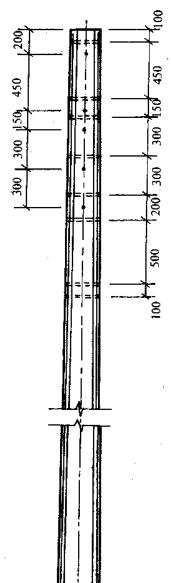
৬.৪, ৬.৫, ৬.৬ ও ৬.৭ নং চিত্রে একটি 9m দীর্ঘ পোলের যথাক্রমে এলিভিশন, প্ল্যান, প্রস্থুচ্ছেদ এবং গাঠনিক চার্ট দেখানো হয়েছে। ৬.৮, ৬.৯ ও ৬.১০ নং চিত্রে একটি 12m দীর্ঘ পোলের যথাক্রমে এলিভিশন, সেকশনাল ভিউ এবং গাঠনিক চার্ট দেখানো হয়েছে।



চিত্ৰ ঃ ৬.৬ 9m SPC POLE (CIRCULAR)

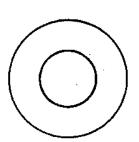

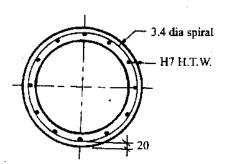
PLAN OF A :SPC POLE (CIRCULAR)
চিত্ৰ ঃ ৬.৩




TYPICAL SECTION চিব্ৰ ঃ ৬.৪

	200 daN	350 daN	500 daN
LENGTH	9000	9000	9000
TOP DIAMETER	140	180	245
BOTTOM DIA.	260	300	380
WALL THCKNESS	40	40	50
NO. OF H.T.W.	8-H7	10-H7	12 – H7

চিত্ৰ ঃ ৬.৭

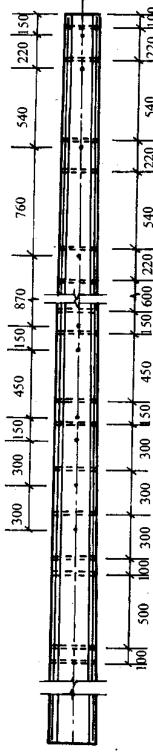

চিবা ঃ ৬.৮ 12m SPC POLE Pole (Circular)

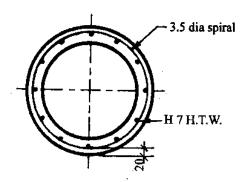

TYPICAL SECTION
চিত্ৰ ঃ ৬.৯

	500 daN	850 daN	1200 daN
LENGTH	12000	12000	12000
TOP DIAMETER	190	340	340
BOTTOM DIAMETER	350	500	500
WALL THICKNESS	75	55	60
NO OF H.T.W.	20-H7	18-H7	26-H7

চিত্র ঃ ৬.১০

৬.২.২ I-আকৃতি বিশিষ্ট পোল (I-Shaped pole) 8


৬.১৪ নং চিত্রে একটি 200 daN (ডেকা নিউটন) শক্তি সম্পন্ন I-Shaped, Prestressed concrete pole (PC) দেখানো হল। ডিজাইনের ভিন্নতা অনুসারে রেকটেংগুলার পোলেল তুলনায় I- আকৃতির পোলে সিমেন্ট মসলা কিছু কম লাগে। ৬.১৪ এবং ৬.১৫ নং চিত্রে একটি 9m লঘা পোলের দুদিক হতে ভিউ দেখানো হল এবং চিত্র নং ৬.১৬, ৬.১৭, ৬.১৮ তে যথাক্রমে উপর, নিচ এবং GL বরাবরের সেকশনাল ভিউ দেখানো হয়েছে এবং ৬.১৯ নং চিত্র দ্বারা প্র্যান দেখানো হয়েছে। 4-H7 দ্বারা বুঝানো হয়েছে চারটি Steel এর রম্ভ যাদের নম্বর হচ্ছে H7, এবং R2.5 এর অর্থ হচ্ছে 2.5 mm ব্যাসার্ধ, 20cvr এর অর্থ হল স্টালের রডের উপরে 20mm পুরু কংক্রিট ঢালাই থাকবে। চিত্রে দেখানো I-টাইপ পোলটির কিছু বিবরণ নিমে দেয়া হল-


২৮ দিনে কংক্রিট এর স্ট্রেংথ fc = 6000 psi (41.37mpa) মেগা পাসকেল, High Tension Steel (H. T. S) এর আন্টিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ (Ultimate tensile strength) = 240000 psi (1650 mPa), Yield strength fy = 60,000 psi (413.7 mPa) for shear steel, উত্তোলন বিন্দুবয় (lifting points) হবে নিমু পার্থ (Bottom side) এবং মাথা হতে 3.4m দূরত্বে।


৬.৩ কাঠের গোলাকার পোল (Wooden Tubular pole) ঃ

৬.১১ নং চিত্রে কাঠের পোল দেখানো হয়েছে। বিশেষ ধরনের কতগুলো গাছ আছে যেগুলো আগাগোড়া প্রায় একই রকম মোটা হয় এবং অনেক উঁচু হয়। এ ধরনের গাছকে পোল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রোদ-বৃষ্টিতে যেন সহজে নষ্ট না হয় এবং পোকা না ধরে সেজন্য এই পোলগুলো ব্যবহারের পূর্বে বিশেষ ধরনের প্রসেসিং করা হয়। অতঃপর মাপ অনুযায়ী হোল করে পোল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

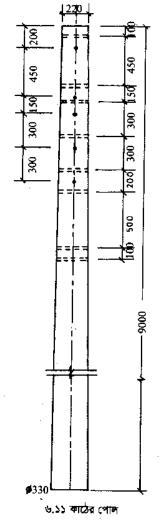৬.১২ নং চিত্রে একটি গোলাকৃতি পোল এর Sectional view দেখানো হল। পোলের প্ল্যানও অনুরূপ দেখাবে।



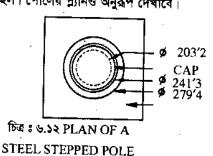

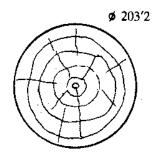


TYPICAL SECTION & PLAN OF THE POLE (WOODEN) हिंदा ३ ५,১৩


হোলের অবস্থান (Hole configuration) \$

ক্রস-আর্ম ফিটিংস (Cross-arm fittings) বা পোল ওয়ার রেক (Wire rack) অর্থাৎ যার মধ্যে ইলুলেটরসহ তার আটকানো হয়) আটকানোর জন্য লাইনের ভোল্টেজের মান এবং লাইনের অবস্থান বিবেচনা করতে হয়। তাই সে হিসেবে রেককে পোলের সাথে না-বোল্টসহ আটকানোর সুবিধার্থে পোলের বিভিন্ন জায়গায় বোল্ট (bolt) এর মাপ অনুযায়ী ছিদ্র বা হোল করতে হয়। এ হোলের অবস্থানকে হোল কনফিগারেশন (Hole configuration) বলে।

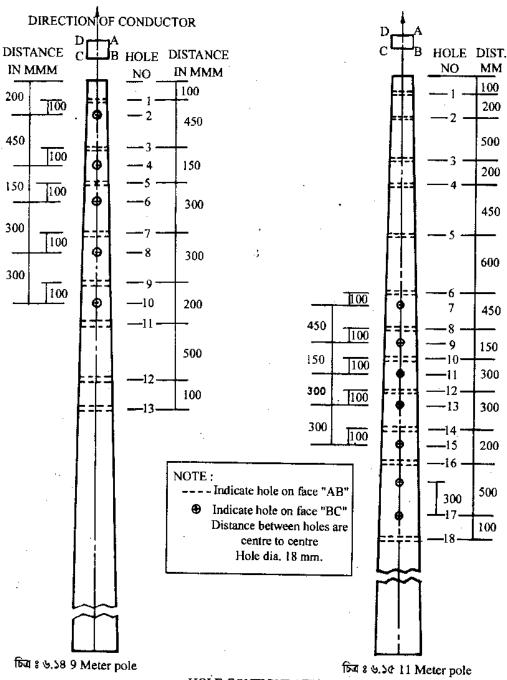
৬.১৪ নং চিত্রে একটি 9m পোল এবং ৬.১৫ নং চিত্রে একটি 11m দীর্ঘ RCC পোলের বা স্টীলের তৈরি পোলের হোল কনফিগারেশন দেখানো হয়েছে।




HOLE CONFIGURATION

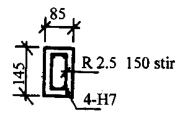


SECTION AT TOP চিবা ঃ ৬.১৬

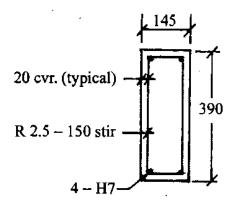

SECTION AT BOTTOM
চিত্র ৪ ৬.১৭

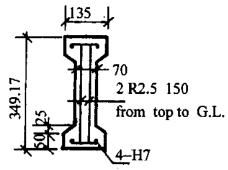


SECTION AT G.L

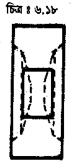


PLAN OF A RCC চিত্ৰ ঃ ৬.১৯

চিত্র ঃ ৬.১৪ হতে চিত্র ঃ ৬.১৯ পর্যন্ত ভিউগুলোভে একটি 12m/1200 daN PC পোলের যথাক্রমে সাইড ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ, স্পেসিফিকেশন, সেকশনাল ভিউ দেখানো হয়েছে।

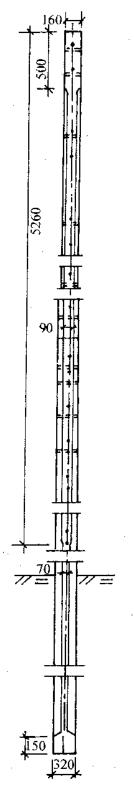৬.২.৩ আয়তাকার আকৃতির পোল (Rectangular pole) 8



চিত্ৰ ঃ ৬.২০ 12m/i200 daN PC POLE

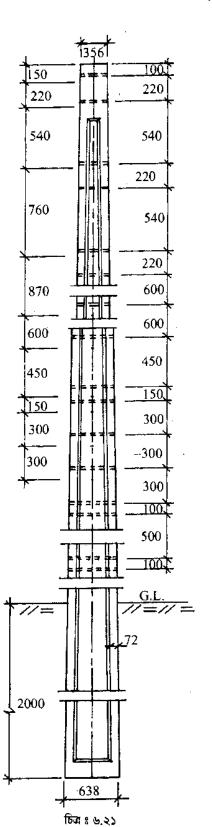

ইন্পক্টিকাল ইঞ্জিনিসাসিং দেসং ১


NOTES:


- 1. 28 DAY CONCRETE STRENGTH $F_C = 6,000$ PSI (41.37 mPA)
- 2. a ULTIMATE TENSILE STRENGTH OF H.T.S.

 FUTS = 240.000 PSI (1650 mPA)


 b PERCENTAGE OF STRESS TO BE APPLIED DURING
 MANUFACTURE = 70%
- 3. YIELD STRENGTH $F_Y = 60,000$ PSI (413.7 mPA) FOR SHEAR STEEL
- 4. LIFTING POINT TWO POINT LIFTINGAT 2.7 M FROM BOTTOM AT 2.4 M FROM TOP
- 5. INNER FOUR WIRES DEBONDED UPTO 1500 MM FROM TOP

চিত্ৰ ৪ ৬.২২

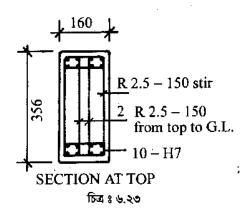

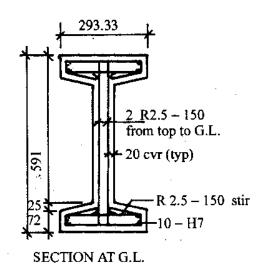

চিত্ৰ ঃ ৬.২৪

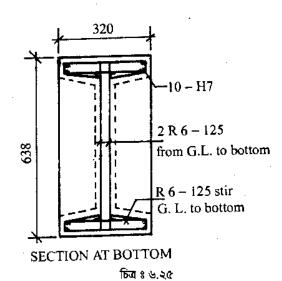

মৌখিক প্রশ্নোত্তর

১। একটি গোলাকার স্টীলের পোলের (Tubuler steel pole) এলিভিশন, স্থ্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

ঠিচর 🖒 নিজে কর :

২। একটি কাঠের গোলাকার পোল এর এলিভিশন, গ্ল্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

উচর 🖟 নিজে কর :

ও। ইলেকট্রক্যাল পোলের কনকিগারেশন (Hole configuration) কী?

ठेठत ह

	200 daN	350 daN	500 daN
LENGTH	9000	9000	9000
TOP DIAMETER	140	180	245
BOTTOM DIA.	260	300	380
WALL THCKNESS	40	40	50
NO. OF H.T.W.	8-H7	10-H7	12 – H7

B ৷ হোল কনফিগারেশনের প্রয়োক্ষনীয়তা কী?

্রিভর ট্রা ক্রস-আর্ম ফিটিংস (Cross-arm fittings) বা পোল ওয়্যার রেক (Wire rack) অর্থাৎ যার মধ্যে ইন্যুলেটরসহ তার আটকানো হয়। আটকানোর জন্য লাইনের ভোল্টেজের মান এবং লাইনের অবস্থান বিবেচনা করতে হয়। তাই সে হিসেবে রেককে পোলের সাথে না-বোল্টসহ আটকানোর সুবিধার্থে পোলের বিভিন্ন জায়গায় বোল্ট (bolt) এর মাপ অনুযায়ী ছিদ্র বা হোল করতে হয়।

৫। একটি 9m দীর্ঘ পোল এর হোল কনফিগারেশন আঁক।

ঠিত্তর দ্রী চিত্র ৬.৬ নং দ্রাষ্টব্য।

৬। একটি 11m দীর্ঘ পোলের হোল কনফিগারেশন আঁক।

😎 🗗 চিত্র ৬.৮ নং দ্রষ্টব্য ।

৭। কংক্রিট পোলের উপযোগীতা কী?

্ঠিন্তর ব্র স্টালের পোলে মরিচা পড়ে বেল কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায়, কাঠের পোলও দীর্ঘকাল ছায়ী হয় না, তাই এসব অসুবিধা দুরীকরণে কংক্রিট পোল ব্যবহার করা হয়।

৮। একটি SPC (seel prestressed concrete) পোলের নির্মাণ পদ্ধতি লিখ।

তিষ্কর প্রথমে একটি শোয়ানো লম ফর্মার মধ্যে HTW (High Tension Wire) বেঁধে ফর্মাটিকে খুব জ্বোরে ঘুরানো হয় এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অল্প অল্প করে কংক্রিট এই ফর্মার মধ্যে দেয়া হয়। খুব জ্বোরে অবিরত দ্রুতভাবে ঘুরতে থাকায় সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের জ্বন্য কংক্রিটগুলো খুবই ঘনভাবে জ্বমে যায়। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় পরে স্টীম চালনা করে কিউরিং করা হয় এবং পরবর্জীতে পানি দ্বারা কিউরিং করা হয়।

৯। একটি সার্কুলার 12m দীর্ঘ SPC গোলোর এলিভিশম, গ্ল্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

ঠিতর ট চিত্র ৬.৮ ও ৬.৯ নং দুটবা।

১০ 1 একটি সার্কুলেশন 9m দীর্ঘ SPC পোলের এলিভিশন, প্র্যান, সেকুশনাল ভিউ আঁক।

ठ হর 🗗 চিত্র ৬.৪, ৬.৫ এবং ৬.৬ নং দুষ্টবা।

১১। একটি I-shaped: 12 m দীর্ঘ কর্মেট পোলের এলিভিশন, গ্ল্যান, সেক্শনাল ভিউ আঁক।

ঠিচন 🖟 চিত্ৰ ৬.১৪ থেকে ৬.১৯ পৰ্যন্ত।

১২। একটি আয়তাকার আকৃতির (Rectangular shaped). 9m দীর্ঘ কংক্রিটি পোলের এলিভিশন, প্ল্যান, সেকলনাল ভিউ আঁক।
তিত্তর 🗗 চিত্র ৬.২০ থেকে চিত্র ৬.২৫ নং দুষ্টব্য।



ইলেকট্রিক্যাল যদ্রপাতির সিম্বলস, গঠন, স্থাপন ব্যবহারদি (Construction the symbols for the equipment fitting and fixtures commonly used in electrical instaurations)

৭.১ ইলেকট্রিক্যাল সিম্বলস (Electrical symbol) 8

যে চিহ্নের দ্বারা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বা কম্পোনেন্ট বা বৈদ্যুতিক বিষয়াদিকে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ইলেকট্রিক্যাল সিম্বল বা বৈদ্যুতিক প্রতীক বলে। একই কম্পোনেন্টের চিহ্ন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে কোন একটি দেশের প্রকৌশলীগণ ঐ দেশের নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। এ বইটিতে যে সকল প্রতীক দেয়া হয়েছে তা আমেরিকান পদ্ধতি অনুসূত।

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
A) OR AM) AMMETER		AH) AMPERE-HOUR METER	
V OR (VM) VOLTMETER		INDICATING METER	
W		WH) WATT-HOUR METER	The state of the s
VAR) VARMETEF REACTIFE VOLT-AMPERE METER		MAXIMUM DEMAND	
PF POWER FACTOR METER		FREQUENCY METER	FEOUR
S SYNCHROSCOPE		GD GROUND DETECTOR	O ARCHASTICA O
GENERATOP VOLTAGE PEGULATOR		CONTACT MAKING VOLTMETER	

চিত্ৰ ৪ ৭.১ (a) Instrument Symbols

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
CEILING OUTLET		₩ALL OUTLET	
Ø −Ø BLANKED OUTLET		@ 080P CORD	
CEILING WALL © -© FAN OUTLET	VENTILATING FAN	Ø →Ø JUNCTION BOX	
Ops () LAMP HOLDER		③ -③ +ps PULL SWITCH	
© CLOCK OUTLET OUTLET FOR VAPOR DISCHARGE LAMP		DUPLEX CONVENIENCE OUTLET	
######################################		⊕ _A RANGE OUTLET	

চিত্ৰ ঃ ৭.১ (b) Symbols used on Architechtural Plant

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
⊕ ₅ SWITCH AND CONVENIENCE OUTLET		RADIO AND CONVENIENCE OUTLET	
SPECIAL PURPOSE AND FLOOR OUTLET	Emolitical series	S SINGLE-POLE SWITCH	
S. DOUBLE-POLE SWITCH		S _J THREE-WAY SWITCH	
5 ₀ automatic Joor switch		FEEDERS	
LIGHTING PANEL		POWER PANEL	
CELING OR WALL CONCEALED IN FLOWER EXPOSED BRANCH CIRCUIT	9 0 0 C	© (M) GENERATOR OR MOTOR	

চিত্ৰ ३ 9.5 (c) Symbols Used an Architectur of plant

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT	SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT
SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR		WOUND-ROTOR INDUCTION MOTOR OR GENERATOR	
SYNCHRONOUS MOTOR OR GENERATOR		SYNCHRONOUS CONVERTER	
OR OR OR OR OR OR OR SERIES MOTOR		DIRECT-CURRENT SHUNT MOTOR	
D-C GEN OR MOTOR WITH SHUNT, SERIES, AND COMMUTATING FIELDS		DIRECT-CONNECTED UNITS BASIC SYMBOL	

िष्य ४ १.५ (d) Motor and Generaotor Symbols

NONMAGNETIC CORE		MAGNETIC CORE	
SYMBOL	OBVECT	SYMBOL	OBJECT
OR -FIXED		OR FIXED	
OR - OR - ADJUSTABLE		ADJUSTABLE	
ADJUSTABLE BY TAPS		ADJUSTABLE BY TAPS	
MAGNET	IC CORE	_	A
SYMBOL	OBJECT		
OR OR VARIABLE		(A) BLOWOUT COIL OR OR (B) SERIES OR SHUNT OPERATING COIL	B

চিত্র ४ ৭.১ (e) Inductor, Reactor, Call, and Field symbols

है(नक्षिक्रांन
셮
शनियादि
気ぐし
ŏ

		प्राप्त गठन, श्राम प्राप्ताश	
SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT	SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT
OR OR 101812 101810 101810 101810 SINGLE-PHASE TWO-WINDING TRANSFORMER		OR O	Description of the last of the
OR OR JAPON JAPON JAPON JAPON THREE - WINDING TRANSFORMER		OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR	
OR OR STREET ESSEL TRANSFORMER WITH TAPS		OR OR SESSE SESSE CONSTANT CURRENT TRANSFORMER	
OR CORENT TRANSFORMER		BUSHING CURRENT TRANSFORMER	The same of the sa
OR OR OR OR WITH SU MALE IN PLACE OF WITH MOUNTAGE REGULATOR		CAPACITANCE BUSHING	
HALF WAVE DRY OR ELECTROLYTIC RECTIFIER		OC PULL WAVE RECTIFIER	

চিত্ৰ ঃ ৭.১ (f) Trasformer Symbos

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
O OR (A) TERMINAL STUD (B) PUSH-BUTTON CONTACT	4	GROUND	
OR OR FIXED RESISTOR		FIXED CAPACITOR	
OR ADJUSTABLE RESISTOR	ALL LINE	FIXED CAPACITOR, SHIELDED	
OR TAPPED RESISTOR		ADJUSTABLE CAPACITOR	
OR OR VARIABLE RESISTOR		VARIABLE CAPACITOR	
RHEOSTAT		VARIABLE CAPACITOR WITH MOVING PLATE INDICATED	
CONDUCTOR		VARIABLE CAPACITOR, SHIELDED	

চিত্র ৪ ৭.১ (g) Resistor and capacitor Symbols

			·
SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT	SYMBOL ONE LINE COMPLETE	OBJECT
DISCONNECTING SWITCH		KNIFE SWITCH, SINGLE THROW	
DISCONNECTING SWITCH, GROUP OPERATED		AIR-BREAK SWITCH. HORN GAP, GROUP OPERATED	
DOUBLE-THROW SWITCH		SECTOR SWITCH, GROUP OPERATED	
INSTRUMENT OR RELAYSHNT		FUSE	
LIGHTNING ARRESTER		PROTECTIVE GAP	
THERMAL ELEMENT		AIR CIRCUIT BREAKER	
OIL CIRCUIT BREAKER, SINGLE THROW		OIL CIRCUIT BREAKER, DOUBLE THROW	


চিত্ৰ ঃ ৭.১ (h) Switch and Circuit-Breaker Symbols

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
CONDUCTOR		CONDUCTOR	
CONTACTS-NO. (NORMALLY OPEN)		CONTACTS-NC (NORMALLY CLOSED)	
PUSH BUTTON-NO.		PUSH BUTTON-NC (SPRING RETURN)	
PUSH BUTTON OPEN AND CLOSED (SPRING RETURN)		NO SYMBOL MULTIPOSITION SWITCH (MASTER-DRUM SELECTOR SWITCH)	
PUSH BUTTON OPEN AND CLOSED (MAINTAIN CONTACT)		DISCONNECT DEVICE (COUPLING OR PLUG TYPE CONTACT)	


हित्र ३ १.३ (i) Contact and Push-Button Symbols


অব্দর ক্রমানুসারে ইলেকট্রিক্যাল সিমল ঃ

নিম্নে কতগুলো ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টের প্রতীক দেয়া হল যেগুলো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অনুসৃত। প্রতীককে সহজেই খুঁজে পাবার জন্য অক্ষর ভিত্তিক সাজানো হয়েছে তবে একটু গুছিয়ে নিতে হবে। যেমন— OCB (Oil Circuit Breaker) এটি প্রথম 'O' দারা তক্ব হলেও মূলতঃ এটি সার্কিট ব্রেকার এর শ্রেলিঞ্জ । তাই OCB কে সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) এর সিরিজে ফেলা হয়েছে। Two pin socket, Three pin socket ইহাদের প্রথম অক্ষর T, তাই বলে T গ্রুণে না পিয়ে S গ্রুণে পিয়েছে কারণ মূরত এরা হচ্ছে Socket.

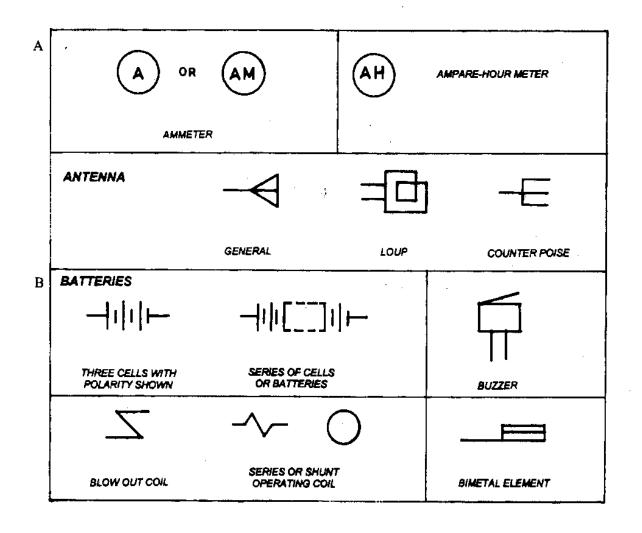


िव्या १ १.२ (a)

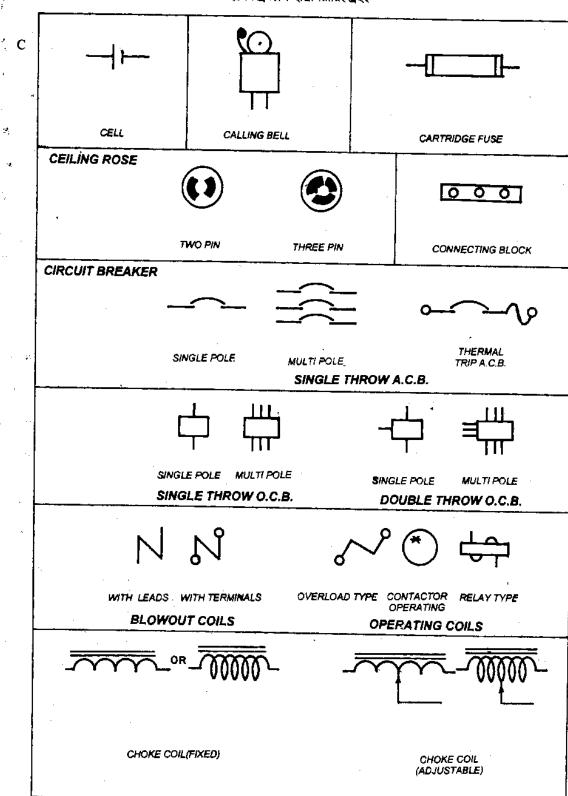


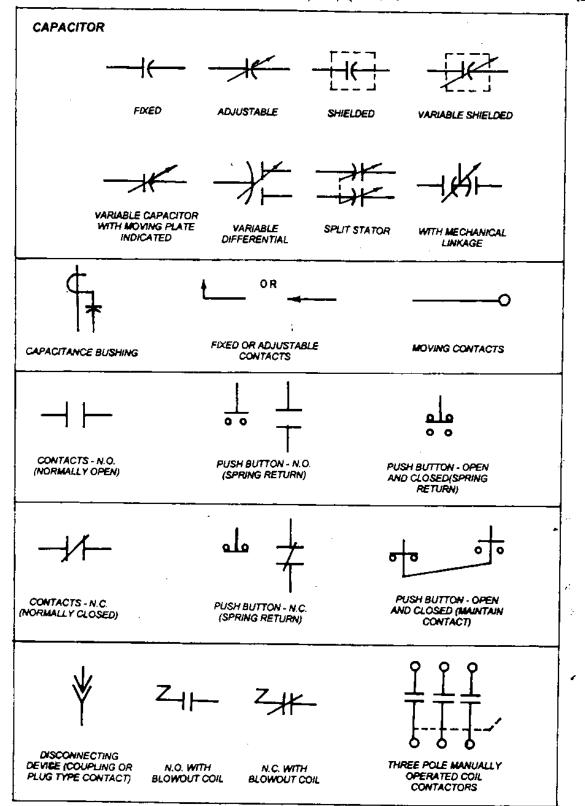

ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

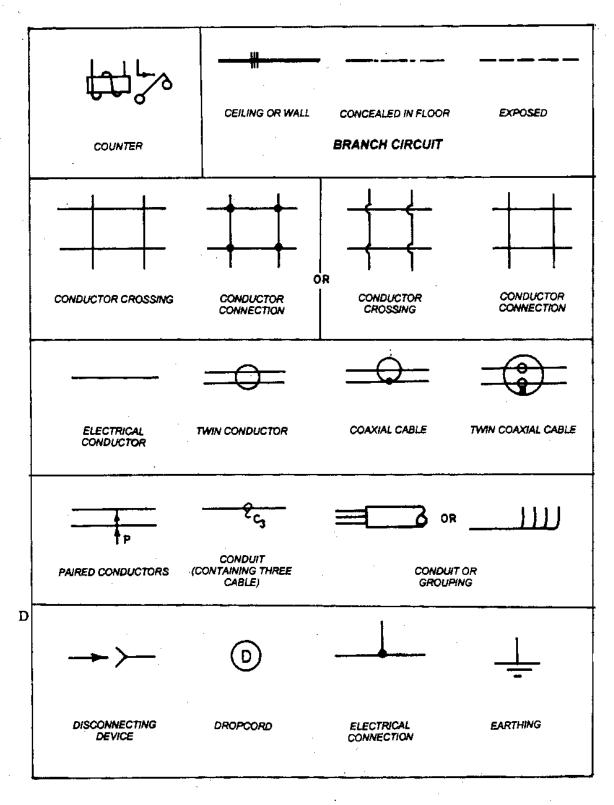

চিত্ৰ ঃ ৭.২ (d)

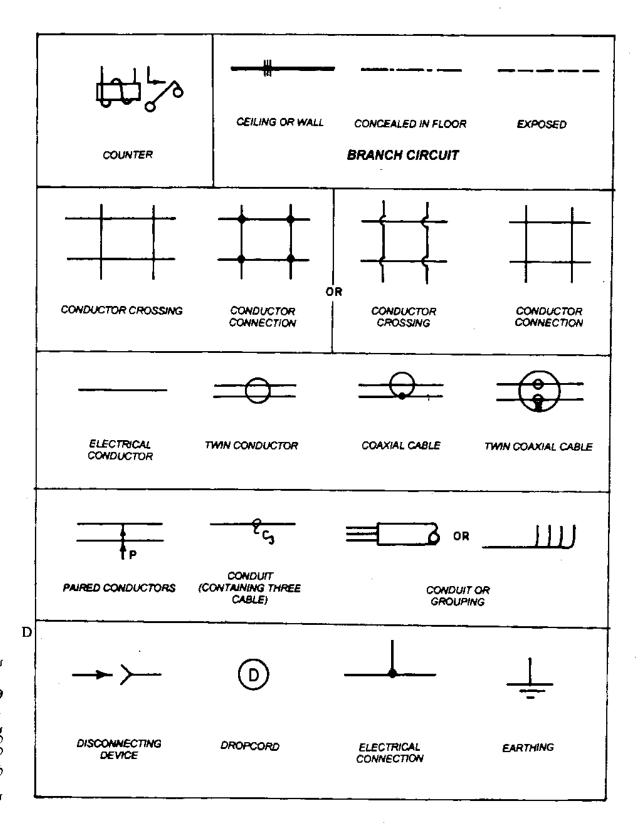


ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রুইং-১১


SINGLE HEADSET

DOUBLE HEADSET

HEATER ELEMENT

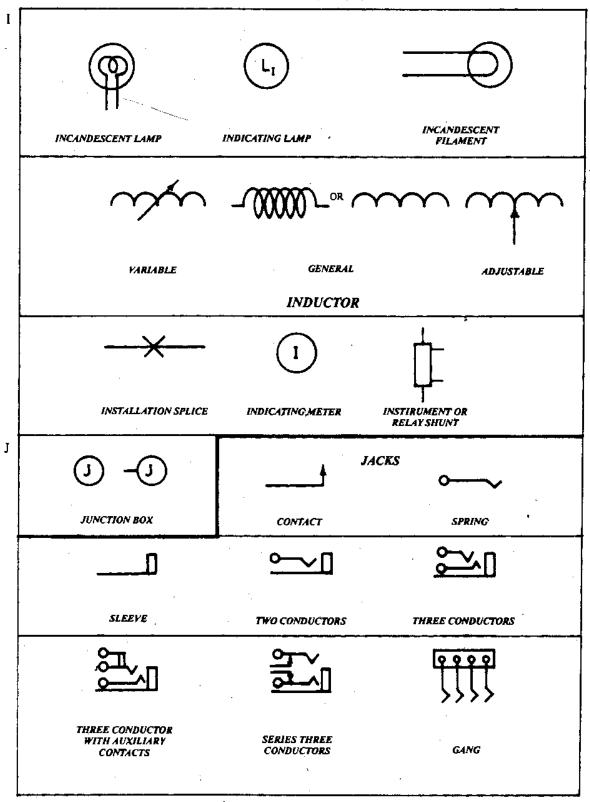



ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

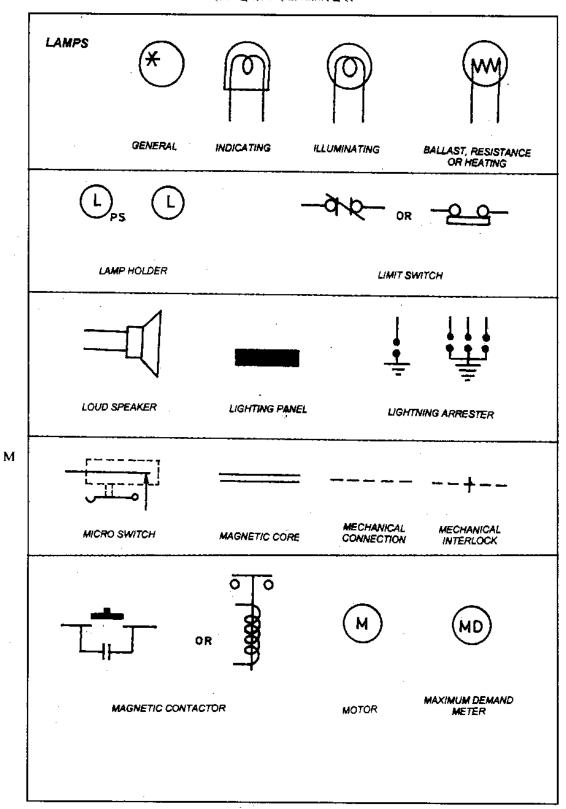


MOTORS				
ONE LINE	COMPLETE	ONE LINE	COMPLETE	
<u></u>		<u></u>		
SQUIRREL- INDUCTION		WOUND-ROTOR INDUCTION MOTOR OR GENERATOR		
\ } }		——————————————————————————————————————	<u></u>	
SYNCHRONOUS MOTOR OR GENERATOR		SYNCHRONOUS CONVERTER		
-\-\-				
DIRECT O SERIES	CURRENT MOTOR	DIRECT CURRENT SHUNT MOTOR		
***	<u>O</u>		ONNECTED IC SYMBOL	
	L~~1	OR -	-0000	
D.C. GENERATOR OR MOTOR WITH SHUNT, SERIES, COMMUTATING FIELDS		SYMBOL OF	COILS	


ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

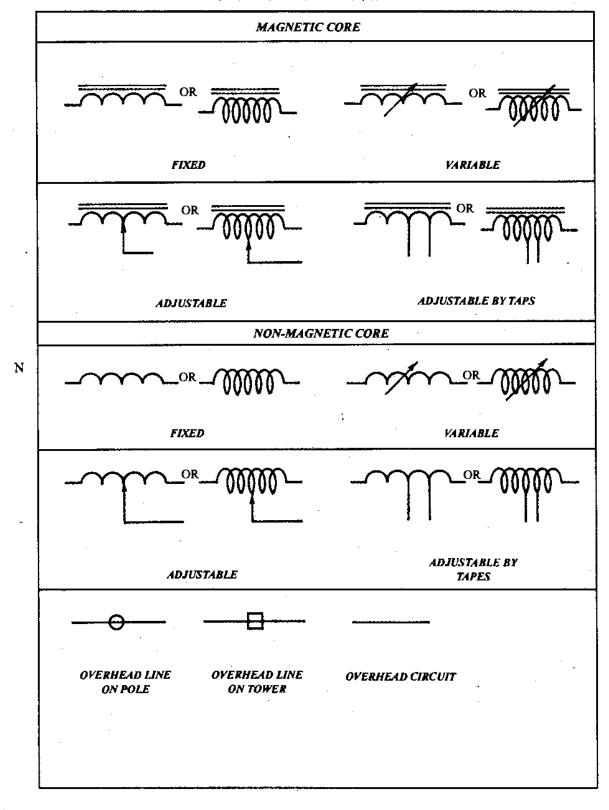

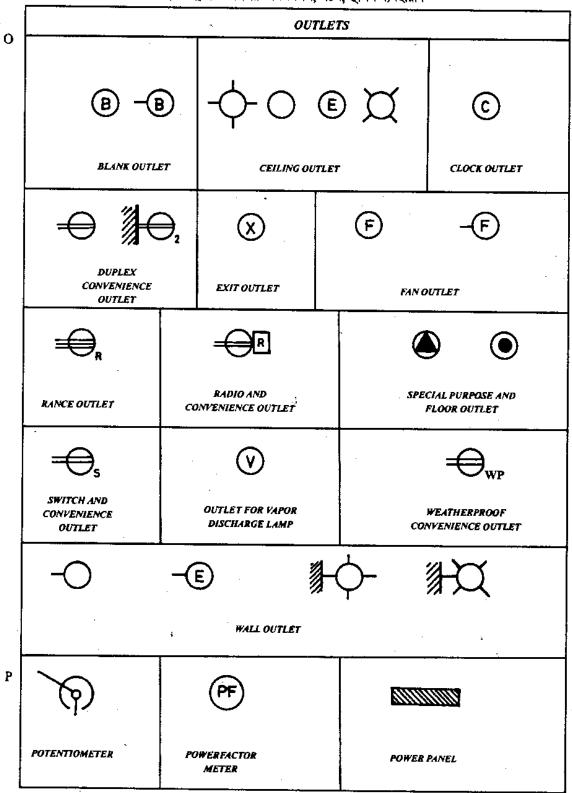


ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

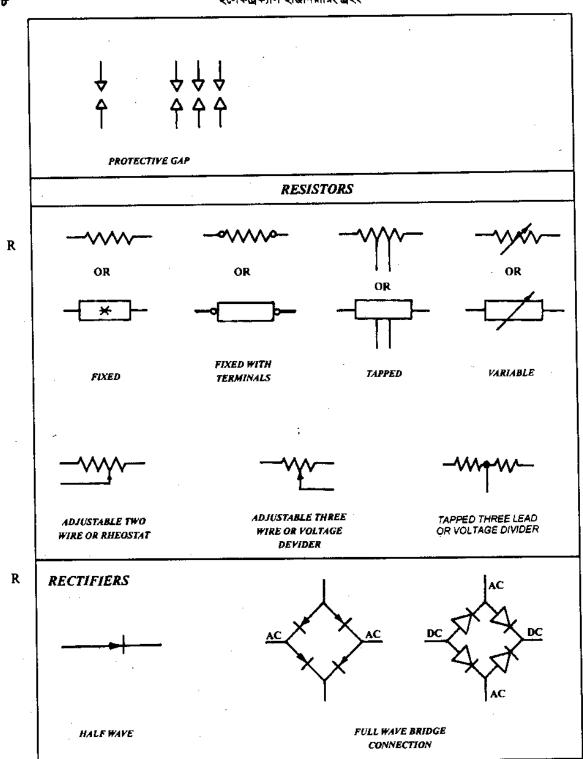

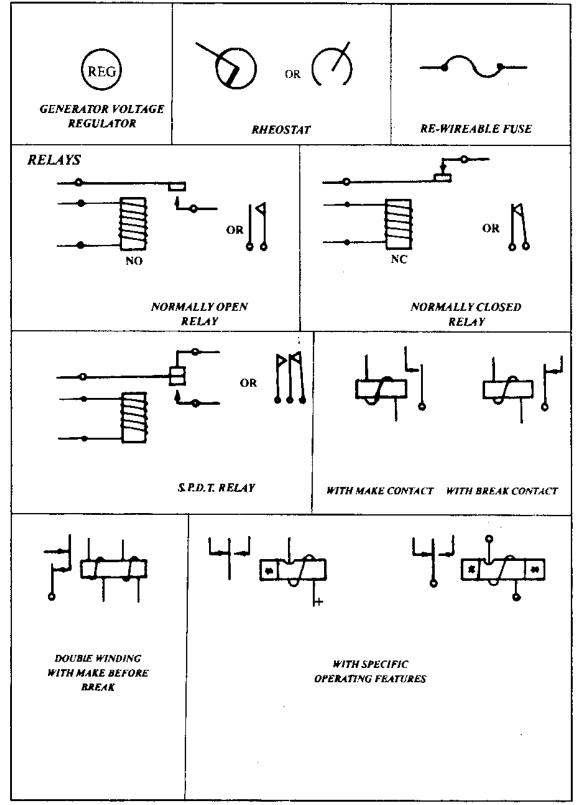


ইলেকট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্ৰইং-১২

	SWITCHES				
s		1,1,1,	-		
	S.P.S.T. SWITCH	DISCONNECTING SWITCH, GROUP OPERATED		VITCH	INTERMEDIATE SWITCH
	1	1 <u>1 1</u> 1 1 7 7	<u> </u>		S SINGLE POLE SWITCH
	1		1		S ₂ DOUBLE POLE SWITCH
	KNII	E SWITCH	TWO	VAY SWITCH	
	L	6,6,6,	\	444	S ₃ THREE WAY SWITCH S _D AUTOMATIC DOOR SWITCH
	HORN	EAK SWITCH GAP, GROUP PERATED		TOR SWITCH POPERATED	
	€				
	TWO PI	SOCKET	THREE PIN SOCKET	STREET LAMP	SOLENOID
			- 11	<u> </u>	→ 4
	SHIEL	DED WIRES	SHILDED WIRES WITH SHIELD GROUNDED	SPARK GAP	NEEDLE POINT SPARK GAP

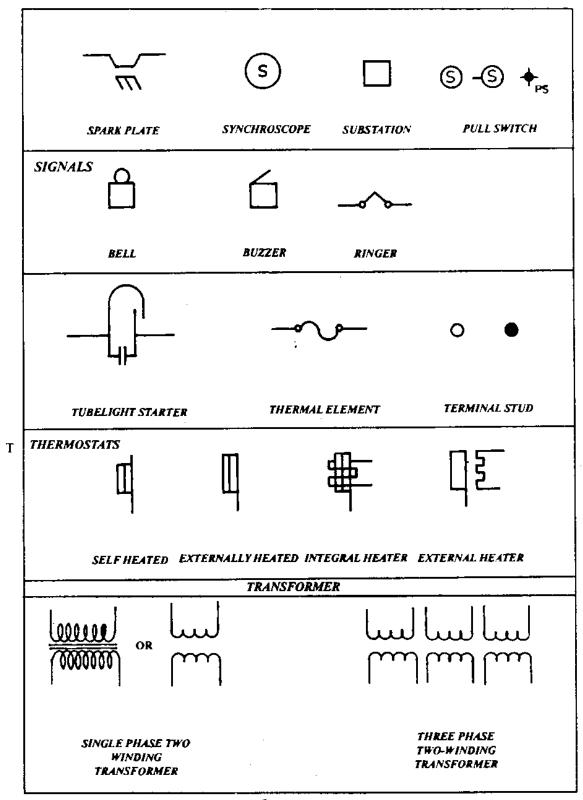

চিত্ৰ ঃ ৭.২ (০)

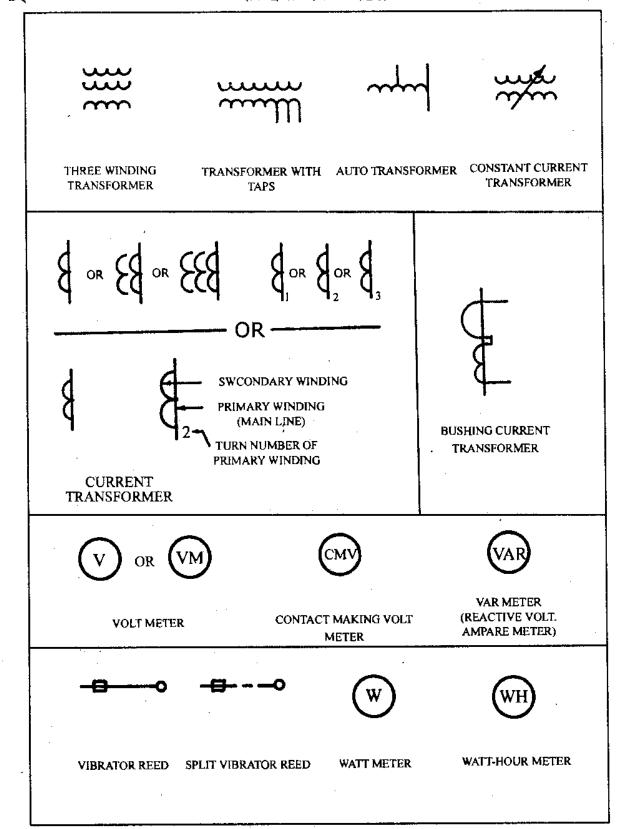

নৌখিক প্রশ্লোতর

) ৷ (ক) বৈদ্যুতিক প্রতীক (Electrical Symbol) কী? ইহার প্রয়োজনীরতা কী?

ঠিতর বিষয়াদিকে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ইলেকট্রিক্যাল সিংকতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ইলেকট্রিক্যাল সিম্বল বা বৈদ্যুতিক প্রতীক বলে। একই কম্পোনেন্টের চিহ্ন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে কোন একটি দেশের প্রকৌশলীগণ ঐ দেশের নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন।

(ব) নিম্নের কম্পোনেউগ্রহোর বৈদ্যুতিক প্রতীক আঁক-

- ১ 🗇 ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প
- ৩। ফিব্লড চোক কয়েল
- ে। ফিব্রড ক্যাপাসিটর
- ৭। অ্যাডজাস্টেবল ক্যাপাসিটর
- ৯। সিলিং রোজ (টু-পয়েন্ট)
- ১১ ৷ কার্ট্রিঞ্জ ফিউজ
- ১৩ : টু-পিন সকেট
- ১৫। সিঙ্গেল ওয়ে সুইচ
- ১৭। কলিং বেল
- ১৯। মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার
- ২১ : এয়ার সার্কিট ব্রেকার
- ২৩। ট্রপল পোল সুইচ
- ২৫ : DPDT সুইচ
- ২৭। DPST সুইচ
- ১৯ : এগজস্ট ফ্যান
- ৩১ । ফ্যান রেগুলেটর
- ৩৩। প্রি কেঞ্চ ট ওয়াইন্ডিং ট্রালফর্মার
- ৩৫। ট্রালকর্মার উইথ স্টেপস
- ৩৭ ৷ কনষ্ট্যান্ট কারেন্ট ট্রান্সফর্মার
- ৩৯ : বুলিং কারেণ্ট ট্রান্সফর্মার
- 8**১ ৷ স্কৃইরেল কেজ ইভাকলণ মোটর**
- ৪৩। ডিসি সিরিছ মোটর
- ৪৫ : সিনক্রোনাস করভার্টার
- ৪৭। সিঙ্গেল ফেল্ড ইভাকশন মোটর
- ৪৯। রিলে (নরমালি ক্লোজড)
- ৫১ I SPDT ब्रिटन
- ৫৩ ⊨ ম্যাগনেটিক কোর
- ৫৫ া সেল
- ৫৭। ইভিকেটিং ল্যাম্প
- ক্ষে । রেবিফায়ার ইউনিট (হাক্-ওয়েভ)
- ৬১ : লিমিটি সুইচ
- ৬৩ । ফীডার
- ৬৫ : সিলিং আউটলেট
- ৬৭। ফ্যান আউটলেট
- ৬৯। স্পেশাল পারপাস এন্ড ফ্রোর আউটলেট


ভক্ত। স্পেশাল শারণান এও প্লোর আও উভন্ন ব্লী চিত্র ৭.১ ও ৭.২ নং দ্রাইব্য।

- ২ া ফুরোসেন্ট টিউব লাইট
- ৪ : পরিবর্তনশীল চোক কয়েল
- ৬। শিল্ডেড ক্যাপাসিটর
- ৮ : টিউব লাইন টার্টার
- ১০ । সিলিং রোজ (প্রি-পয়েন্ট)
- ১২ : রিওয়্যাবল ফিউজ
- ১৪। খ্রি-পিন সকেট
- ১৬। টু-প্রয়ে সুইচ
- ১৮ । বাজ্জার
- ২০। অয়েল সার্কিট ব্রেকার
- ২২। ইন্টারমিডিয়েট সুইচ
- ২৪। সেক্টর সুইচ
- ২৬। DPDT সুইচ
- . २৮। त्रि**लि**ए स्गान
- ৩০। ধ্রয়াল ফ্যান
- 🗪 । সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ে ট্রালফর্মার
- ৩৪। খ্রি ওয়াইভিং ট্রান্সফর্মার
- ৩৬। অটো ট্রাপফর্মার
- ৩৮। কারেন্ট ট্রান্সফর্মার
- ৪০ ৷ মোটর
- ৪২ া সিনক্রোনাস মোটর
- ৪৪ : খন্ড রোটর ইন্ডাকশন মোটর
- ৪৬ : ডিসি লাট মোটর
- ৪৮। থ্রি-ফেচ্চ ইন্ডাকশন মোটর
- ৫০ : রিলে (নরমালি ওপেন)
- ৫২ : ম্যাগনেটিক কন্টার্ব্রর
- ৫৪। মাইক্রো সুইচ
- ৫৬। ইনুমিনেটিং পাম্প
- ৫৮। ব্যাটারি
- ৬০ ৷ রেব্রিফায়ার ইউনিট (ফুল ওয়েড)
- ৬২। শাইটনিং এরেস্টর
- ৬৪ : ব্ল্যান্ক আউটলেট
- ৬৬। প্রয়াল আউটলেট
- ৬৮ : ক্লক আউটলেট
- ৭০। সুইচ বোর্ড

অধ্যায়-৮

ট্রাগমিশন এবং ডিপ্টিবিউশন লাইনে ইশুলেটরের ব্যবহার (Develop the drawing of insulators used in transmission and distribution line)

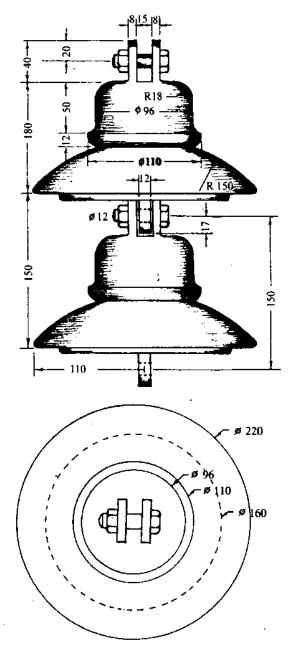৮.১ সাসপেনশন টাইপ ইলুলেটর (Suspension type insulator) য়




চিত্র ঃ ৮.২ PLAN OF A SUSPENSION TYPE INSULATOR

চিত্ৰ ৪ ৮.১ ELevation of a Suspension Type insulator.

যে সকল ইন্থলেটর ক্রন আর্ম হতে পরিবাহিকে ঝুলিয়ে রাখে সেগুলোকে সাসপেনশন টাইপ ইন্থুলেটর বলে। সাধারণত সাসপেনশন টাইপ ইন্থুলেটর একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত। একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত মালার ন্যায় ইন্থুলেটরকে বলা স্ফ্রীং ইন্থুলেটর। প্রতিটি ইউনিটকে বলা হয় ডিছা। কৌণিকভাবে টানবিশিষ্ট লাইনেও ডিছা ইন্থুলেটর যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এ ইন্থুলেটরের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, তথুমাত্র ইউনিট এর সংখ্যা পরিবর্তন করে যে কোন মানের উচ্চ ভোল্টেছে ব্যবহার যোগ্যতা এবং কোন একটি ইউনিট নষ্ট হয়ে গেলে ঐ ইউনিট বা ইউনিটসমূহ বদলে দিলেই চলে, ফলে আর্থিক দিক দিয়েও যথেষ্ট সুবিধাজনক।

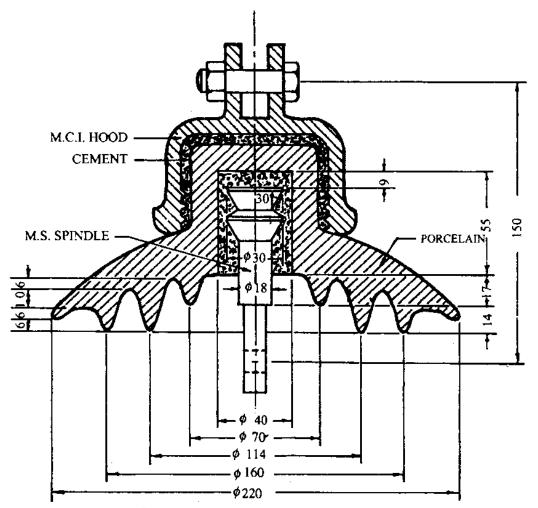
৮.১ নং চিত্রে দুই ইউনিটবিশিষ্ট বা দুটি ডিন্কবিশিষ্ট একটি সাসপেনশন টাইপ ইন্সুলেটরের ছবি দেয়া হয়েছে। একটি ইউনিটের সাথে আরেকটি ইউনিট নাট-বোল্ট দ্বারা আটকানো থাকে।




চিত্ৰ ৪ ৮.৩ Sectional View or suspension Type insulator

৮.৩ নং চিত্রে একটি ইউনিটের সেকশন এবং ৮.৪ নং চিত্রেও প্ল্যান দেখানো হয়েছে। একটি গ্যালভানাইজড আয়রনের বােল্টের উপর সিমেন্ট, পার্সেলিন, MCI নিদিষ্ট নিয়মে বসিয়ে ইউনিটটি তৈরি করা হয়েছে। পােসেলিন অংশটিকে অত্যন্ত মসৃণ ও চকচকে অবস্থায় তৈরি করা হয় যেন ময়শা বা বৃষ্টির পানি আটকিয়ে না থাকে। কেননা পানি ও ময়লা আটকে থাকলে ইপুলেশন গুণাগুণ কমে যায়। ডিছটির নিচের দিকে কয়েকটি শেল (Shell) থাকে যাতে বােল্টের মাধ্যমে আর্থ এবং পরিবাহির মধ্যে লিকেজ কারেন্টের পথের দূরত্ বৃদ্ধি পায়, উপরস্ত বৃষ্টির পানি ইপুলেটরের উপর পড়লেও নিচের দিকটি তকানো থাকে বলে ইপুলেটরের কার্যকারিতা রক্ষা হয়।

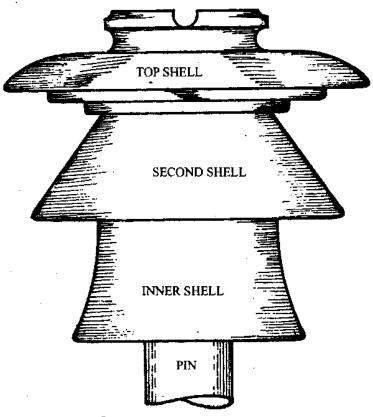৮.২ 11KV পিন টাইপ ইনসুলেটর (11KV pin type insulator) 8



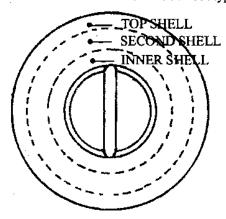
हिन्द ३ ৮.8 Elevation of a 11 KV Pin type insulato



চিप १ ৮.৫ Plan of a pin type insulator


একটি পিন টাইপ বোল্টের উপর এই ইশুলেটর বসানো থাকে বলে একে পিন-টাইপ ইশুলেটর বলে। ৮.৪ নং চিত্রে একটি 1! KV পিন-টাইপ ইশুলেটরের এলিভিশন, ৮.৫ নং চিত্রে প্ল্যান এবং ৮.৬ চিত্রে ইশুলেটরের সেকশনাল ভিউ দেখানো হয়েছে। পিন-টাইপ ইশুলেটর সর্বোচ্চ 33 KV পর্যন্ত লাইনে ব্যবহার করা যায়।

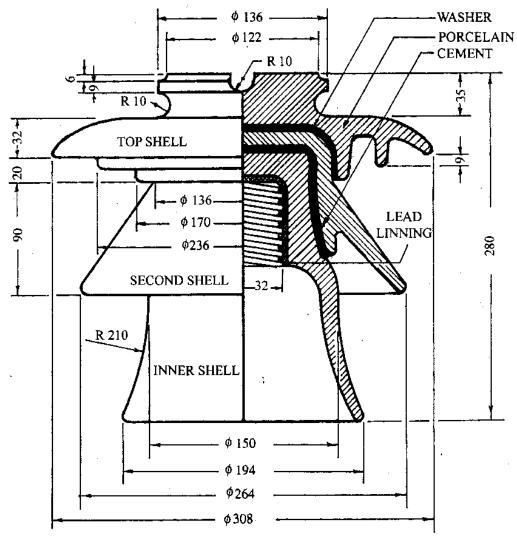পিন টাইপ ইন্সুলেটরে যে প্রাচের মধ্যে বোল্ট আটকানো থাকে সেই প্রাচ বা প্রেডটুকু তৈরিতে নরম মেটাল হিসেবে সীস ব্যবহৃত হয় যেন ইন্সুলেটরে বাহির হতে কোন টান বা চাপ পড়লে সে চাপের শক নরম মেটাল কমিয়ে দিতে পারে। এভাবে যান্ত্রিব শকের পরিমাণ কমিয়ে ইন্সুলেটর ফেটে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।




চিত্ৰ ঃ ৮.৬ Plan and Section of 11 KV pin type insulator

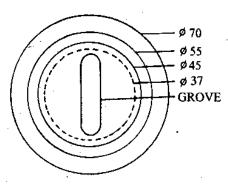৮.৬ নং চিত্রে একটি সাধারণ পিন টাইপ ইন্সুপেটর এর এলিভিন্ন দেখানো হয়েছে। এগুলো সর্বোচ্চ ৫০০ ভোল্ট পর্যন্ত লাইনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৮.৬ নং চিত্রে ক্রস-সেকশনাল ভিউ (Cross-sectional view), ৮.৭ নং চিত্রে পিন (Nut) এর পরিমাপ, ৮.৮ নং চিত্রে টপ ভিউ দেখানো হয়েছে।




চিত্ৰ ঃ ৮.৭ Common pin type insulator and its bolts Elevation

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

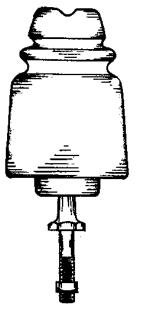

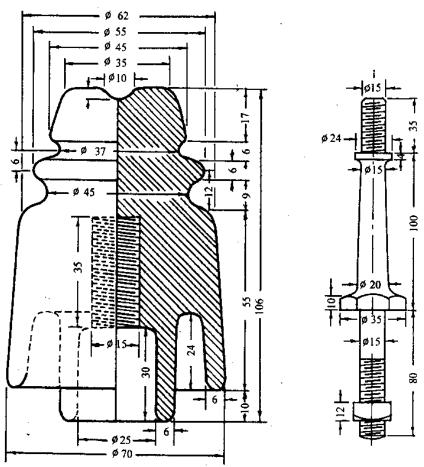
চিত্ৰ ঃ ৮.৮ Common pin type insulator and its bolts Elevation



চিত্ৰ ৪ ৮.৯ SECTIONAL VIEW OF A COMMON PIN TYPE INSULATOR চিত্ৰ ৪ ৮.১০ BOLTS DIMENSION

ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে ইন্সুলেটরের ব্যবহার

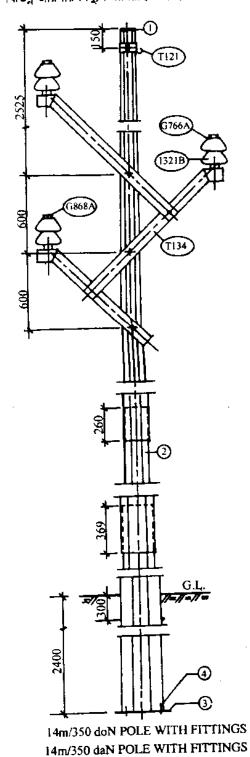৮.২২ নং চিত্রে একটি 14m/350 daN পোরেল ছবি পেয়া হল 3 ϕ , 11kv ফিডার হিসেবে পিন ইলুলেটরের ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাই করা হয়ে থাকে। ৮.২২ টেবিলে এর স্পেসিফিকেশন পেয়া আছে।



फ्रिय १ ४ . २२

NOTES:

- 1. PLANTING DEPTH 2.4 M
- 2. MINIMUM GROUND CLEARANCE 6.5 M
- 3. ALL DIMENSIONS ARE IN MM
- 4. RULING SPAN 85 M DESCRIPTION
- 5. CONDUCTOR-MERLIN 'ACSR' 170 SQ. MM SPECIFICATION OF 14 M/350 daN (SP 143) POLE


ITEM/PART	DESCRIPTION		
NO.			
i			
2	SECT TELESCOE POLE (3 SECITONS)		
3	BASE PLATE		
4	ANCHOR WITH OUT AND WASHER		
SP143	STEEL POLE 14 M/350, DAN COMPLTE		
T121 :	EARTH WIRE CLAMP		
T134	CROSS ARM ASSEMBLY		
`1321B	33 KV PIN INSULATOR WITH PIN		
	(LONG SHANK)		

G868A PREFORMED LINE GUARD
G766A PREFORMED TOPE TIE
TABLE NO-8.2i


ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

৮.৩ শ্যাকশ টাইপ ইন্সুলেটর (Shakle type insulator) 8

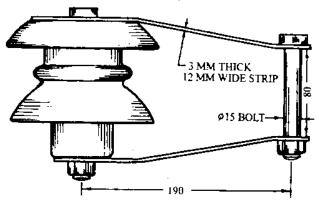
৮.২৩ নং চিত্রে আটকানোর স্ট্র্যাপ সংযুক্ত অবস্থায় একটি শ্যাকল টাইপ ইন্সুলেটরের এলিভেশন দেখানো হল। সাধারণত সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে 1230/440j. AC) এদের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। ৮.২৫ নং চিত্রে একটি শ্যাকল টাইপ ইন্সুলেটরের সেকশনাল ভিউ এবং ৮.২৪ তে Top view দেখানো হয়েছে।



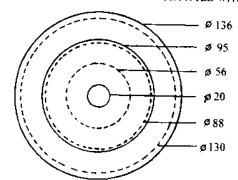চিঅ ঃ ৮.২৩ SHACKLE TYPE INSULATOR FTITED WITH STRAP



চিত্র ३ ४.२৪ ELEVATION

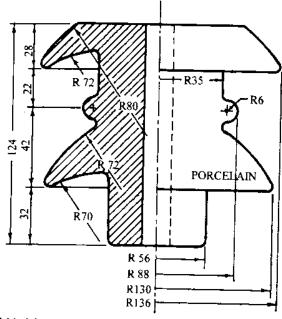

চিত্ৰ ঃ ৮.২৫ SECTIONAL VIEW OF A SHACKLE TYPE INSULATOR

মৌখিক প্রশ্নোত্তর

১৷ সাসপেনশন টাইপ ইন্সুলেটর কী? এর প্রয়োজনয়িতা কী?

উচন । যে সকল ইন্পুলেটর ক্রস আর্ম হতে পরিবাহিকে ঝুলিয়ে রাখে সেগুলোকে সাসপেনন্দ টাইপ ইন্পুলেটর বলে। সাধারণত সাসপেনন্দ টাইপ ইন্পুলেটর একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত। একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত মালার ন্যায় ইন্পুলেটর প্রভাগি ইউনিটকে বলা ব্য়াং কৌণিকভাবে টানবিশিষ্ট লাইনেও ভিক্ক ইন্পুলেটর যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এ ইন্পুলেটরের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, শুধুমাত্র ইউনিট এর সংখ্যা পরিবর্তন করে যে কোন মানের উচ্চ ভোল্টেক্কে ব্যবহার যোগ্যতা এবং কোন একটি ইউনিট নষ্ট হয়ে গেলে ঐ ইউনিট বা ইউনিটসমূহ বদলে দিলেই চলে, ফলে আর্থিক দিক দিয়েও যথেষ্ট সুবিধাজনক।

২। ডिছ की? अंद्र সুবিধাসমূহ की की?

শুষ্ঠিত বা ইউনিট নিয়ে গঠিত মালার ন্যায় ইন্সুলেটরকে বলা স্ট্রীং ইন্সুলেটর। প্রতিটি ইউনিটকে বলা হয় ডিস্ক। কৌণিকভাবে টানবিশিষ্ট লাইনেও ডিস্ক ইন্সুলেটর যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এ ইন্সুলেটরের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, গুধুমাত্র ইউনিট এর সংখ্যা পরিবর্তন করে যে কোন মানের উচ্চ ভোল্টেজে ব্যবহার যোগ্যতা এবং কোন একটি ইউনিট নষ্ট হয়ে। গেলে ঐ ইউনিট বা ইউনিটসমূহ বদলে দিলেই চলে, ফলে আর্থিক দিক দিয়েও যথেষ্ট সুবিধাজনক।

৩। একটি সাসপেনশন টাইপ ইন্থুলেটরের এলিভিশন, প্ল্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

😎 🕫 চিত্ৰ ঃ ৮.১ থেকে ৮.৩ নং পৰ্যন্ত দ্ৰষ্টব্য :

৪। ইপুলেটরকে একাধিক শেলবিশিষ্ট করা হয় কেন?

্ঠিছন ছ) যাতে বোল্টের মাধ্যমে আর্থ এবং পরিবাহির মধ্যে লিকেজ কারেন্টের পধের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, উপরম্ভ বৃষ্টির পানি ইদুলেটরের উপর পড়লেও নিচের দিকটি অকানো থাকে বলে ইদুলেটরের কার্যকারিতা রক্ষা হয়।

৫। একটি 11KV পিন টাইণ ইন্দুলেটর এর এলিভিনন, গ্ল্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

😇 হল 🖁 চিত্ৰ ঃ ৮.৪ থেকে ৮.৬ নং পৰ্যন্ত দ্ৰষ্টব্য ।

৬। একটি পিন টাইপ ইন্দুলেটর সর্বোচ্চ কড KV পর্বস্ত লাইনে ব্যবহার করা যায়।

্ঠিতর 🔊 পিন-টাইপ ইন্সুলেটর সর্বোচ্চ 33 KV পর্যন্ত লাইনে ব্যবহার করা যায়।

৭। একটি সাধারণ পিন টাইশ ইলুদেটরের এলিভিশন, গ্ল্যান, সেকশনাল ভিউ আঁক।

😎 🗗 চিত্ৰ ঃ ৮.৭ খেকে ৮.৯ নং পৰ্যন্ত দ্ৰষ্টব্য।

৮। ফিডার লাইনে ব্যবহৃত হয় এমন পিন ইলুলেটরসহ একটি ফিডার লাইনের পোলের এলিভিশন আঁক এবং প্রতিটি কম্পোনেটের স্পেসিফিকেশন দাও।

ঠিতত্র ট) চিত্র ঃ ৮.২২ নং দ্রষ্টব্য।

৯। স্যাকল টাইপ ইলুলেটর কোথায় ব্যবহৃত হয়?

🝅 হল 📳 সাধারণত সেকেভারি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে 1230/440j. AC) এদের অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

১০। একটি শ্যাকল টাইপ ইলুলেটর এর স্ট্র্যাপসহ এলিভিশন আঁক।

ঠিছর 🛭 চিত্র ৮.২৩ নং দুষ্টব্য ।

১১। একটি শ্যাকল টাইপ ইলুলেটর এর সেকশনাল ভিউ আঁক।

উভক্ল # চিত্ৰ ৪ ৮.২৫ নং দ্ৰষ্টব্য ।




পোল মাউস্টেট সাব−স্টেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা (Develop the plan of pole mounted sub-station)

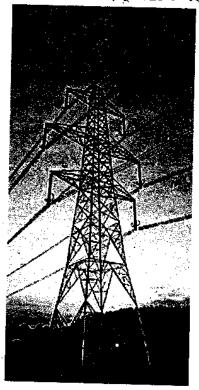৯.১ ট্রান্সমিশন টাওয়ার ঃ

H-type পোল স্ট্রাকচার (H-type Note Structure) ঃ দুটি পোলের দুপাশ দিয়ে হরিজন্টালভাবে দুটি অ্যাঙ্গেল বসিয়ে তাং উপর ট্রান্সফর্মার বসানো হয় যা দেখতে ইংরেজি H- অক্ষরের মত বলে একে H-type পোল স্ট্রাক্চার বলে। সাধারণত সেকেভারি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এ ব্যবস্থাটি খুবই অল্প জায়গা নিয়ে সাবস্টেশনটি তৈরি করা হয় বলে বেশ সুবিধাজনক ব্যবস্থাই বলতে হবে।

ট্রাঙ্গফর্মারটিতে $11 \mathrm{kv}$ ইনপুট হবে আর আউটপুট হবে $230 \mathrm{V}/400 \mathrm{V}$ যা সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে পরিচিত। বেশি পাওয়ার সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রাইমারিতে 3ϕ , 3 wire, Δ connection থাকে। 11kv লাইন থেকে ড্রপ আউট ফিউজের মাধ্যমে হাই ডোল্টেজ পার্বে তুলনামূলকভাবে বড় বুশিং-এর মাধ্যমে ট্রাপফর্মারে ঢুকবে এবং তুলনামূলকভাবে ছোট বুশিং এর মাধ্যমে 3ф, 4 wire, star connection-এর মাধ্যমে লোডের দিকে বেরিয়ে যায় ৷ Red (R), Yellow (Y), Blue (B), Black (N) এই চারটি তারের মাধ্যমে মোট ইন্সুলেটেড ক্যাবল এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে সরবরাহ করা হয়। আর যদি সেকেন্ডারি সরবরাহ ব্যবস্থাটি ট্রাঙ্গফর্মারের পার্শ্বেই থাকে তবে LT বুশিং থেকে পরিবাহীর দ্বারা সরাসরি সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে মা ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবেও পরিচিত এর মধ্যে সংযোগ দেয়া হয়। ট্রাঙ্গফর্মারের HT এবং LT বুঝার জন্য দূর থেকে বুশিং এর সাইজের মাধ্যমেই বুঝা যায়। ভোল্টেজ যত বেশি হবে, বুশিং তত বড় হবে তাই HT-তে বড় বুশিং LT-তে ছোট বুশিং হয়।




ের ঃ মতী


একটি ট্রা**ল**মিশন টাওয়ার উচ্চ ভোল্টেজ এসি এবং ডিসি সিস্টেমে ব্যবহৃত হয় এবং আকার এবং আকৃতি বিভিন্ন হয়, বৈশিষ্ট্যসূচক উচ্চতা 15 থেকে 55 মিটার (49 180 ফুট) রেঞ্জ, লম্বা 370 মিটার (1,214 ফুট) একটি 2700 মিটার, ইস্পাত ছাড়াও, অন্যান্য উপকরণ কংক্রিট এবং কাঠসহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট্রীঙ্গমিশন টাওয়ারকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ ১। সাসপেনশন, ২। টার্মিনাল, ৩। টান এবং ৪। পক্ষান্তরণ।

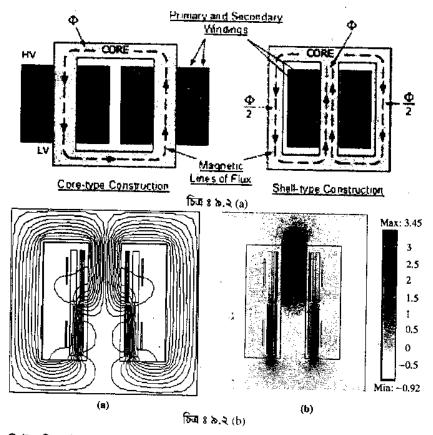১.২ ট্রালফরমারের মাঝের অঙ্গ-প্রত্যন্থ এর গঠন চিত্র (Draw a transformer on the middle limb of the structure) ঃ




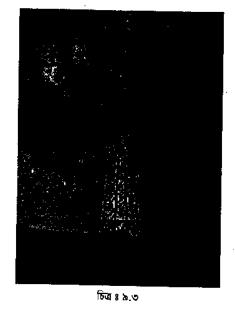হাই ভোল্টেন্স এসি ট্রালমিশন টাওয়ার (High voltage AC transmission tower) ই অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেন্ডের জন্য ব্যবহার করা হয় (110 অথবা উপরে 115-kV এবং প্রায়শই 138 বা 230-kV এবং উপরে সমসাময়িক সিস্টেমের মধ্যে টাওয়ার তিনটি (বা তিন গুণিতক) conductors বহন করার জন্য ডিজাইন করা আবশ্যক।



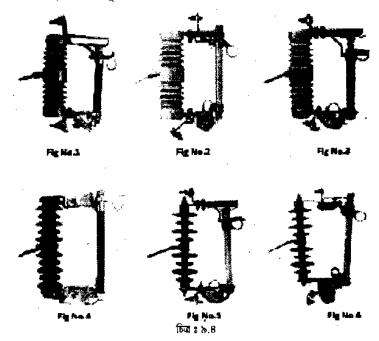৯.৩ ট্রালফরমারের ড্রপ আউট ফিউজ (Dropout fuses on the top of the transformer) 8

দ্রশ আউট ফিউজ (Drop out fuses) \$ HT সাইডে ফিউজ তার লাগানো থাকে। যদি ফিউজ পুড়ে যায় তবে তা দূর থেকে বুঝার জন্য ড্রপ আউট ফিউজ ব্যবহার করা হয়। ড্রপ আউট ফিউজের এমনই গঠন যে, যে ফিউজ তারটি পুড়ে যাবে সেটির হোন্ডারটি নিচের দিকে ঝুলতে থাকবে, যা দেখে দূর থেকে শনাক্ত করা যাবে।



৯.৪ গ্যাং-অপারেট সুইচ (Gang operate Switch) 8


গ্যাং অপারেটর অর্থ হচ্ছে সকলে একসাথে কাজ করা। যখন 3 ϕ সরবরাহের নিমিন্তে সুইচিং করা হয় তখন যেন একই সাথে তিনটি লাইন ON অথবা OFF হয়, তাই ইন্সুলেটরের মধ্যে কন্ডান্ত পয়েন্টগুলো এমনভাবে সেট করা থাকে যেন একটি লাইনের সংস্পর্শে আসলে একই সাথে সবগুলোই একই কাজ করবে।

মাঝারি substations ছোট এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সুইচ হলো গ্যাং চালিত, বিমান বিরতির পরিবর্তন, সংযোগ বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য তিনটি পৃথক সুইচ, একটি একক নিয়ন্ত্রণ থেকে একটি গ্রুপ হিসাবে পরিচালিত হয়, কারণ "গ্যাং চালিত", "বিমান বিরতি" সুইচ একটি substation সম্মুখীন পরবর্তী ডিভাইস উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ফিউজ হয়, লাইন ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে তারা হয় ফুট পর্যন্ত লখা হতে পারে। নিয়ে গ্যাং অপারেট সুইচের উদাহরণ দেখানো হল।



চিতা ঃ ৯.৫ (a)



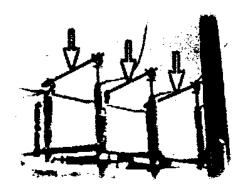





क्रिय ३ के.৫ (c)

৯.৫ ইনকামিং ও আউটগোয়িং শাইন (Incoming and outgoing line) ঃ

SYMBOL	OBJECT	SYMBOL	OBJECT
GENERATING STATION		SUBSTATION	
OVERHEAD CIRCUITS		UNDERGROUND CIRCUITS	
OVERHEAD LINE ON POLE		OVERHEAD LINE ON TOWER	
STREET LAMP	(

চিঅ ঃ ৯.৬ (i) Symbols Used on Transmission line Map Drawing

रेलकिएकान रेखिनियातिश प्रेरेश

মৌখিক প্রশ্নোতর

১! H-type পোল কাকে বলে?

্ঠিছর । দুটি পোলের দুপাল দিয়ে হরিজন্টালভাবে দুটি অ্যাঙ্গেল বসিয়ে তার উপর ট্রালফর্মার বসানে। হয় যা দেখতে ইংরেজি H. অক্ষরের মত বলে একে H-type পোল স্ট্রাকচার বলে।

২ ৷ সেকেডারি ডিন্টিবিউশনের ভোল্টেঞ্চ কড়ঃ

ঠিচন ঃ 230V/400V.

৩। দ্রপ আউট ফিউজ কাকে বলে?

ঠিতর ট HT সাইডে ফিউজ তার লাগানো থাকে। যদি ফিউজ পুড়ে যায় তবে তা দূর থেকে বুঝার জন্য ড্রপ আউট ফিউজ ব্যবহার করা হয়। ড্রপ আউট ফিউজের এমনই গঠন যে, যে ফিউজ তারটি পুড়ে যাবে সেটির হোল্ডারটি নিচের দিকে ঝুলতে থাকবে, যা দেখে দূর থেকে শনাক্ত করা যাবে।

B: দ্রুপ আউট ঞ্চিউজ কোথায় ব্যবহার করা হয়?

ঠিতর । 11kv লাইন থেকে দ্রপ আউট ফিউজের মাধ্যমে হাই ডোল্টেজ পার্মে তুলনামূলকভাবে বড় বুশিং-এর মাধ্যমে ট্রালফর্মারে চুকবে।

ে৷ গ্যাং-অপারেট সুইচ কাকে বলে?

ঠিছর । 3 ফেজ সরবরাহের ৩টি লাইনকে একসাথে ON/OFF করার জন্য যে সুইচ ব্যবহৃত হয় তাকে গ্যাং-অপারেটর সুইচ বলে।

৬। গ্যাং অপারেট সুইচ কোখায় ব্যবহার করা হয়?

শ্রেষ্ট গ্যাং অপারেটর অর্থ হচ্ছে সকলে একসাথে কাজ করা। যখন 3 ϕ সরবরাহের নিমিত্তে সুইচিং করা হয় তখন যেন একই সাথে তিনটি লাইন ON অথবা OFF হয়, তাই ইন্সুলেটিয়ের সংখ্য কন্ডান্ত পয়েন্টগুলো এমনভাবে সেট করা থাকে যেন একটি লাইনের সংস্পর্শে আসলে একই সাথে সবগুলোই একই কাজ করবে। মাঝারি substations ছোট এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সুইচ হলো গ্যাং।



লো−টেনশন ডিগ্রিবিউশন লাইন (LT distribution line)

২০.১ লো-টেনশন ডিব্টিবিউলন লাইনের গঠন ব্যবস্থার চিত্র (Drawing of a LT distribution line) ই

চিয়ে একটি LT ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ছবি দেয়া হল। i1kv থেকে ট্রান্সফর্মার হয়ে LT সাইডে ফেল্স ভোল্টেজ 230V এবং লাইন ভোল্টেজ $V_L = \sqrt{3} \times V_p \pm 400V$ এর 3ϕ , 4 wire, star ব্যবস্থায় এটি পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী আহকগণ সিলেল ফেল্স এবং 3ϕ যে কোন লাড চালাতে পারেন। যদি কোন বাসায় লোড খুব বেশি হয় তবে 3ϕ ব্যবস্থায় সকবরাহ নিতে হয় এবং তিন ফেল্সে লোডকে ভাগ করে দিতে হয়। লোড ভাগ করার ক্ষেত্রে সকসময়ই সমতা রক্ষার চেষ্টা করা হয় যা ব্যবহারকারী ও সরববাহকারী উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

LT বিতরণ সিস্টেম সর্বোশ্রম মানের মধ্যে ব্যাপক পরিসর পূরণ করতে সক্ষম, পরিপূর্ণতা এবং সঠিকতার সঙ্গে পরিকল্পিত। এই সিস্টেমের ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কারণে সহজ্ঞ ইনস্টলেশন, চমৎকার মান, স্থায়িত্ব এবং বিরোধী জারক গুণাবলি যার প্রশংসা করা হয়।

এই সিস্টেমগুলো একাধিক বৈদ্যুতিক অ্যাম্প্লিফিকেশনের জন্য বাণিজ্ঞ্যিক এবং শিল্প বাতে ব্যাপকভাবে প্রযোজা।

LT বিতরণ সিস্টেম বৈশিষ্ট্য


- জারা প্রতিরোধী
- কাজ চালানোর জন্য সহজ
- সহজ ইনস্টলেশন
- লং কার্যকরী জীবন
- মসুণ ফিনিস

LT বিতরণ সিস্টেম ঃ অ্যান্দ্রিফিকেশন

বাণিজ্যিক একং শিক্সখাত

🎍 অন্য বৈদ্যুতিক অ্যাম্প্রিফিকেশন

চিত্রে একটি LT ডিম্ট্রিবিউশন লাইনের ছবি দেয়া হল। 11kv থেকে ট্রালফরমার হয়ে LT সাইডে ফেল্ড ডোল্টেল 230V এবং লাইন ভোল্টেল $V_L=\sqrt{3}\times V_P\equiv 400V$ এর 3ϕ , 4 wire, star ব্যবস্থায় এটি পরিচাপিত হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকগণ সিক্ষে ফেল্ড এবং 3ϕ যে কোন লোড চালাতে পারেন। যদি কোন বাসায় লোড খুব বেশি হয় তবে 3ϕ যাবস্থায় সরবরাহ নিতে হয় এবং তিন কোল লোডকে ভাগ করে দিতে হয়। লোড ভাগ করার ক্ষেত্রে সবসময়ই সমতা রক্ষার চেটা করা হয় যা ব্যবহারকারী ও সরবরাহকারী উভয়ের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

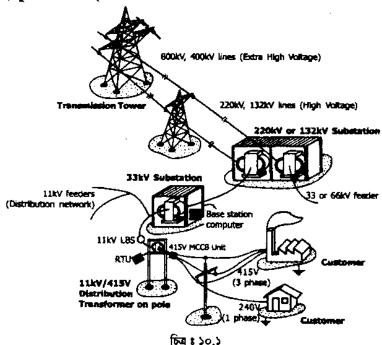


১০.২ পোলে কডাষ্টরের স্কর অঙ্কন (Draw the section of a pole showing the conductors) 8

স্ট্যার্টিক ভার (Static wire) ঃ মেরু খুব শীর্ষে একটি গ্রাউন্ডেড তারের কাজ থেকে নিমু কডান্টরগুলোকে রক্ষার উদ্দেশ্যে।

ট্রাঙ্গমিশন (Transmission) 8 substations গুলার মধ্যে 3 ফেজ উচ্চ ভোল্টেজ (সাধারণত 69 থেকে 200 kilovolts) সার্কিট বহন করে, যা তিন uninsulated conductors, এই সার্কিট স্টারের সাথে সংযুক্ত বা ডেল্টা এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

MGN (নিরপেক্ষ মান্টি থাউন্ডেড) ঃ একটি একক uninsulated থাউন্ডেড কন্ডান্তর, তিন সংক্রমণ পর্যায়ক্রমে (বা সাব ট্রান্সমিশন) লাইনে কারেন্ট সমান হয় না; তারা স্টার এর সাথে সংযুক্ত হলে, MGN অবশিষ্ট ভারসাম্যহীন করানো বহন করে। অনেক খুঁটি এ, MGN শারীরিকভাবে মেরু বেস একটি groundrod করতে থাউন্ডেড হয়।

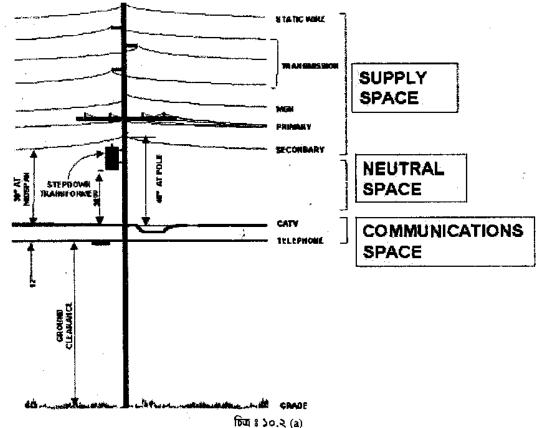প্রাথমিক কটন ঃ এক থেকে চার uninsulated conductors, ক্রশার্মমেরু মাউন্ট stepdown ট্রান্সফরমার করতে substations থেকে শক্তি বহুন, যা প্রাথমিক বর্তনী একক ফেজ বা তিন ফেজ এবং সাধারণত 4 থেকে 15 kilovolts-এ কাজ করে থাকতে পারে।




সেকেডারি বন্টন ঃ একটি uninsulated থাউন্ডেড নিরপেক্ষ কডার্টর ধারা সঙ্গে এক বা একাধিক উত্তাপ conductors, সার্কিট আবাসিক এবং ছোট বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য মান 3-তারের একক ফেজ 115/230-volt বৈদ্যুতিক সোবা প্রদান করে, বিশেষ আদেশের উপর,তিন ফেজ সেবা এবং উচ্চ ভোল্টেজের নির্দিষ্ট গ্রাহকদের জন্য প্রদান করা যাবে। সেকেভারি ডিস্ট্রিবিউশন conductors সাধারণত একটি বাভিল বলা একসঙ্গে পাক হয় বৈত (দুই conductors), তিনগুণ (তিন conductors), বা চতুর্গুণ পুরোনো যাও ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিট পৃথক গঠিত হতে পারে, যদিও (চার conductors) খোলা তারের conductors.

Stepdown ট্রান্সফরমার ঃ ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্টেজ করার প্রাথমিক বন্টন ভোল্টেজ পরিবর্তন করে যা একটি তেল জুড়ান ট্রান্সফরমার। সর্বাধিক stepdown ট্রান্সফরমার সিঙ্গল ফেজ অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়; তিন ফেজ সার্কিট প্রয়োজন হলে তিন শারীরিক ট্রান্সফরমার সাধারণত প্রয়োজন হয়, এবং উপরের ছবির দেখানো হিসাবে একই মেরু মাউন্ট করা হতে পারে।

সেফটি জ্ঞোন স্থান

সেঞ্চটি জোন স্পেস যোগাযোগের সুবিধা থেকে ইন্সেকট্রিক সাপ্লাই সুবিধা পৃথক একটি অব্যবহৃত স্থান।

লো-টেন্শন ডিস্ট্রিবিউশন লাইন

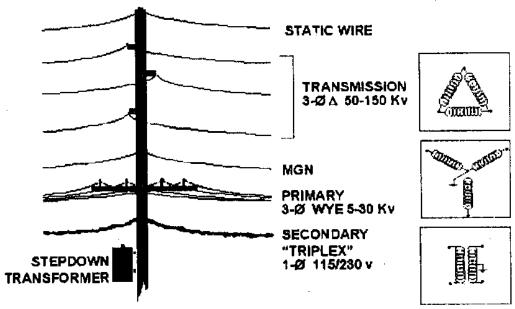


চিত্ৰ ৪ ১০.২ (b)



চিত্ৰ ৪ ১০.২ (c)

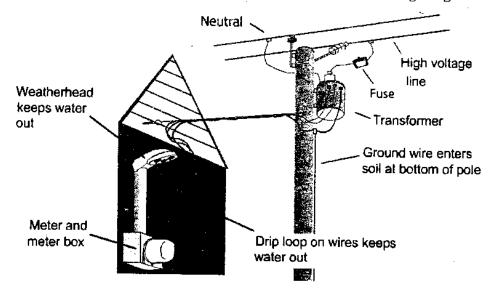১০.৩ কডাক্টর সনাক্তকরণ (Indentity the line neutral, earth and street lighting conductors)



চত্ৰ ৪ ১০.৩

নৌখিক প্রশ্লোত্তর

🕽 । 🛮 LT সিক্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ ।

উষ্টর 🖟 LT বিতরণ সিস্টেম বৈশিষ্ট্য

- জারা প্রতিরেvax
- কাজ চালানোর জন্য সহজ
- সহজ ইনস্টলেখন
- লং কার্যকরী জীবন
- মসৃণ ফিনিস

LT বিতরণ সিস্টেম ঃ আম্প্রিফিকেশন

- বাণিজ্যিক এবং শিল্পখাত
- অন্য বৈদ্যুতিক অ্যান্প্রিফিকেশন
- ২। LT সাইডে ফেব্ৰ ভোল্টেব্ৰ কত?

তিষ্ঠল ট) LT সাইডে ফেজ ভোন্টেজ 230V

৩। LT সিস্টেম কোথায় ব্যবহার করা হয়?

িউছন $m{S}$ 11kv থেকে ট্রাঙ্গফর্মার হয়ে LT সাইডে ফেজ ভোল্টেজ 230V এবং লাইন ভোল্টেজ $V_L=\sqrt{3}\times V_p\simeq 400V$ এর 3ϕ , 4 wire, star ব্যবস্থায় এটি পরিচালিত হয়ে থাকে।




ছোট আবাসিক বাড়ির পুগন ৪ ইলেকট্রিক্যাল দে–আউট ভায়াগ্রায়

(Construct an electrical layout diagram and circuit diagram of a residential building)

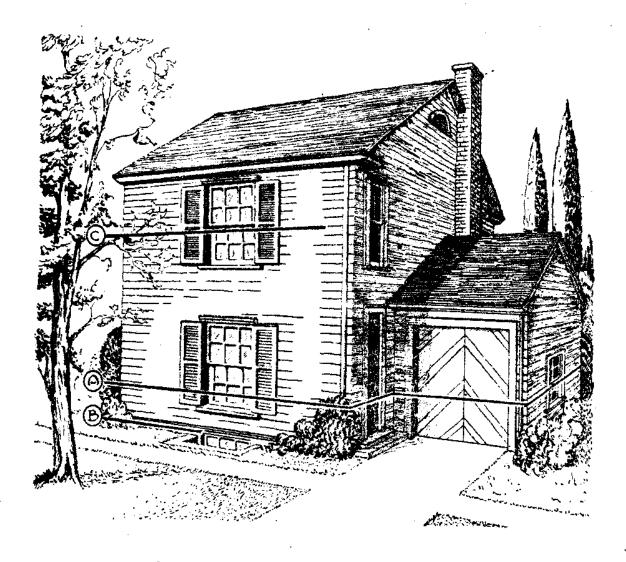
১১.১ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির প্ল্যান অংকন ও ইলেকট্রিক্যাল ইন্থুলেশন লে-আউট (Layout diagram of a small residential building) 8

একটি বাড়িতে ইলেকট্রিক্যাল প্ল্যান করতে হলে প্রাথমিকভাবে কিছু ধারণা নিতে হয়। যেমন— বাড়িটি কী নতুন তৈরি কিনা? পুরোনো বাড়িতে নতুন করে ধ্য়্যারিং করা হবে কিনা ইত্যাদি। এসব আনার পর প্রথমেই একটি সিভিল প্ল্যান দরকার। এ প্ল্যান হতেই সার্বিকভাবে লোড বসানো, লোড সমূহের সংযোগ ও এস্টিমেট করা হয়।



চিত্ৰ 8 ১১.১ Perspective View of a Two-Story House with Bastement


প্রথমে সিভিল প্ল্যান করার একটি ধারণা দেয়া হচ্ছে। মনে করি, একটি দুতলা বাড়ি (চিত্র ৪ ১১.১) বক্তিটিকে ইলেকট্রিক্যাল প্র্যান করার পর ইলেকট্রিক্টিকেশন করতে হবে। সিভিল প্ল্যানটি তৈরির জন্য কাল্পনিকভাবে যদি বাড়িটিকে AA' বরাবর একটি বড় করাত দিয়ে কেটে উপর অংশটি সড়ানো হয় তবে কাটা ওয়াল এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি যেমন দেখা ফাবে তা-ই ১১.২ নং চিত্রে প্রকাশ পেল। কালো রং এর জায়গাটুকুই সেকশনের অন্তিত্ব প্রকাশ করছে। যেখানে বিভিন্ন কক্ষ, গাভির গাণেরেজ এবং ড্রাইভওয়ে রয়েছে। এমন অবস্থায় পার্সপেন্তিভ ভিউ বাড়িটিকে দেখা যাচেছে। এই অবস্থায় যদি নিচের কাটা অংশটিকে বাড়া উপর থেকে দেখা হয় তবে চিত্র ৪ ১১.৩ এর ন্যায় দেখাবে যা থেকে সিভিল প্ল্যান পাওয়া সন্তব।

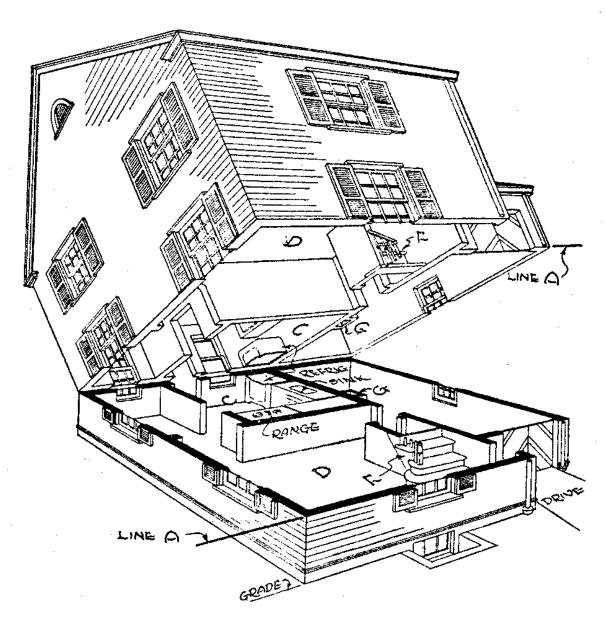

চিত্ৰ ঃ ১১.২ Sectional Drawing of the First Floor, Illustrating the Development of a Floor Plan


ইলেকট্রক্যাল প্ল্যান তৈরি করার শব্দতি (Mathod of electrical plan) 🕏

প্রথমে সিভিল প্ল্যানটিতে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বসিয়ে একটি ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট প্লান তৈরি করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য সমগ্র উপাদানসমূহের প্রতীকসহ অবস্থান প্রকাশ পাবে, চিত্র ৪ ১১.৩। যেমন-মেইন সুইচবোর্ড, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাবভিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, লাইটিং সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট, সকেট, সিংক (Sink), কাজের টেবিল (Work table), ইলেকট্রিক্যাল রেল্ল ইত্যাদির অবস্থান দেখাতে হবে। সাথে সাথে পাওয়ার লোড (Power load) সমূহও বসাতে হবে।

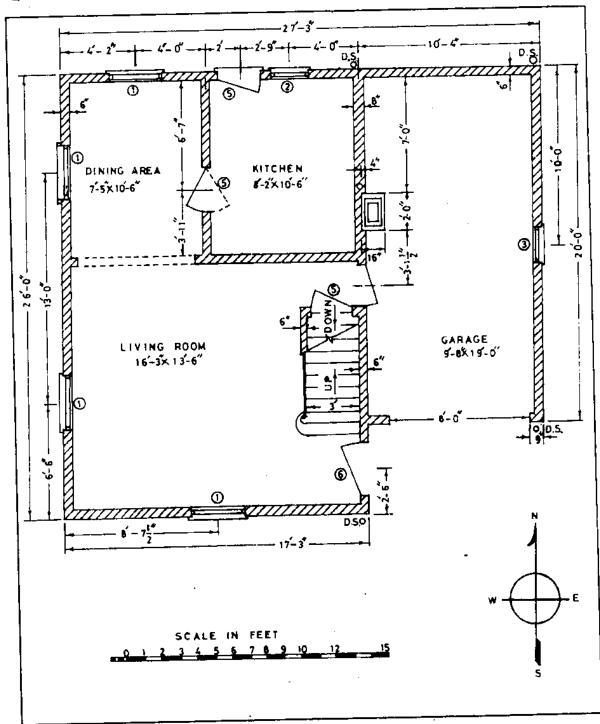

ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রইং-১৫

চিবা ঃ ১১.৩ CIVIL PLAN OF GROUND FLOOR

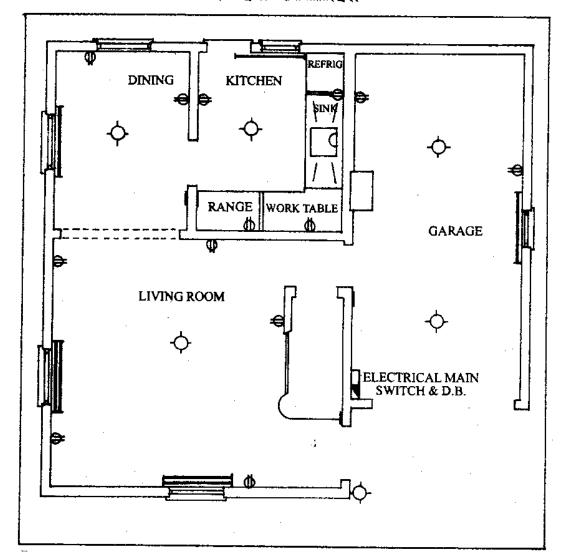


हिव ៖ ১১.8 LAYOUT DIAGRAM OF GROUND FLOOR

অতঃপর ইলেকট্রক্যাল কানেকশন দেয়ার পালা। এ অবস্থায় কিছু বিষয়াদি চিন্তাভাবনায় রাখতে হবে, যেমন— কোন্ সুইচবোর্ড বেকে কোন্ লোডে সংযোগ করতে হবে তা নির্মণ করতে হবে। একটি সার্কিটে সর্বোচ্চ লোড কত, বা কণ্ডগুলো পরেন্ট সংকুলান করা যাবে, সর্বমোট লোড কত, মোট করটি সার্কিট হবে, কোন সার্কিটে কভ লোড, কি রেটিং এর কিউজ বা সার্কিট ব্রকার লগাতে হবে, কয়টি পাওয়ার সকেট, পাওয়ার পোড, মোট পাওয়ার লোড, লোডের কটন ব্যবস্থা, এদের অবস্থান ইত্যাদি ইলেকট্রক্যাল কলস অনুযায়ী সমস্বয় করতে হবে এবং তদানুবায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ করতে হবে। একই সাথে কিছু ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে, বেমন— একটি সুইচ বোর্ড সাধারণত ত্বরে তুকে দরজার বাম পার্শে বসানো হয় ব্যবহারের স্বিধার্থে। তবে দরজার অবস্থান বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে সুবিধায়ত বেকোন জায়গায় বসানো যায়। সুইচ বোর্ড কউটুকু উপরে বসবে, লাইট ক্যান পাওয়ার সকেট কউটুকু উপরে কী পর্তে বসবে তার কিছু নিয়মকানুন আছে যা বৈদ্যুতিক আইনসম্বত হতে হয়। তবে দক্ষ্পীয় বে, প্রী-পিন পাওয়ার সক্ষেতলা যেন বাচ্চাদের জন্য বিপদের কারণ না হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সিলিং ফ্যান এমনভাবে কুলানো হবে যেন বাতির অবস্থানের আনুজুমিক অবস্থানে থাকে। আনুজুমিক অবস্থার রাখার প্রধান কারণ হল যে, বাতি জ্বালানো অবস্থার ক্যান ভ্রয়া তৈরি করে। যদি এই আনুজুমিক প্র্যানে না থাকে তবে বেল বড় এবং কম্পান ছায়া তৈরি করে। যদি এই আনুজুমিক প্র্যানে না থাকে তবে বেল বড় এবং কম্পানা ছায়া তৈরি করে যা চোথ এবং মন্তিকের জন্য খুবই ক্ষিকর।

কলিং বেল বা এই জাতীয় নিগন্যাল এমন অবস্থানে লাগাতেহবে যেন যে জায়গা বা জায়গার কাছাকাছি সাধারণত মানুব বেশির ভাগ সময় অবস্থান করে। প্রয়োজনে একাফি সিগন্যাল বা কলিং বেল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই বেয়াল রাখতে হবে যে, যিনি কলিং বেল বাজাবেন তিনিও যেন লব্দ ওনে বুঝতে পারেন যে বেল বাজছে। আতত্ত্বক যদি বেল বাজার শব্দ না পান তবে ভাবতে পারেন যে, হয়তো বেল নষ্ট বা বিদ্যুৎ নেই। তাই দরজায় যান্ত্রিকভাবে শব্দ করে অহেতুক বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারেন।

বেলির ভাগ সময়ই ডিঝ্রিবিউশন বোর্ডটি এমন জায়গায় বসানোর চিন্তাভাবনা করা হয়, বেখানে থেকে গড় পড়তার তুলনামূলকভাবে কম তার লাগবে। ফলে একদিকে বেমন প্রয়োজনীয় মালামাল খরচ কম হবে ভেমনি ভোল্টেজ দ্রপণ্ড কম হবে। একইভাবে সুইচ বোর্ড বসানোর সময়ও খেয়াল রাখতে হয় কোন্ কোন্ লোড কোন্ সুইচ বোর্ড দেয়া হবে এবং সুইচ বোর্ডটির অবস্থান কোথায় হবে।


চিত্র ঃ ১১.৪ নং চিত্রে বিভিন্ন সুইচ বোর্ড থেকে কনসিন্ড কন্ট্রইট (Conceilled Conduit) গুয়ারিং পদ্ধতি জনুসরুষ করে লোডে সরবরাহ দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা যাতেছ যে, 1 নং সুইচ বোর্ড থেকে ফ্যান নথর 1 (F1). টিউব লাইট নথর 1(T1), T2 সংযোগ করা শ্রেয়। ডাইনিং রুম ও পাক ঘরে আলাদা আলাদা সুইচ বোর্ড বসানে উচিং। ফলে SB2 হতে F2, T3 সংযোগ দেয়া হল SB3 হতে T4. F3 সংযোগ দেয়া যেতে পারে। SB4 হতে L2. T5, L3 সংযোজন করা হল। প্রতি সুইচ বোর্ডে একটি করে 60W সক্ষেট পায়েন্ট থাকবে।

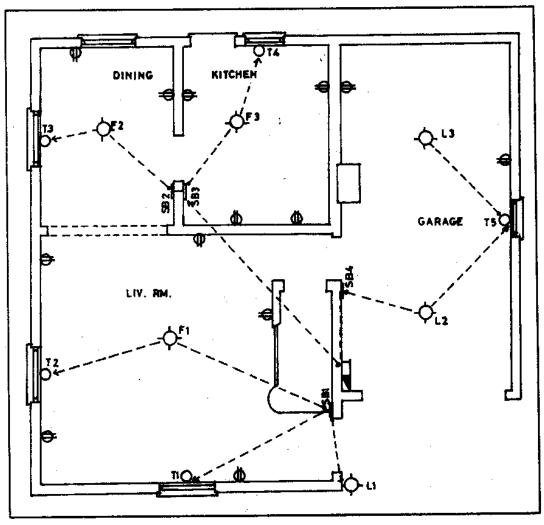


हिव : ১১.৫ LIGHTING LOAD CONNECTION DIAGRAM

সুইচ বোর্ড থেকে কীভাবে সংযোগ দেয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হচ্ছে—১ সুইচ বোর্ড লং- (SBI) থেকে একটি চিহ্ন (going up) বিশিষ্ট লাইন উপরে উঠে ছাদ পেরিয়ে T1 এ গিয়ে \rightarrow (going down) হয়েছে : going up ছারা বুঝায় যে, যেমন একটি সুইচ বোর্ড আছে, সুইচ বোর্ডটি সাধারণত 4 থেকে $4\frac{1}{2}$ ফুট বা 1.5m উপরে থাকে, সেখান হতে উপরের দিকে খাড়াভাবে উঠে ছাদ পার হয়ে লোভের কাছে যেয়ে নিচের দিকে নামে। এ উপরের দিকে উঠাকে going up এবং নিচের দিকে নামাকে going down বলা হয়েছে। এ কন্তুইটির ভিতর দিয়ে দুটি ক্যাবল (Line. Neutral) গিয়েছে তাই ড্যাশ চিহ্নিড কনসিন্ড লাইনটিকে σ C2(Conduit Contained Two Cable) সংকেত খারা চিহ্নিড করা হয়েছে। একইভাবে SB1 এবং F1 এর মধ্যে চারটি (দুটি F1 এর, দুটি T2 এর) ক্যাবল, F1 এবং T2 এর মাঝে দুটি ক্যাবল রয়েছে। লাইটিং সার্কিটে একটি লাইন DB থেকে going up হয়ে SB3 তে going down হয়েছে এবং SB3 হতে দেয়াল পেরিয়ে একই উচ্চতাবিশিষ্ট SB2 তে লাইন গিয়েছে। SB2, SB3 হতে SB1 এর মত একই নিয়মে যথাক্রমে F3, T4 এবং F2, T3 তে সরবরাহ গিয়েছে। SB4 হতে গ্যারেজের ভিতর L2, L3, T5 এ সংযোগ রয়েছে।

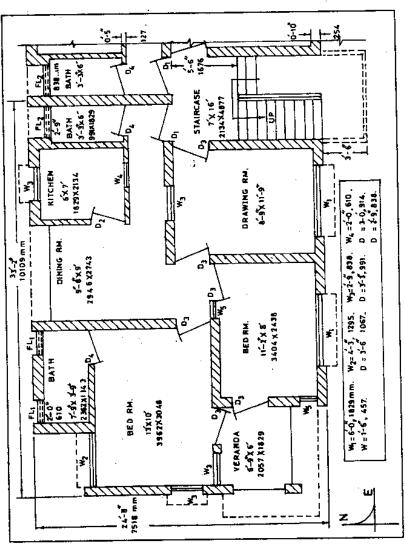
১১.২ একটি ছোট আবাসিক বাড়ির ইপেকট্রিক্যান লে-আউট এন্ড সার্কিট সার্কিট ভায়ামাম (Electrical circuit diagram of a small residential building) ?



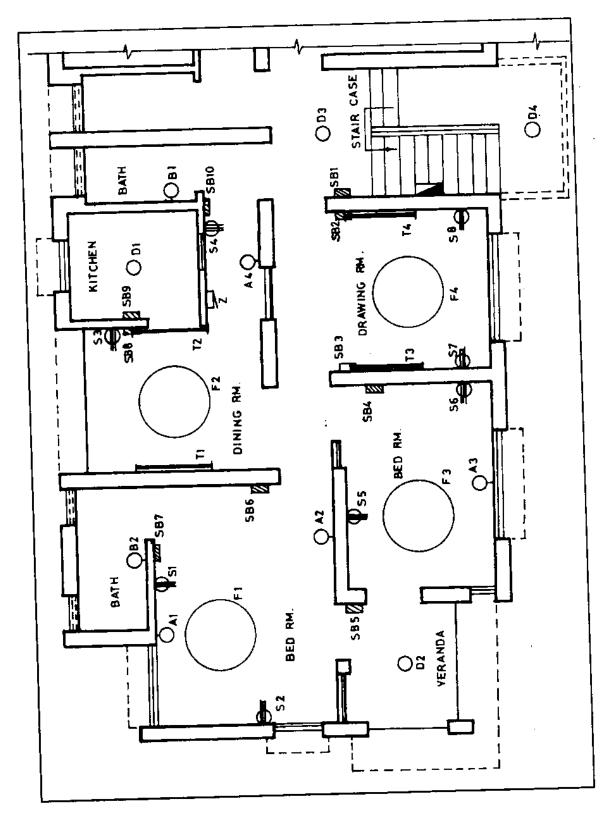চিত্র ঃ ১১.৬ CIVIL PLAN OF A RESIDENTIAL BUILDING (GROUND FLOOR), 2-STORIED BLDG.



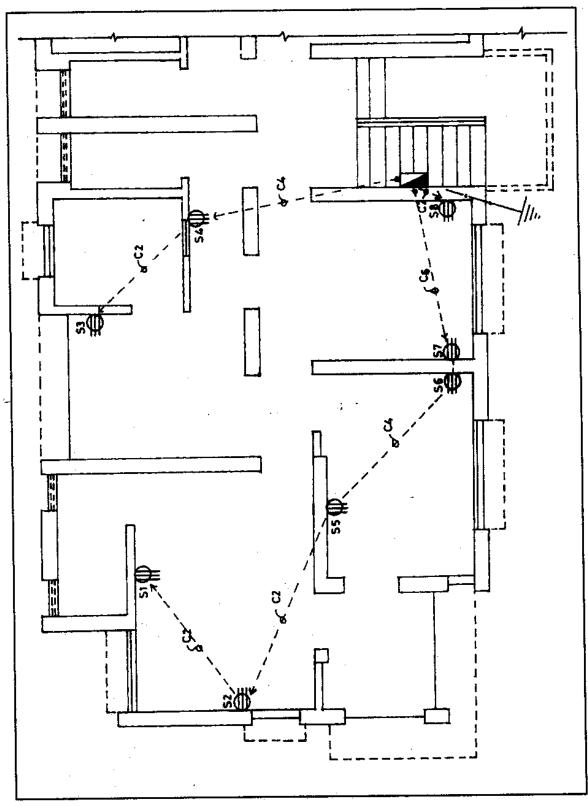हिन्द ३ ३३.९ REFLECTED CEILING PLAN G.F. ELECTRICAL FITTINGS LAYOUT



চিত্ৰ ঃ ১১.৮ REFLECTED PLAN OF GROUND FLOOR. CONDUIT WIRING DIAGRAM (CONCEILLED)

১১.৬ নং চিত্রে একটি দুকলা বাড়ির নিচতলা (Ground floor) এর সিভিল প্ল্যান দেয়া আছে। এতে ইলেকট্রিক্যাল প্ল্যান করতে চাইলে প্রথম ১১.৭ নং চিত্রের ন্যায় কোন্ কক্ষে কী ধরনের লোড, কোথায় বসানো উতি তার প্রতীকসহ বসাতে হবে। ১১.১০ এবং ১১.৮ নং চিত্রে দেখা যায় যে SB1 (Switch Board no-1), SB2, SB3, SB4 এই চারটি সুইচ বোর্ড হারা একটি ব্রাঞ্চ সার্কিট, SB10, SB9, SB8 হারা তৈরিকৃত আরেকটি ব্রাঞ্চ সার্কিট; SB5, SB6, SB7 হারা অপর একটি ব্রাঞ্চ সার্কিট তৈরি করা হলে লোডের ক্ষমতার পরিমাণ, সর্বোচ্চ লোড সংখ্যা ন্যুনতম পরিমাণ, ক্যাবল এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে একটি সাম্যতা রক্ষা হয়। এমতাবছায় তিনটি ব্রাঞ্চ সার্কিট কোন্ কোন্ সুইচ বোর্ডে তুকবে তা নির্মণণ করতে হবে। চিত্র ১১.১০ থেকে দেখা যায় যে ডিক্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে ১নং সুইচবোর্ড Ckt-1, 10 নং সুইচ বোর্ডে C kt-2, 6 নং সুইচ বোর্ডে Ckt-3 সংযোজিত হয়েছে। যাল ফলে একটি ব্রাঞ্চ সার্কিট ১০টির বেশি লোড, 800 watts এর বেশি লোড হয়নি। ১১.৮ নং সংযোগ চিত্রে দেখা যায় যে, DB (ডিক্ট্রিবিউশন বোর্ড) হতে ব্রাঞ্চ সার্কিট- I going up (←) টিহু হারা উপরের দিকে উঠেছে এবং SB1এর কাছে যেয়ে going down (→) চিহু হাআ SB1 এ ঢুকেছে। going up, going down হারা বুঝায় যে, যেমন— একটি সুইচ বোর্ড আছে, conceilled conduit এর সময় কছুইটওলো ছাদের মধ্যদিয়ে যখন পার হয় তখন সুইচ বোর্ড থেকে ওয়ালের ভিতর দিয়ে উরে উঠতে হয় যাকে বলে going up এ হাদ পার হয়ে আবার নিচের দিকে সুইচ বোর্ড বার্ড গাহের দিকে হয় যা হলো going down.


ckt-1. SB1 থেকে একই উচ্চতায় থাকায় একই বরাবর দেয়া ছিদ্র করে SB2 এ গিয়েছে। সেখানে থেকে going up হবে SB3 তে going down হয়েছে SB3 থেকে একই উচ্চতায় থাকতে ওধুমাত্র দেয়াল পার হয়ে SB4 এ ঢুকেছে।

ব্রাঞ্চ সার্কি-2, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড হতে going up হয়ে SB10 এ going down হয়েছে। SB10 হতে SB9. SB8 এ গিয়েছে। ব্রাঞ্চ সার্কিট-3, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড হতে going up হয়ে SB6 এ গিয়েছে এবং SB6 হতে SB5 এবং SB7 এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এ ব্যবস্থাওলো ১১,৮ নং চিত্রে খুব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এবন প্রতিটি সুইচ বোর্ডের লোড নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 🤺

একটি কক্ষে যদি একটি সুইচ বোর্ড থাকে তবে সেখানে লাইটিং লোড হিসেবে সাধারণত একটি 60W এর লোড কল্পনা করে ট্র-পিন সকটে থাকে, এই সকেটটি সুইচ এর মাধ্যমে বা সরাসরি সংযোগ থাকতে পারে। আবার সিলিং ফ্যান সংযোগ এর ক্ষেত্রে রেগুলেটর থাকতে পারে আবার নাও থাকেত পারে। সুইচ বোর্ডে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টুপিন সকেট fig ১১.৮ নং প্ল্যানে আঁকতে গেলে পরিচহন্তা ও স্থাপন সংকুলান কঠিন হয়ে তাই ১১.১০ চিত্রে সুষ্ঠুভাবে দেখানো হল। একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ডিস্ট্রিবিউসন বোর্ড থেকে Ckt-1 নামে ব্রাঞ্চ সার্কিটিটি SB1 এ চুকেছে। এতে আছে D টাইপ সুটি বাতি যাদের ক্রমিক নমর 3 এবং 4, একটি কলিং বেল (z) বা পুশবটেন সুইচের মাধ্যমে সংযোগ রয়েছে। এরপর এ SB1 থেকে SB2 তে সংযোগ গিয়েছে, যেখানে রয়েছে একটি টিউব লাইট (T4) এবং একটি সুইচ সহ টুপিন সকেটে। এ টুপিন সকেটের কোন নামার দেয়া হয়নি এজন্য যে, এগুলো নির্দিষ্ট সুইচ বোর্ডেগুলোতেই সংযুক্ত রয়েছে, দ্রে কোখাও যায়নি। এভাবে সমন্ত সুইচ বোর্ডের মধ্যে কোনিটতে কোন্ কোন্ লোড আছে, কোন্ সুইচ বোর্ড কেন্ স্বাহ্ট বোর্ড কেন্ কান্ সুইচ বোর্ড কেন্ করিছারভাবে ধারণা পাওয়া সন্তব। সূত্রবাং ১১.৭, ১১.৮, ১১.১০ মিলিয়ে প্ল্যানটি পড়া হলে সক্ষরভাবে সমযুক ধারণা পাওয়া সন্তব।

আবার ১১.৭ নং চিত্রে SI থেকে S8 পর্যন্ত যে সকেটগুলো হয়েছে এগুলো খ্রী-পিন সকেট, যা থেকে প্রয়োজনে পাওয়ার লোড ব্যবহার করা সন্তব। এসকল পাওয়ার সকেট এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চ সার্কিটগুলো কত মানের MCB (মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার) ব্যবহৃত হবে তা ১১.১১ তে দেখানো হয়েছে। একটি রুমে একই সময়ে সাধারণত একাধিক না হয়ে একটি পাওয়ার লোড ব্যবহৃত হতে পারে তাই S7 এবং S8 মিলে একটি শাখা, S5 এবং S6 মিলে একটি শাখা, S1 এবং S2 মিলে একটি শাখা ধরা হয়েছে। S4 বাধরুমের পার্ম্বে হওয়াটার হাটার ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনায় 15A. MCB ব্যবহৃত হয়েছে। বাসার পানির পাম্প সংযোজনের জন্য 5A, MCB সহ S9 সকেটটি সিঁড়িঘরের নিচে বসানো হয়েছে।

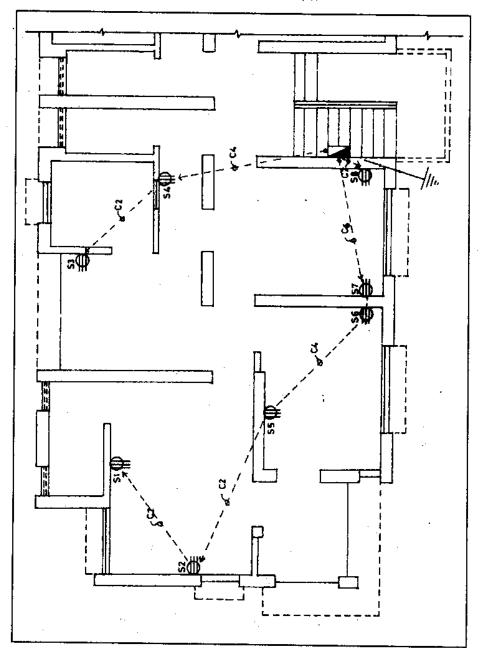

চিত্র ঃ ১১.৯ CONCEILED CONDUIT WIRING DIAGRAM OF POWER LOAD ONLY

১১.৯ নং চিত্রে পাওয়ার লোডের সংযোগ, লাইটিং লোডে সংযোগের শীট হতে আলাদা শীটে দেখানো হয়েছে। ডিব্রিবিউশন বোর্ড থেকে going up হয়ে দৃটি ক্যাবল (Phase, Neutral) S4 এ গিয়ে going down হয়েছে এবং একই কড়ইট ছারা আরো দৃটি ক্যাবল DB হতে going up হয়ে S4 এর নিকট going down লা হয়ে সরাসরি S3 বরাবর যেয়ে going down হয়েছে। যার ফলে S4 এবং S3 এর মধ্যের জায়গাটুকু oC2 (Conduit contained 2 cables) এবং DB হতে S4 এর মাঝামাঝি জায়গা oC4(conduit contained 4 cables) ছারা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার দৃটি করে মোট ছয়টি ক্যাবল হয়েছে DB এবং S7 এর মাঝামাঝি। দুটি ক্যাবল S7 এর জন্য, দৃটি ক্যাবল S6 এবং S5 এর জন্য, দৃটি ক্যাবল S1 এবং S2 এর জন্য। যেহেতু কোন একটি ক্লমে একই সময়ে যে কোন একটি পাওয়ার সকটে ব্যবহার হওয়ার সন্ধাবনা ভাই S1 এবং S2 এ দুটি পয়েন্ট প্যারালালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। একই কারণে S5 এবং S6 প্যারালালে সংযুক্ত করা হয়েছে। একই কারণে S5 এবং

নৌখিক প্রশ্লোত্তর

- ১। ECAD-यत्र পূर्न जर्थ निच।
 - উভন্ন BCAD-এর পূর্ণ অর্থ Electronic Computer Aided Design.
- २। क्राकि ECAD Package-धन्न नाम निच।
 - উভয় । কয়েকটি ECAD Package ইচেছ Electronic work bench, Or CAD Capture. Easy PCB, Turbo PCB, Circuit maker ইত্যাদি।
- ७। ECAD Software- अत्र भून উत्मना की?
 - **উচন্ন ঃ**) বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস্ ডিভাইসসমূহের সার্কিট ডিজাইন।
- 8। GUI- अद भूर्ग जर्श की?
 - উভন্ন ভ Graphical User Interface.
- ৫। ECAD Screen-এর সর্ব উপরের বারটিকে কী বলে?
 - ঠিতর বি Title Bar.
- ७। Menubar-अत्र क्ष्यान क्ष्यान स्मृत्रम्य की की?
 - ਤਿਤਸ਼ਤ) File, Edit, Circuit, Analysis, Window, Help.
- १। Status bar-अब काल की?
 - 😎 😅 এই বার কার্সর এর অবস্থান নির্দেশ করে এবং অপারেশন বা কাজ নির্দেশ করে।


পলিটেকনিকের সকল বই ডাওনলোড করতে ভিজিটঃ

www.BDeBooks.Com/polytechnic

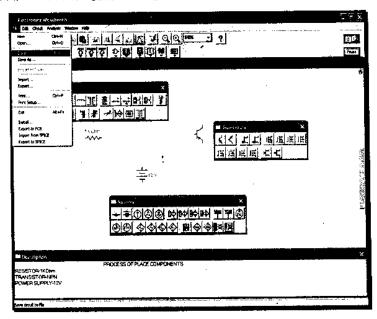
১২.৬ দ্র্মিং সংরক্ষণ (Save the drawing environment) 8

File মেনুর ত্রপ ডাউন মেনু থেকে Save option সিলেষ্ট করে নতুন কোন ফাইল সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া Curl + S কীধ্য় একরে চেপেও এ কমান্ড কার্যকরী করা যায়। প্রানো কোন ফাইল এডিটিং বা মডিফিকেশন করে তা Save করতেও এ অপশন ব্যবহার করা যায়। তবে নতুন কোন File save করতে চাইলে Save option এ Click করার সাথে সাথেই Save drawing As নামক ডায়ালগ বন্ধ আসবে। এ ডায়ালগ বন্ধের Save in বন্ধে ডিরেষ্টরী সিলেষ্ট (অর্থাৎ Saving destination place) করে File name box এ নাম লিখে Save বাটন Click করলে ফাইল সেভ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, Filename এ Default হিসেবে Drawing আসে। এক্ষেত্রে User এ নামেও Save করতে পারে। কিংবা তার পছন্দমত নাম দিয়েও Saveকরতে পারে। তবে File name কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়াই ভাল।

এখানে উল্লেখ্য যে পুরানো কোন ফাইল এডিটিং এর পর তা Save করলে Save Drawing As নামক ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হবে না। পুরানো ফাইল এডিটিং বা মডিফিকেশনের পর উক্ত ফাইলের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে Save As option সিলেক্ট করলে Save Drawing As নামক ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হবে। একই নিয়মে ডায়ালগ বন্ধের Save in বন্ধে ডিরেক্টরী সিলেক্ট করে File Name বন্ধে পরিবর্তিত নাম লিখে Save বাটনে Click করলে ফাইল সেড হবে।



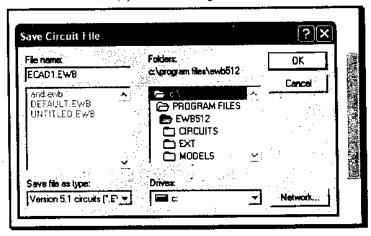िव ३ ५२.৫ (b) save the drawing environment




চিত্ৰ ঃ ১২.৫ (c) save as dialogue box

১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি দ্রয়িং এরিয়াতে স্থাপন করা (Place components such as resistors, Transistors, power supply etc) 8

ECAD Package এ বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেট যেমন— Resistor, Capacitor, Transistor, Inductor, Diode, Opamp, Comparator, Logic gate, IC, Power supply ইত্যাদি রয়েছে।

উপরিউক্ত Component সমূহ থেকে Resistor Transistor ও Powersupply Drawing Area তে স্থাপন করে দেখানো হবে এবং একই পদ্ধতিতে অন্যান্য components ও স্থাপন করতে হবে।

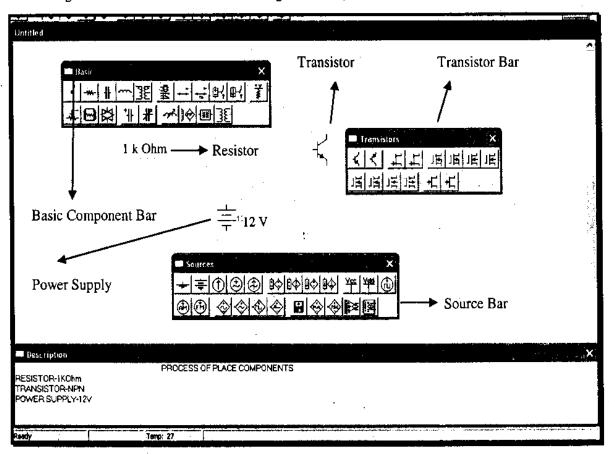Resistor ছাপন ই Resistor স্থাপনের জন্য Mouse cursor কে Toolkits Bar এর Basic component Option এ Click করলে বিভিন্ন Component সমূহ Show করবে। এখান থেকে Resistor component এ Click করে Cursor জ্রাগ (Drag) করে এনে Drawing Area তে Click করলেই Resistor Drawing Area তে স্থাপিত হয়ে যাবে।




চিব ঃ ১২.৫ (a) place components

Power supply ছাপন ঃ Power Supply ছাপনের জন্য Mouse Cursor খারা Source অংশে Click করলে বিভিন্ন Source সমূহ Show করবে। এখান খেকে Mouse pointer খারা Click করে ড্রাগ করে এনে Drawing এরিয়াতে Click করলেই Power supply Drawing Area তে স্থাপিত হবে।

Transistor : Transistor স্থাপনের জন্য Mouse pointer ধারা Transistor অংশে ক্লিক করলে Transistor সমূহ Show করবে এখান থেকে Moiuse pointer ধারা Click করে ড্র্যাগ করে এনে Drawing Area তে ছেড়ে দিলে Transistor স্থাপিত হবে।

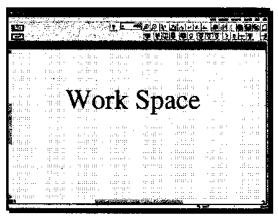১২.৪ ওয়ার্কস্পেস, শর্টকার্ট ও হট-কী'র সাথে পরিচিতিকরণ (Familiarizing with workspace shortcuts and hotkeys) ঃ

Workspace : যে Area-তে Circuit design করা হয় তাকে Work space বলা হয়। কাজের সুবিধার্থে এখানে Grid show commond এর মাধ্যমে Grid show করানো হয় এবং কাজ করা হয়।



िव ३ ১२.8 Work space of ECAD package

Shortcut keys on Hotkeys \$

New → Ctrl + N : নতুন Work space open করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

·Open → Ctrl + O : পুরানো ফাইল Open করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Save \rightarrow Ctrl + S : ফাইল Save করার জন্য ব্যবহার করা হয় :

Print → Ctrl + P : Print করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Exit o Ctrl + F4 : ECAD Package থেকে বাহির হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

 $Cut \rightarrow Ctrl + X$: কোন অংশ কাটার জন্য ।

 $Copy \rightarrow Ctrl + C$: কোন অংশ কর্পি করার জন্য।

Paste \rightarrow Ctrl + V : কাটা বা কপি অংশ অন্য জায়গায় ছাপন করতে ৷

Delete \rightarrow Del : কোন কিছু মুছার জন্য ।

Select All → Ctrl + A : Work space-এর অন্তর্ভুক্ত সব অংশ এক সাথে Select করতে।

Rotate → Ctrl + R : কোন Components ঘুরানোর কাজে।

Create Subcircuit → Ctrl + B : কোন সার্কিটের উপ-সার্কিট ভৈরিতে :

Zoom In → Ctrl + T: Work space-এ অবস্থিত Component সমূহ বড় আকারে দেখতে ৷

Zoom out → Ctrl + -: Work space-এ অবস্থিত Component সমূহ ছোট আকারে দেখতে।

Activate → Ctrl + G

Analysis options → Ctrl + V : সার্কিটের বিশ্লেষণ কাজে i

Pause → F9 : Simulation কিছু সময় বন্ধ রাখার জন্য ৷

Stop → Ctrl + T : Simulation বন্ধের জন্য।


Arrange → Ctrl + W : Component সাজানোর কাজে।

Description \rightarrow Ctrl + D


Help \rightarrow F1

Armaffiarin Bladfindae mit.

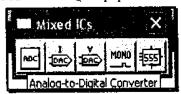Mixed ICS : এর অন্তর্ভুক্ত equipment বচ্ছে Analog to Digital Converter এর Digital to Analog Converter.




চিত্র ঃ ১২.৩.৬ electronics Mixed IC

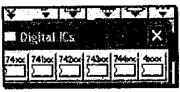


চিত্র ঃ ১২.৩.৭ electronics Digital IC

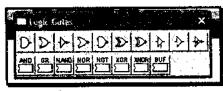Logic gates : এর অন্তর্ভুক্ত equipment সমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের Gate এবং তাদের IC সমূহ থেমন- And gate, OR gate, NOT gat ইত্যাদি।



চিত্ৰ ঃ ১২.৩.৮ logics gates

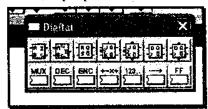iDigital : এর অন্তর্ভ বিষয়সমূহ হচ্ছে Counter, Flipflop Multimeter, Decoder, Encoder ইত্যাদি।




চিত্র ঃ ১২.৩.৯ Flip Flop

Indicators : এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে Voltometer, Ameter, Lamp Bulb, Seven Segment, Display ইত্যাদি।



চিব ঃ ১২.৩,১০ electronics Indicators

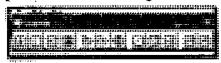Controls : এর অন্তর্ভুক্ত equipment সমূহ হচ্ছে Differentiator, Integrator, Divider. Multiplexer ইত্যাদি :



Mit kankin dimendin Derima mandik

Miscellaneous : এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে Fuse, write data, Netlist component, Crystal, DC Motor, Boostconverters, Text ইত্যাদি।



চিত্র ৪ ১২.৩.১২ Miscellaneous


Instruments : এর অন্তর্ভ বিষয়সমূহ হচ্ছে Multimeter Function Generator. Oscilloscope Logic Anilyzer, word Generator.



চিত্র ঃ ১২.৩.১৩ electronics Instruments


উপরের বাটনসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হল—

Sources : Sources এর কাজ হচ্ছে কারেন্ট, ভোন্টেজ গ্রাউন্ড, Power ইত্যাদি supply করা। এর অন্তর্ভুক্ত equipment সমূহ ছ Ground, Battary, DC current Source, AC Voltage ও Current Source, Voltage controlled, Voltage Source, sltage controlled Current Source, Current controlled Current Source, current controlled voltage sources, VCC, DD, Clock, AM ও FM Source, Miscellaneous wave, Linear sources, polynominal এর Non linear sources.

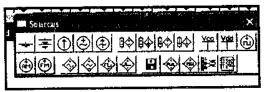

চিত্র ঃ ১২.৩.১ electronics sources

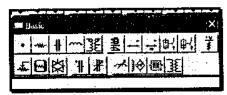Basic : Basic এর অন্তর্ভুক্ত equipment সমূহ হচ্ছে Node, Resistors, capacitors, Inductor, Transformer. Various Kind switches, Pull-up resistor, potentiometer Resistor Pack. Magnetic core ইত্যাদি।




চিত্ৰ ৪ ১২.৩.২ electronics basic

Diodes: Diodes এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে Diode, Zener diode, LED, Full wave Bridge Rectifier, shocktey iode, Driac, Triac.




চিত্র ঃ ১২.৩.৩ electronics diodes

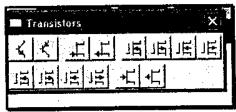Transistors : Transistors এর অন্তর্ভ equipment সমূহ হচ্ছে NPN Transistor, PNP Transistor, N-Channel FET, P-Channel JFET, N-MOSFET, P-MOSFET.



চিত্র ঃ ১২,৩.৪ electronics transistors

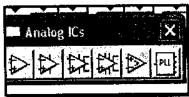
Analog ICS : এর অন্তর্ভুক্ত equipment সমূহ হচ্চেছ বিভিন্ন Terminal বিশিষ্ট Operational Amplifier.



চিত্ৰ ঃ ১২.৩.৫ electronics analog IC

Standard Tool Bar (স্ট্যান্ডার্ড টুলবার) ঃ মেনুবারের নিচের টুলবারের নাম স্ট্যান্ডার্ড টুলবার। এ টুলবারে প্রায় ১৯টি কমান্ড বাটন রয়েছে। তবে Software ভেদে বাটন কম বেশি হভে পারে।

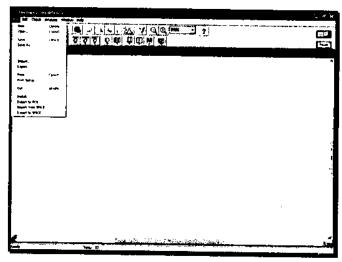Tool Kits Bar: ECAD Screen এর বাম পাশে অবস্থান করে Toolkits bar. এই Toolkits bar এর Component সমূহতলো হচ্ছে Resistor, Capacitor, Inductor, Diode, Transistor, Amplifier, Comparator, Logic gate, IC, ADC, DAC, Voltmeter, Ameter, Indicator (LAMP) ইত্যাদি।




চিত্ৰ ঃ ১২.২ (i) (file)

Statusbar : Status bar এর কাজ হচেছ বিভিন্ন অবস্থার কথা জ্ञানানো। অর্থাৎ কোন Circuit Running অবস্থায় আছে না Running এর জন্য প্রস্তুত তা বর্ণনা করে। তাছাড়া এ বারে Cursor- এর অবস্থান নির্দেশ করে।

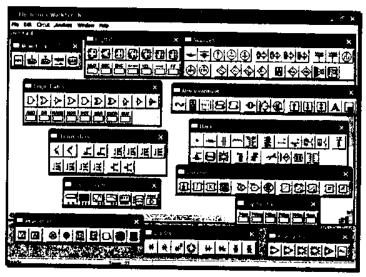১২.৩ টুলস, টুলকিটস এবং বাটনসমূহের সাথে পরিচিতিকরণ (Familiarize with tools, toolkits and buttons) ঃ


ECAD Package এর Circuit Design এর জন্য যে সমস্ত Equiments অর্থাৎ টুলস, টুলকিটস বাটন দরকার তার সবই Electronic work bench এ বিদ্যমান।

Button: Electronic work banch এর Button সমূহের মধ্যে রয়েছে Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog ICS, Digital IC's Mixed IC's, Logic gate, Digital Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments.




চিত্ৰ ঃ ১২.৩ tools & tools kits

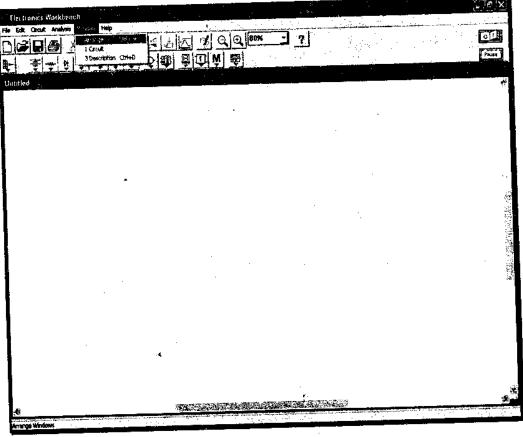ড্রায়িং ইনভায়রনমেন্ট এর ড্রায়িং এইডস সেট আপ




চিত্ৰ ৪ ১২.২ (g) (window)

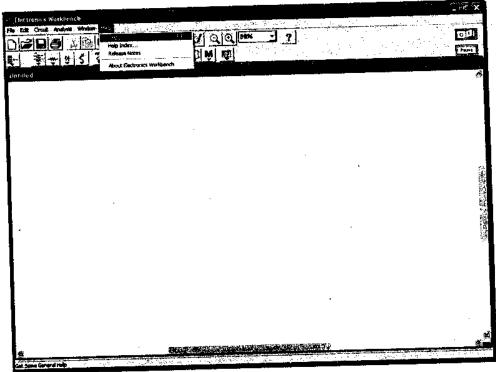


চিত্ৰ ঃ ১২.২ (h) (help)

ইলেকট্ৰক্যাল ইঞ্জিনিয়াটিং দ্ৰাইং

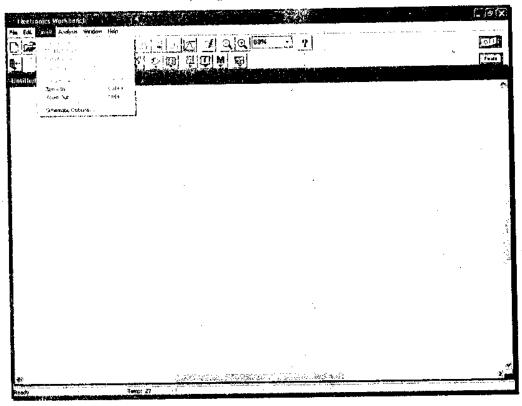

চিত্ৰ ঃ ১২.২ (e) (circuit)

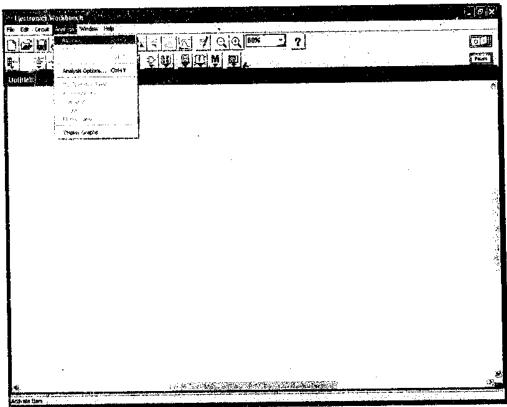


চিত্র ৪ ১২.২ (f) (analysis)

ECAD screen এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল ঃ


Titlebar (টাইটেল বার) s ECAD Screen এর সর্ব উপরের বারটিকে বলা হয় টাইটেল বার। এতে ফাইলের টাইটেল প্রদর্শিত হয়।
Menu bar: টাইটেল বারের নিচের বারটির নাম হচ্ছে মেনুবার। মেনুবারে মোট ৬টি ড্রপ ডাউন মেনু রয়েছে। Electronic vorkbanch এর জন্য ড্রপ ডাউন মেনুকলো হচ্ছে File, Edit, Circuit, Analysis, window, help.

তবে ECAD software এর ভিত্তিতে দুই একটি দ্রপ ডাউন Menu ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে।

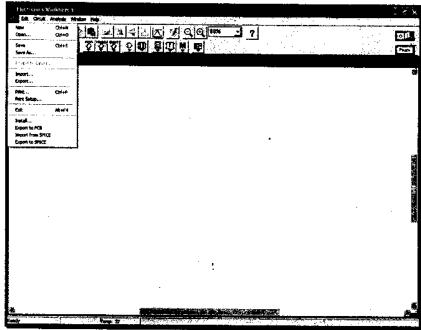প্রতিটি ড্রপ ডাউন মেনুর Under এ যেসব কমান্ড রয়েছে তা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল—



চিত্ৰ ঃ ১২.২ (c) (file)

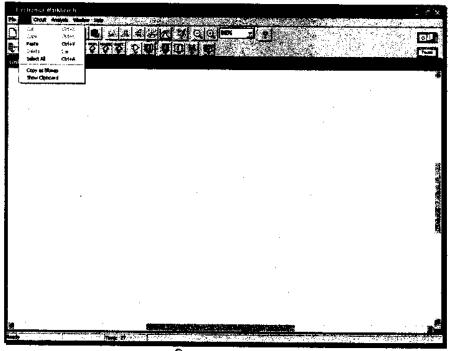


চিত্ৰ ঃ ১২.২ (d) (edit)

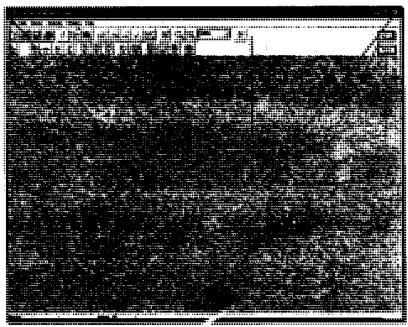
১২.২ মেনু বার, টুলবার, ড্রইং এরিয়া এবং স্পোল উইন্ডোস সনাক্তকরণ (Indentification of the menu bar, toolbar, drawing area and special windows) ঃ

ECAD window ই ই-ক্যাড ওপেন হওয়ার পর যে window প্রদর্শিত হয় তাকে ECAD window বলে। এটা একটি আফিক্যাল ইন্টারকেস যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তার ইচ্ছামত ইঞ্জিনিয়ারিং তথা ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজ্ঞাইন করতে পারে। একে সংক্রেশে GUI (Graphical User Interface) বলা হয়, তবে এটি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রায়িং নিয়ে কাল্প করে থাকে তাই একে Graphical Engineering User Interface (GEIU) বলা যেতে পারে।

উপরিউক্ত ৩টি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে ECAD Screen এ প্রবেশ করা যায়। নিম্নে ECAD screen এর বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রের মাধ্যমে দেখালো হয়েছে।




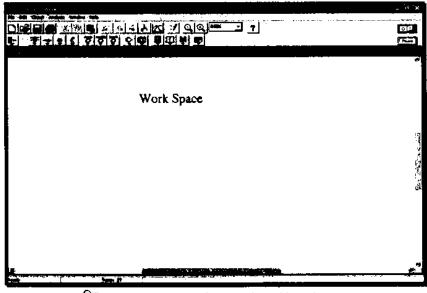চিত্ৰ ঃ ১২.২ (a) ECAD package window without work space




हिन ३ ३२.२ (b) ECAD package window with work space

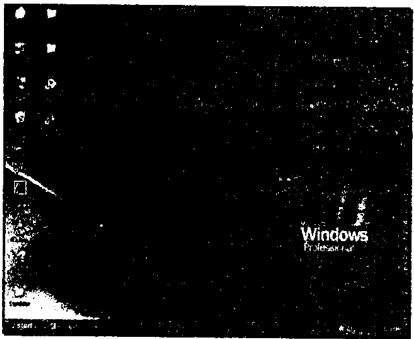যদি ECAD Package হিসেবে Electronic workbench install করা থাকে তবে Process টি হছেছ start \rightarrow program files \rightarrow illisim package \rightarrow multisim chek



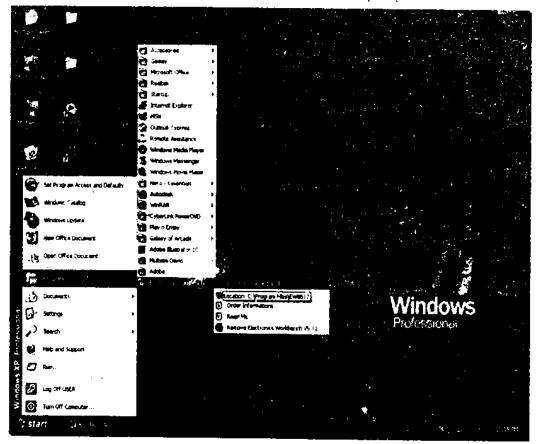চিত্র ঃ ১২.১ (a) প্রথম পছতি start an ECAD package



চিত্ৰ ৪ ১২.১ (b) দিতীয় পদ্ধতি start an ECAD package



ড্রয়িং ইনভায়রনমেণ্ট এর ড্রয়িং এইডস সেট আপ (Setup the drawing environment and drawing aids)

ECAD এর পূর্ণ নাম ইচ্ছে Electronic Computer Aided Design. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সার্কিট (Electronic circuit), বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স লজিক গেইট (Electronic logic gate) ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপনের একটি কার্যকরী প্যাকেজ (Package) হচ্ছে ই ক্যাভ প্যাকেজ (E CAD Pacakage). অটোক্যাভ (Auto CAD) যেমন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে E CADও তার সফল দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারদের (Engineer) পালাপাশি সাধারণ মানুষেরও মন কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত রক্ষের ইলেকট্রনিক্স উপাদান (Electronic climent) এবং ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (Electronics device) ব্যবহার করে থাকি। ইলেকট্রনিক্স সার্কিট (Electronic circuit) ডিজাইন E CAD এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় আবার কেউ যদি নতুন কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (New electronics device) উল্লাবন করতে চায় তবে সে প্রাথমিকভাবে E CAD এর মাধ্যমে সার্কিট ডিজাইন (Circuit design) করে এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ খুব সহজেই বৃথতে পারে। ই ক্যাভ প্যাকেজ (E CAD Package) তরু করার পূর্বেই ECAD সম্পর্কে ধারণা ও এর ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া (Installation process) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

Electronic work bench Install अब नियम :

- ১। প্রথমে Computer On করি।
- २। CD-ROM বা DVD-ROM এ Work bench software এর CD প্রবেশ করাই।
- ③ I My computer → Open → CD-Drive Open.
- 8 | Electronic workbench software → Open → Setup → Click.
- ৫ + Setup windos wizard show করি ।
- ৬। Setup window wizard এর প্রয়োজনীয় Option সমূহ Select করে পুনঃপুন Next button click করি।
- ৭ ৷ সর্বশেষে Finish Button সম্বলিত একটি Wizard show করি ।
- ৮। এখানে Click করলে একটি Wizard আসবে যেখানে লেখা থাকবে Your Software install successfully.
- ১। Ok Button click করলে Computer restart হয়ে পুনরায় চালু হবে।
- ১০ ৷ Computer পুনরায় চালু হলেদেখতে পাব যে Desktop এ Electronic work bench logo সম্বলিত Software টি রয়েছে ৷ অথবা Start → program → Electronic work bench থাকলেও বুঝতে পারবো যে এটি সঠিকভাবে Install হয়েছে :

১২.১ ই-ক্যাড প্যাকেজ তক্ত করা এবং ই-ক্যাডের জ্রীনের বিভিন্ন এরিয়া এর পরিচিতি (Start an ECAD Package and identify the different areas of ECAD Screen) &

Start ECAD Package: Computer এ যদি ECAD Software install করা থাকে তবে বিভিন্নভাবে ECAD package চালু করা যায়।

যদি Desktop এ Electronic workbench এর icon থাকে তবে এটিতে Double click এর মাধ্যমে সরাসরি ECAD Package open বা start করা যায়। ECAD Software installation এর সময়ই Desktop এর জন্য Electronic workbench এর Desktop icon তৈরি করা যায়। আবার Installation এর সময় এ কাজটি না করলে পরবর্তীতে যেখানে Package টি Install করা হয়েছে সেখানে Right button click করে Send to → desktop option এর মাধ্যমেও কাজটি করা যায়।

এছাড়া কোন Drive যেমন− D, E, F ইভ্যাদিতে যদি Install করা পাকে তবে ঐ Drive open করে ECAD Package folder থেকেও ECAD open বা Start করা যায়।

ভৃতীয় পন্ধতি হচ্ছে Start click করে Program files পেকে ECAD Package click করেও কাজটি করা যায়।

নৌখিক প্রশ্লোত্তর

একটি ৰাড়ির প্ল্যান কিতাবে তৈরি হয় পর্বায়ক্রমিক ধারা লিব।

প্রথমে সিভিল প্ল্যানটিভে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বসিয়ে একটি ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট প্লান তৈরি করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য সমগ্র উপাদানসমূহের প্রতীকসহ অবস্থান প্রকাশ পাবে, চিত্র ঃ ১১.৩। যেমন-মেইন সুইচবোর্ড, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাবভিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, লাইটিং সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট, সকেট, সিংক (Sink), কাজের টেবিল (Work table), ইলেকট্রিক্যাল রেঞ্জ ইভ্যাদির অবস্থান দেখাতে হবে। সাথে সাথে পাওয়ার লোড (Power load) সমূহও বসাতে হবে।

২। ইলেকট্রক্যাল লে-আউট কী_?

ব্রভন্ন ব্যক্তির কোন জায়গায় লাইট, ফ্যান, সুইচ বোর্ড, কলিং বেল ইড্যাদি থাকবে। তার পরিকল্পনা সম্পর্কিত চিত্রই লে-আউট।

একটি বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট আকার পছতি কী?

ক্রেন্ত কোন্ সুইচবোর্ড থেকে কোন্ লোডে সংযোগ করতে হবে তা নিরূপণ করতে হবে। একটি সার্কিটে সর্বোচ্চ পোড কড, বা কডগুলা পয়েন্ট সংকূলান করা যাবে, সর্বমোট লোড কড, মোট কয়টি সার্কিট হবে, কোন সার্কিটে কড লোড, কি রেটিং এর কিউজ বা সার্কিট ব্রেকার লাগাতে হবে, কয়টি পাওয়ার সকেট, পাওয়ার লোড, মোট পাওয়ার লোড, গোডের কটন ব্যবস্থা, এদের অবস্থান ইত্যাদি ইলেকট্রিক্যাল কলস অনুযায়ী সমন্বয় করতে হবে এবং তদানুযায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ করতে হবে। একই সাথে কিছু ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমল— একটি সুইচ বোর্ড সাধারণত ঘরে ঢুকে দরজার বাম পার্শে বসালো হয় ব্যবহারের সুবিধার্থে। তবে দরজার অবস্থান বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে সুবিধার্মত যেকোন জায়গায় বসালো যায়। সুইচ বোর্ড কডটুকু উপরে বসবে, লাইট ফ্যান পাওয়ার সকেট কডটুকু উপরে কী শর্তে বসবে তার কিছু নিয়মকানুন আহে যা বৈদ্যুতিক আইনসম্যত হতে হয়।

- ৪। একটি ছোট আৰাসিক বাড়িতে ব্যবহৃত লাইট, ফ্যান গ্লাণ ও প্রয়োজনীয় আউটলেসহ ইলেকট্রক্যাল লে-আউট ভারাগ্রাম আক । উভয় টিন্র ৪ ১১.৬ নং প্রস্তিব্য।
- ৫। একটি দু'ভলা বাড়িতে নিচতলরার, লিভিং ক্রম, ডাইনিং ক্রম, কিচেন (বার মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল রেঞ্জ, রেফ্রিক্সারেটর, নিংক, কাজ করার টেবিল ইভাদি আছে), গাড়ির গ্যারেজ ররেছে এবং দু'ভলার দু'টি বেডরুম, একটি রিডিং ক্রম, এটি ফ্রেনি ক্রম, দুটি বাধরুম রয়েছে এমন একটি বাড়ির নিচ তলার ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট ভারাগ্রাম আঁক।

(উভৱ 🖟) চিত্ৰ ৪ ১১.৫ নং দুইবা।

বাড়িটির ইলেকট্রক্যাল প্র্যান সংযোগ দেখাও।

😎 🗗 চিত্র ঃ ১১.৬ নং দ্রউব্য।


৭। বাড়িটিতে ইলেকট্রিক্যাল কামেকশদের ক্ষেত্রে সাপ্লাই গরেন্ট হতে তক্ত করে প্রতিটি লাইটিং লোভ ও পাওৱার লোভ এর ক্লো-চার্ট আকারে সংযোগ দেখাও।

😎 📰 চিত্র ঃ ১১.৭ নং দ্রষ্টব্য ।

ইলেকট্রকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

১১.১৭ তে দিজেন্ড দেয়া হয়েছে। প্ল্যান ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ এবং উহাদের নামসহ তালিঝাকে লিজেন্ড বলে।

LEGEND	
Ю	WALL OUTLET
ф-	CEILING OUTLET
- O ^L i	LIGHT OUTLET SL NO I
- 	FAN OUTLET SL NO 1
T1	FLUORESCENT TUBE LIGHT TYPET SL NO 1
T2	FLUORESCENT TWIN TUBE LIGHT TYPE T SL\NO 2
σ ^{C3}	CONDUTE CONTAINED 3 CABLES
	CONCEALED CONDUIT
•	GOING UP
→	GOING DOWN
SDB	SUB DISTRIBUTION BOARD
DB	DISTRIBUTION BOARD
	MAIN SWITCH
₽	TWO PIN SOCKET
€	THREE PIN SOCKET

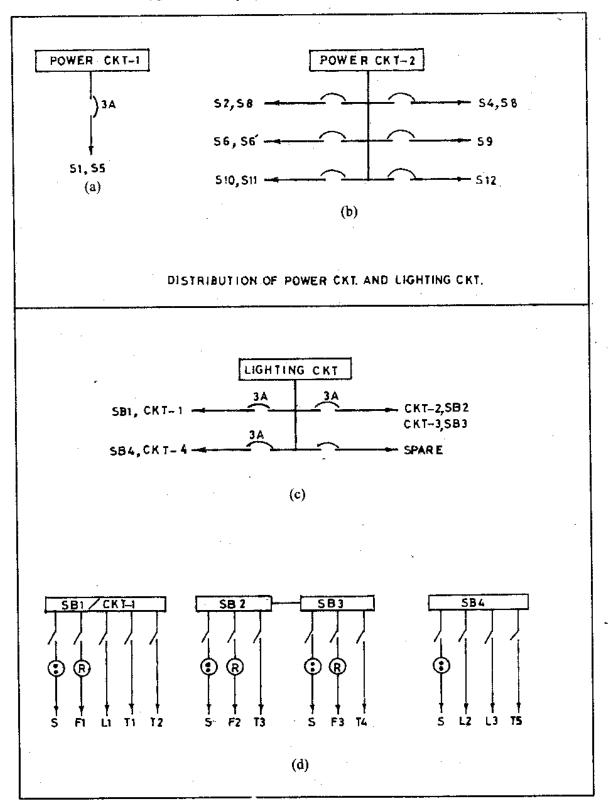

ि ३ ১১.১৬ SWITCH BOARDS AND THEIR RESPECTIVE LOADS


চিত্র ঃ ১১.৪ এ পাওয়ার লোড পয়েন্ট বা পাওয়ার সকেট পয়েন্টগুলার শে-আউট, কানেকশন শে আউট দেখানো হয়েছে। সকেট নম্বর 2, 3, 4, 6, 67, 8, 9, 10, 11, 12 গুলো মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে দ্বে ও আলাদা, তাই সামগ্রীর সাশ্রয় ভোল্টেজ ও ড্রপ কমানোর জন্য SDB-2 তে মোটা ক্যাবল দ্বারা সংযোগ করে সেখান থেকে এ সকল লোডগুলোকে সংযোগ করা হয়েছে যা Power Ckt-2 নামে নামকরণ করা হয়েছে। আবার সকেট নম্বর S2, S5 দুটো ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে কাছাকাছি বলে আলাদা MCB (miniature Circuit Breaker) দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে যা Power ckt-1 নামে বলা হয়েছে। লাইটিং লোডগুলোর জন্য লাইটিং সার্কিট নামে আলাদা একটি সার্কিট তৈরি করা হয়েছে।

SDB-2 হতে ডাইনিং রুমের দৃটি সকেটের যেকোন একটি সকেট ব্যবহৃত হতে পারে তাই S10. S11 প্যারালালে সংযুক্ত হয়েছে। পাক্ষরের সকেট S12 এর কেবল S11 হতে আলাদা, তবে একই কড়ুইট দিয়ে কেবল গিয়ে সংযোগ করেছে। S7 এর সরবরাহ S6, S6' হতে আলাদা কিন্তু S7 এর সংযোগের কড়ুইটের ভিতর দিয়ে S6. S6' এর ক্যাবল গিয়েছে। S6 হতে Going down হয়ে মেঝের ভিতর দিয়ে S6' সকেট going up হয়েছে। S6 এবং S6' এর মাঝের সরবরাহটি ছদের ভিতর দিয়েও পাঠানো যেত। তবে যেহেতু দৃটি সকেটই মেঝে থেকে সামান্য উঁচুতে তাই মেঝের ভিতর দিয়েই নেয়া হয়েছে। এ দুটো সকেটই প্যারালালে সংযুক্ত।

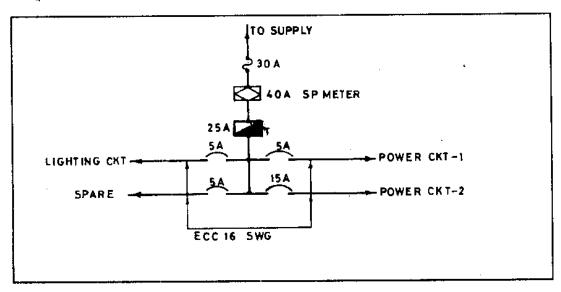১১.২ নং চিত্র থেকে দেখা যায় যে, সাইটিং সার্কিটিট হতে Ckt-1, Ckt-2, Ckt-3, Ckt-4 নামে যে চারটি ভাগ রয়েছে তার মধ্যে Ckt-4 এবং Ckt-1 এ দুটোর প্রতিটিতে 3A এর MCB রয়েছে। কিছু Ckt-2, Ck-3 দুটো মিল 3A এর একটি MCB রয়েছে। লাইনটি প্রথমে ঢুকেছে SB3 (যার লোড Ckt-3 হিসেবে বলা হয়েছে) তে, পরে সেখান থেকে SB2(Ckt-2) তে। যার জন্য ১১.৩ নং চিত্রটিকে এভাবে বুঝানো হয়েছে।

এগুলো কিবাবে মেইন সুইচ থেকে ভাগ করা হয়েছে তা 14.C(iv) থেকে আরম্ভ করে 14.C(viiii) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এসব চিত্রে বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের লাইন আসা থেকে তরু করে মিটার, মেইন সুইচ, ডিস্ট্রিবিউখন বোর্ড, প্রতিটি সার্কিট এর গান্তব্য, ফিউজ বা MCB এর মান, আর্থ কন্টিনিউটি কভান্তর (ECC) এর সংযোগ ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে।

সুতরাং, fig 11.3, 11.4, 11.5 (a, b, c, d) এ সংযোগ চিত্রগুলো মিলিয়ে প্ল্যানটি পড়া হলে পূর্ণ বিষয়টি খুবই সহজে পরিষায়ভাবে বুঝা সম্ভব।




55.5¢ METER, MAIN SWITCH, DISTRIBUTION BOARD CONNECTION

১২.৫ রেজিস্টার, ট্রানম্বিস্টর, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি ড্রায়িং এরিয়াতে স্থাপন করা (Place components such as resistors, Transistors, power supply etc) 8

ECAD Package এ বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেট যেমন— Resistor, Capacitor, Transistor, Inductor, Diode, Opamp, Comparator, Logic gate, IC, Power supply ইত্যাদি রয়েছে।

উপরিউক্ত Component সমূহ থেকে Resistor Transistor ও Powersupply Drawing Area তে স্থাপন করে দেখানো হরে এবং একই পদ্ধতিতে অন্যান্য components ও স্থাপন করতে হবে।

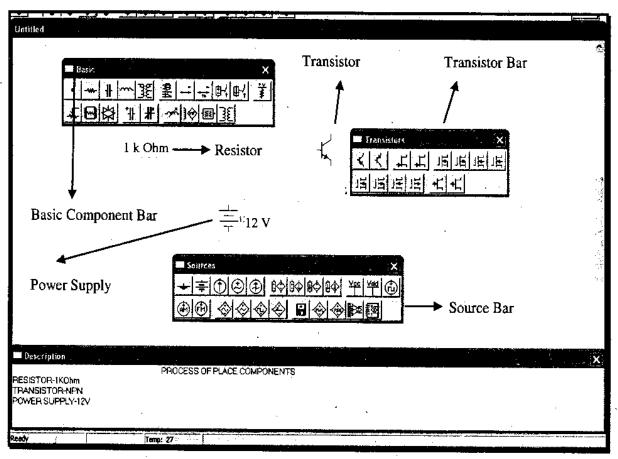Resistor স্থাপর্ন & Resistor স্থাপনের জন্য Mouse cursor কে Toolkits Bar এর Basic component Option এ Click করলে বিভিন্ন Component সমূহ Show করবে। এখান থেকে Resistor component এ Click করে Cursor জ্রাগ (Drag) করে এনে Drawing Area তে Click করলেই Resistor Drawing Area তে স্থাপিত হয়ে যাবে।



চিত্ৰ ঃ ১২.৫ (a) place components


Power supply ছাপন ঃ Power Supply ছাপনের জন্য Mouse Cursor দারা Source অংশে Click করলে বিভিন্ন Source সমূহ Show করবে। এখান থেকে Mouse pointer দারা Click করে দ্রাগ করে এনে Drawing এরিয়াতে Click করলেই Power supply Drawing Area তে স্থাপিত হবে।

Transistor : Transistor স্থাপনের জন্য Mouse pointer দ্বারা Transistor অংশে ক্লিক করলে Transistor সমূহ Show করবে এখান থেকে Moiuse pointer দ্বারা Click করে ড্র্যাগ করে এনে Drawing Area তে ছেড়ে দিলে Transistor স্থাপিত হবে।

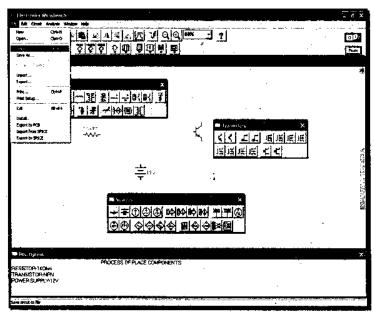
১২.৬ দ্রয়িং সংরক্ষণ (Save the drawing environment) 8

File মেনুর ড্রপ ডাউন মেনু থেকে Save option সিলেন্ট করে নতুন কোন ফাইল সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া Ctrl + S কীষয় একত্রে চেপেও এ কমান্ড কার্যকরী করা যায়। পুরানো কোন ফাইল এডিটিং বা মডিফিকেশন করে তা Save করতেও এ অপশন ব্যবহার করা যায়। তবে নতুন কোন File save করতে চাইলে Save option এ Click করার সাথে সাথেই Save drawing As নামক ডায়ালগ বস্ত্র আসবে। এ ডায়ালগ বস্ত্রের Save in বস্ত্রে ডিরেক্টরী সিলেন্ট (অর্থাৎ Saving destination place) করে File name box এ নাম লিখে Save বাটন Click করলে ফাইল সেভ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, Filename এ Default হিসেবে Drawing আসে। এক্ষত্রে User এ নামেও Save করতে পারে। কিংবা তার পছন্দমত নাম দিয়েও Saveকরতে পারে। তবে File name কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়াই ভাল।

এখানে উল্লেখ্য যে পুরানো কোন ফাইল এডিটিং এর পর তা Save করলে Save Drawing As নামক ভায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে না। পুরানো ফাইল এডিটিং বা মডিফিকেশনের পর উক্ত ফাইলের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে Save As option সিলেন্ট করলে Save Drawing As নামক ভায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। একই নিয়মে ভায়ালগ বক্সের Save in বক্সে ডিরেন্ট্ররী সিলেন্ট করে File Name বক্সে পরিবর্তিত নাম লিখে Save বাটনে Click করলে ফাইল সেন্ড হবে।



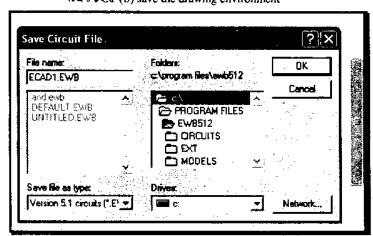চিত্ৰ ঃ ১২.৫ (b) save the drawing environment



চিত্ৰ ঃ ১২.৫ (c) save as dialogue box


মৌখিক প্রশ্নোত্তর

- >। ECAD-धात भूर्व व्यर्थ निया
 - ভিতৰ চিCAD-এর পূর্ণ অর্থ Electronic Computer Aided Design.
- २। क्राक्टि ECAD Package-धन नाम निष्।
 - উত্তর হা করেকটি ECAD Package হচ্ছে Electronic work bench, Or CAD Capture. Easy PCB, Turbo PCB, Circuit maker ইত্যাদি।
- ৩। ECAD Software-এর মৃশ উদ্দেশ্য की?
 - **উত্তর জ্ব** বিভিন্ন ই**লেকট্র**নিকস্ ডিভাইসসমূহের সার্কিট ডিজাইন।
- 8। GUI-এর পূর্ণ অর্থ কী?
 - उड़त है Graphical User Interface.
- ৫। ECAD Screen-এর সর্ব উপরের বারটিকে কী বলে?
 - <mark>উচন্</mark>ত Title Bar.
- ७। Menubar-अत थ्यान थ्यान रानुत्रमृष् की की?
 - File, Edit, Circuit, Analysis, Window, Help.
- 9। Status bar-এর কান্ত কী?
 - ্রিতর 🕝 এই বার কার্সর এর অবস্থান নির্দেশ করে এবং অপারেশন বা কাজ নির্দেশ করে।



ড্র স্কেন্সেটিক সার্কিট (Draw schematic circuits)

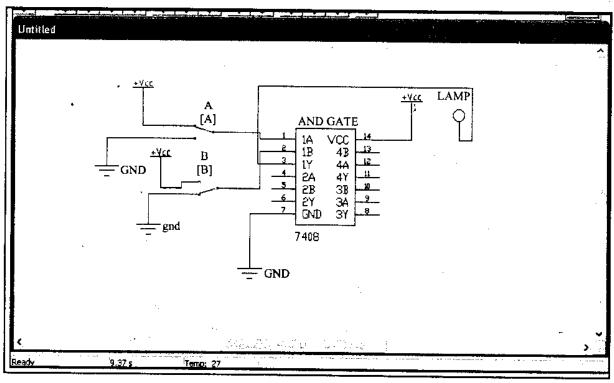ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন E CAD হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যার সাইডে বিভিন্ন ক্ষেমেটিক সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স কম্পোন্টেন্টসমূহ দ্রুয়িং এরিয়াতে স্থাপন করে ইচ্ছেমত সার্কিট ডিজাইন করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা এই E CAD এর সাহায্যে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট এর সাহায্যে ক্ষেমেটিক সার্কিট ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।




চিত্র ৪ ১৩.১ ইলেকট্রনিক সার্কিট

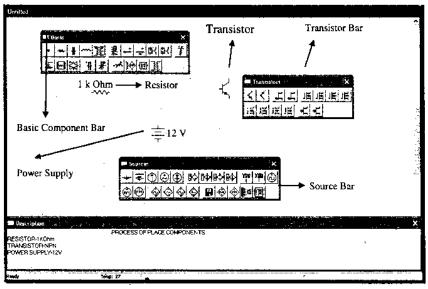১৩.১ ডিভাইসসমূহ (যেমন- রেজিস্টর, ট্রানজিস্টর, আইসি, পাওয়ার সাপ্লাই, গ্রাউন্ড ইত্যাদি) ওয়ার্কস্পেসে স্থাপন (Placing of devices (such as resistors, transistors, IC, power supply grounds etc) in the workspace) 8

ECAD Software এমন একটি Software যার মাধ্যমে যে কোন Electronic এর ইলেকট্রিক্যাল Components-সমূহ Drawing এরিয়াতে স্থাপন করে নিজের পছন্দমত সার্কিটি ডিজাইন সম্পন্ন করা যায়। এখানে এরকম কিছু ডিডাইস যেমন-Resistors, Transistors, Power supply, ground, Ic ইত্যাদি স্থাপন করে এবং Logic gate-এ IC-সমূহ স্থাপন করে এদের কার্যপ্রণালী দেখব।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (ইক্যাড)




िख ६ ५७.२ place components

Resistor স্থাপন & Resistor স্থাপনের জন্য Mouse cursor-কে Toolkits Bar এর Basic component Option-এ Click করলে বিভিন্ন Component-সমূহ Show করবে। এখান থেকে Resistor component-এ Click করে Cursor ড্রাগ (Drag) করে এনে Drawing Area তে Click করলেই Resistor Drawing Area তে স্থাপিত হয়ে যাবে।

Transistor: Transistor স্থাপনের জন্য Mouse pointer দ্বারা Transistor অংশে ক্লিক করলে Transistor সমূহ Show করবে। এখান থেকে Mouse pointer দ্বারা Click করে ড্র্যাগ করে এনে Drawing Area-তে ছেড়ে দিলে Transistor স্থাপিত হবে।

Power supply স্থাপন & Power Supply স্থাপনের জন্য Moues Cursor ধারা Source অংশে Click করলে বিভিন্ন Source সমূহ Show করবে। এখান থেকে Mouse pointer ধারা Click করে ড্রাস করে এনে Drawing এরিয়াতে Click করলেই Power supply Drawing Area-তে স্থাপিত হবে।

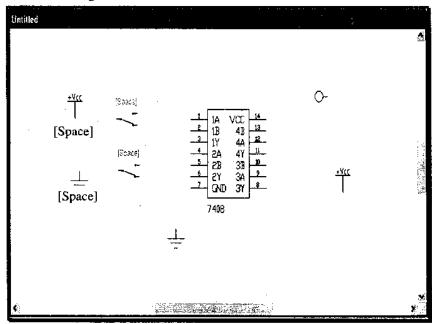Ground স্থাপন ই Ground স্থাপন করার জন্য Tools kit bar এর Source option এ moves দ্বারা Click করি। বিভিন্ন Component সহ একটি Sub tools kit bar open হবে। এখানে 上 (ground symbol) এ Click করে Mouse দ্বারা দ্র্যাগ করে এনে Drawing এরিয়াতে ছেড়ে দিয়ে ground রিশিজ হবে।



চিত্ৰ ঃ ১৩.৩ place devices

১৩.২ রিপজিশন ডিভাইস (Reposition devices) ঃ


ডিভাইসসমূহে Reposition বলতে মূলত বুঝায় একে এক স্থান হতে অন্য স্থানে Move করানো, Rotate (ঘোরানো), Vertically বা Horizontally স্থাপন করা।

Move করার পদ্ধতি ঃ কোন ডিভাইস Move করানোর পূর্বে প্রথমে একে Select করে নিডে হবে। ডিভাইসটিকে বিভিন্নভাবে Seclect করা যায়। যেমন—

- ১। মাউস পয়েন্টার দ্বারা Clik করে device select করা যায়।
- ২। একাধিক ডিভাইসসমূহে Select করার জন্য Ctrl কী চেপে ধরে মাউস দ্বারা অবজেক্টসমূহকে পর্যায়ক্রমে ক্লিক করি।
- ৩। একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার সকল ডিভাইস বা অবজেষ্ট্রসমূহকে সিলেষ্ট করতে টুল প্যালেট হতে সিলেকশন টুল ফ্লিক করার পর মাউস দ্বারা ড্রাণ করে এরিয়া সিলেকশনের মাধ্যমে একটি এলাকার সকল অবজেষ্ট্র সিলেম্ব্র করা যায়।

ভিভাইসসমূহ সিলেন্ত করার পর Mouse pointer দ্বারা ভিভাইসসমূহ ড্রাগ করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে Move করানো যায়।

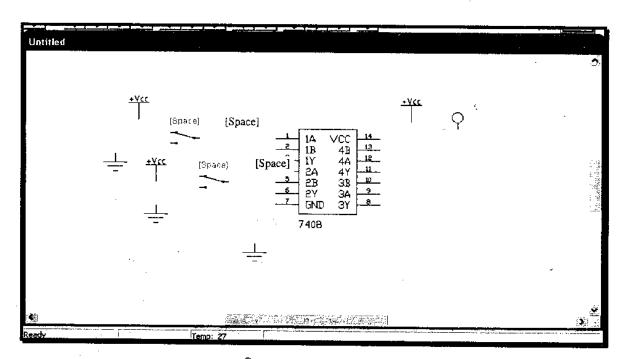Rotate করার পদ্ধতি ঃ একটি অবজেন্ত Rotate করার জন্য প্রথমে একে সিলেন্ত করি, এর পর বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে Rotate করা যায়।



চিত্ৰ ঃ ১৩.৪ Reposition device

প্রথম পদ্ধতি ঃ মেনুবারের Edit অথবা Circuit জ্রপ ডাউন মেনু হতে Rotate অপশন সিলেন্ট করে Rotate করা যায়। আর Flip Horizontal option select করে Horizontally এবং Filp Vertical option Select করে Vertically Rotate করা যায়।


বিভীয় পদ্ধতি ঃ Standard tools bar option এর Rotate Flip Horizontal Rotate কিংবা Flip Vertical Rotate option গুলোর মাধ্যমেও Rotate করা যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ অবজের সিলের করার পর Editing pop up মেনু প্রদর্শনের জন্য মাউসের রাইট বাটন Click করি। Editing pop up মেনুর Rotate, Flip Horizontal অথবা Flip vertical অপশনের মাধ্যমে Rotate কাজ সম্পন্ন করি।

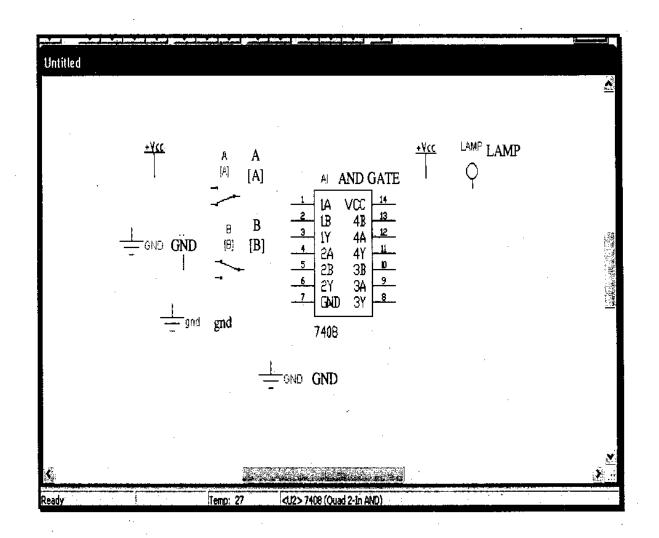১৩.৩ ডিডাইসসমূহের Edit (Edit devices with values and parameters) 🖇

কোন ডিভাইসসমূহের মান ও নাম পরিবর্তনের জন্য মাউস পয়েন্টার ছারা ডাবল ক্লিক করি অথবা Circuit drop down menu এর component properties অংশে click করি।

Component properties নামক জায়ালগ Box আসবে। এখানে Device সমূহের মান ও দাম পরিবর্তন করে দেয়া যায়।



চিত্ৰ ঃ ১৩.৫ Edit Device

১৩,৪ ডিভাইসসমূহ মোছা বা ডিপেট করা (Delete Devices) 🎖

কোন ডিভাইস ডিলেট করার জন্য একে প্রথমে সিলেক্ট করি, অতঃপর Edit menu এর Delete অপশনে Click করলে Device টি Delete হয়ে যাবে।

অথবা, Device সিলেক্ট করে Delete বাটন Press করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখানে Yes বাটন ক্লিক করলে ডিভাইসটি Delete হবে।

১৩.৫ ডিভাইসসমূহ একত্রিত করা (Wire devices together) 🖁

ডিভাইসসমূহকে একত্রিত করার জন্য Wire সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। কেননা ডিভাইসসমূহ তথুমাত্র Workspace এ স্থাপন করলেই Circuit design সম্পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ না এদের মধ্যে অর্থাৎ ডিভাইসসমূহের মধ্যে Wire সংযুক্ত না করা হয়। ডিভাইসসমূহের মধ্যে Wire সংযোগ দু'ডাবে করা যায়। পদ্ধতি দুটি হচ্ছে—


- (1) Automatic connection
- (2) Manual connection

Automatic connection : একে Active করতে হলে Wire connection এর Properties হতে Automatic connection option select করে নিতে হবে।

অতঃপর একটি device এর সাবে অপর একটি Device এর Connection এর জন্য প্রথম Device টিতে Click করে দিতীয় Device টিতে Click করতে Automatic connection পেয়ে যাবে।

Manual connection: এর Manual connection Properties Active পাক্তে হবে। পছতি ঃ

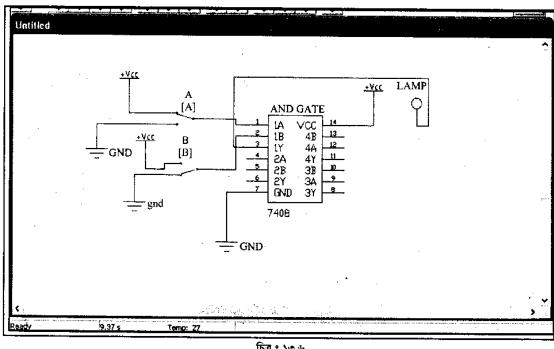- (i) প্রথম Device এর শেষ প্রান্তে Moues pointer রাখতে হবে।
- (ii) অতঃপর Node (●)-এর মত চিহ্ন আসলে Mouse pointer drag করে দ্বিতীয় Device এ নিয়ে ছেড়ে দিলেই connection সম্পূর্ণ হবে।



ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রইং-১৯

िए १ १०.७

মৌখিক প্রশ্লোত্তর

১। যে এরিয়াতে কোন সার্কিট ডিজাইন করা হয় তাকে কী বলে?

উভন্ন ৪) Work space.

২৷ ECAD Workspace G Ground কীভাবে স্থাপন কৰা যায়?

উষ্টর টি Ground ছাপন করার জন্য Tools kit bar Gi Source option এ সড়াবং ছারা Click করি। বিভিন্ন Component সহ একটি Sub tools kit bar open হবে। এখানে ⊥ (ground symbol) এ Click করে Mouse ছারা ড্রাগ করে এনে Drawing এরিয়াতে ছেড়ে দিয়ে ground রিপিজ হবে।

৩। ডিডাইসসমূহের Reposition বলতে কী বুঝার?

্ঠিছর ্ষ্ট্র ডিভাইসসমূহের Reposition বলতে বুঝায় Workspace-এ স্থাপিত Component-সমূহকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গড়াব করানো, Rotate করা (ঘোরানো) এবং Vertically বা Horizontally স্থাপন করা।

৪ ৷ পড়াব করানো পদ্ধতিটি কীঃ

্ঠিছন । কোন ডিভাইস গড়াব করানোর পূর্বে প্রথমে একে Select করে নিতে হবে। ডিভাইসটিকে বিভিন্নভাবে Seclect করা যায়। যেমন−

- ১। মাউস প্রেন্টার দারা ঈষরশ করে device select করা যায় ।
- ২। একাধিক ডিভাইসসমূহে Select করার জন্য Ctrl কী চেপে ধরে মাউস দ্বারা অবজেক্টসমূহকে পর্যায়ক্রমে ক্লিক করি।
- ৩। একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার সকল ডিভাইস বা অবজেক্টসমূহকে সিপেক্ট করতে টুল প্যালেট হতে সিলেকশন টুল ক্লিক করার পর মাউস দ্বারা ড্র্যাগ করে এরিয়া সিলেকশনের মাধ্যমে একটি এলাকার সকল অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায়।

 ডিভাইসসমূহ সিলেক্ট করার পর Mouse pointer দ্বারা ডিভাইসসমূহ ড্র্যাগ করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গড়াব করানো যায়।
- ৫। কোন ডিভাইস বা Component Delete করার কমান্ত কী?

ঠিচন টি Del ev Delete.

৬। ডিডাইসসমূহের মধ্যে Wire সংযোগ করভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী।

্ৰভৱ ঃ) দু'জাগে । যথা ঃ (i) Automatic Connection.

(ii) Manual Connection.

৭। Automatic Wire Connection পদাতিটি কী?

্ঠিছর। একে অপঃরাব করতে হলে Wire connection এর Properties হতে Automatic connection option select করে নিতে হবে।

অতঃপর একটি device এর সাম্বে অপর একটি Device এর Connection এর জন্য প্রথম Device টিতে Click করে দিতীয় Device টিতে Click করতে Automatic connection পেয়ে যাবে।

৮। Manual Connection-এর পদ্ধতি কী?

্ঠিতর 🖟 (i) প্রথম Device এর শেষ প্রান্তে Moves pointer রাখতে হবে।

(ii) অতঃপর Node (●) -এর মত চিহ্ন আসলে Mouse pointer drag করে বিভীয় উবারপব এ নিয়ে ছেড়ে দিলেই connection সম্পূর্ণ হবে।



শ্কিদেটিক সার্বিট বিশ্লেষণ

(Analyze a schematic circuit)

১৪.১ ভূমিকা (Introduction) ঃ

E CAD সফটওয়্যারের সাহায্যে আমরা যে ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করবো সেই সার্কিটে বা সার্কিটের ডিজাইনে কোন ধরনের ভূল আছে কি না তা সার্কিট Analyzer এর সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা ক্ষিমেটিক সার্কিট ডায়াগ্রাম বিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবো।

ডিভাইস মিটার, ভ্যালিউ স্লাইডার, গোল সীকার এবং সার্কিট অ্যানালাইজারের সাথে পরিচিতিকরণ (Familiarizing of device meters, value sliders, goal seeker and circuit analyzer) 8

Device Meters:

Device meters এর কাজ হচ্ছে Electronic device-সমৃহের বিভিন্ন Value পরিমাপ করা। অর্থাৎ Voltage, current, Resistance ইত্যাদি পরিমাপ করা। এজন্য যে সকল Device meters সমূহ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে Multimeter, Voltmeter ও Ameter উল্লেখ্যযোগ্য।

Voltmeter : Voltmeter এর কাজ হচ্ছে Device সমূহের Voltage Drop সমূহ পরিমাপ করা। ECAD Package এ মূলত Digital Voltmeter ব্যবহার করা হয় যা কি না Digit এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করে।

Ameter : Ameter এর কাজ হচ্ছে Device সমৃহের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত Current পরিমাপ করা, ECAD Package এ মৃত্ত Digital এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করে।


Multimeter : Multimeter এর কাজ হচ্ছে Device সমূহের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, ভোন্টেজ ড্রপসমূহ ও রেজিস্ট্যান্সমূহ পরিমাপ করা। আর এটি একই সাথে যেহেতু সব কাজ সম্পন্ন করে সেই Multimeter ব্যবহার করাই সবচেয়ে - সুবিধাজনক। কেননা এক্ষেত্রে Circuit এর Complexity (জটিক) অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব।

Value Sliders: যার মাধ্যমে কোন সার্কিটের ভোল্টেজ কারেন্ট ইত্যাদির মান দেখা যায় তাকে Value Sliders বলা হয়।

Electronic work bench-এ ব্যবহৃত প্রতিটি Meter-এর সাথে Value sliders অংশ থাকে যেখানে সার্কিট অনুযায়ী Simulation
অবস্থায় বিভিন্ন মান দেখায়।

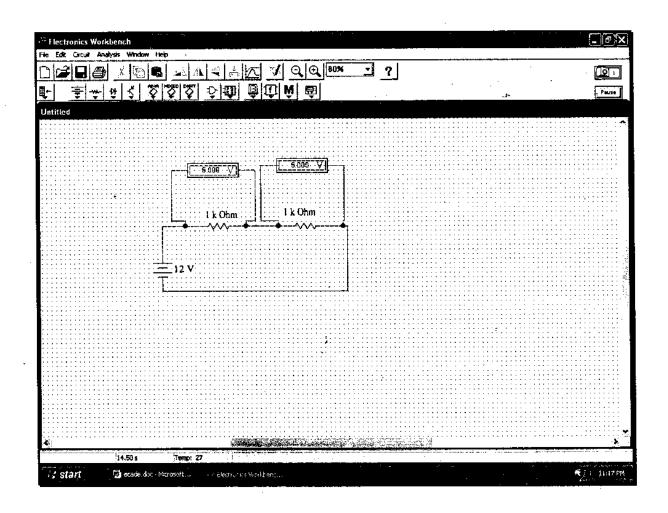১৪.২ সার্কিট ডায়াগ্রামের সাথে ডিভাইস মিটার সংযুক্তকরণ এবং ডিভাইস মিটার ভ্যালিউ স্থাপন (Adding of device meter to circuit diagram and setting of device meter values) ই

নিম্নোক্ত মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ ফুটিয়ে তোলা হবে।



हिन्द ३ ऽ८. \ Add Device Meter

এ কাজটি করার জন্য উপরোক্তভাবে একটি সার্কিট ডিজাইন সম্পন্ন করি।

পদ্ধতি :


- ১। প্রথমে Circuit টি Open করি।
- ২। Mouse pointer Indication button এ নিয়ে Click করি ।
- ত। Voltmeter Button এ click করে ড্রাগ করে এনে work ড্রাগ করে এনে work space এ ছেড়ে দেই।
- 8। অতঃপর প্রয়োজনীয় Node বা wire এর মাধ্যমে Voltmeter circuit এ সংযুক্ত করি।

অনুরূপভাবে Ameter ও Multimeter ও circuit এ সংযুক্ত করা যায়।

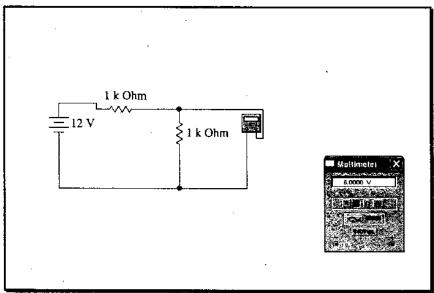১৪.৩ সার্কিট ভোন্টেজ্ঞ এবং কারেন্ট-এর উদ্দেশ্য (View of ciruit voltage and current) 8

View circuit voltage

Multimeter বা Voltmeter সম্বলিত Circuit open করি। পূর্বের কোন Circuit না থাকলে নিম্নোক্ত Figure অনুসারে Circuit তৈরি করি।




চিত্ৰ ঃ ১৪.২ View Circuit Voltage

Circuit Design সম্পন্ন হলে A. On/Off বা O/1 Button এর 1 press করি ভাহলে Circuit voltage voltmeter বা Ameter এ দেখা যাবে।

View circuit current

View circuit current

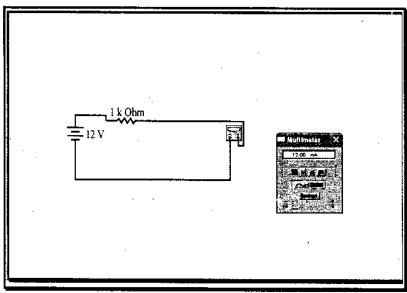Ameter বা Multimeter সম্বলিত Circuit open করি, পূর্বের কোন সার্কিট না থাকলে নিম্নোক্ত Figure অনুসারে Circuit তৈরি করি।




চিত্র ঃ ১৪.७ View Circuit Current

Circuit Design সম্পন্ন হলে on/off বা 0/1 Button এর 1 Button press করি। তাহলে Circuit Current Ameter বা Multimeter এ দেখা যাবে।

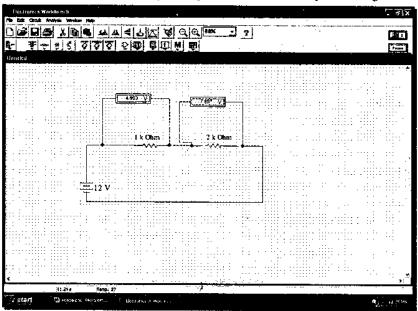
১৪.৪ ডিভাইস ভ্যালিউ পরিবর্তন এবং দ্রুত সার্কিট বিশ্লেষণ (Change of a device value and quickly analyzing the circuit) ঃ

Procedure

- ১। পুরানো design কৃত Circuit open করি।
- ২। এখন যদি Circuitটি Supply voltage change করতে চাই তবে Component টিতে double click করি, Component properties open হবে। এখানে থেকে Value option select করে Value change করে দেই। অর্থাৎ 12 থেকে 24 বা 16 ইত্যাদি দেই।
 - ৩। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে Circuit voltage change করার সাথে সাথে Output ও change ইয়েছে।



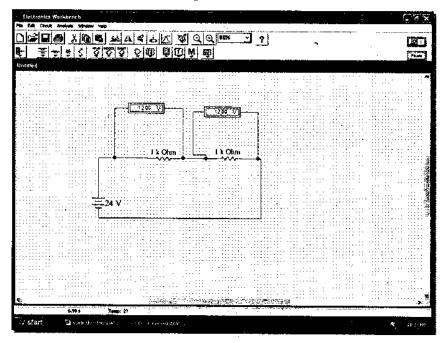চিত্ৰ ঃ ১৪.৪ Change Device Value of Resistance




চিত্ৰ ঃ ১৪.৫ Change Device Value of Supply Voltage

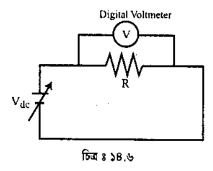১৪.৫ সার্কিট বিশ্লেষক/অসিলোক্ষোপ ব্যবহার করে সার্কিটের ডিসি ও এসি বিশ্লেষণ দক্ষতা (Performance of DC and AC analysis of the circuit using circuit analyzer/ oscilloscope) 8

Perform DC Analysis of the circuit using oscilloscope:

কাজটি করার জন্য প্রথমে একটি সার্কিট Design করতে হবে। বুঝায় সুবিধার্থে একটি ছোট Circuit এর মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরা হল:




পদ্ধতি ঃ

- ১। প্রথমে de power supply-এর একটি রেজিস্টর Work space-এ স্থাপন করি।
- ২। অতঃপর Wire connection-এর মাধ্যমে সার্কিট ডিজাইন সম্পন্ন করি।
- ৩। অতঃপর R-এর প্যারালালে Digital Voltmeter স্থাপন করে সার্কিট ডিজাইন সম্পন্ন করি।
- 8। অতঃপর V-এর বিভিন্ন মান প্রয়োগ করে Circuit Analysis করি।


Circuit Analysis : Circuit analysis সম্পন্ন হলে আমরা বলতে পারি যে R-এর অভিনু মানের জন্য ভোল্টেজ ও কারেন্টের অনুপাত Linear.

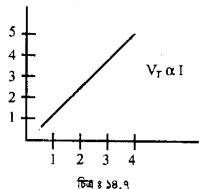অর্থাৎ, উপরোক্ত সার্কিটটি Ohm's Law প্রতিপাদন করে।



Perform AC analysis of the circuit using oscilloscope:

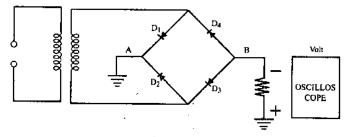Ac Voltage supply-এর মাধ্যমে একটি Circuit design সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য আমরা যে circuit নির্বাচন করব তা হচ্ছে একটি ফুল ওয়েড ব্রীজ রেকটিফায়ার।




চিত্ৰ ঃ ১৪.৮ .

পছ্জি ঃ

- $oldsymbol{\mathsf{J}}$ । প্রথমে চারটি ভায়োভ $D_1,\,D_2,\,D_3$ ও D_4 Work space-এ ছাপন করি।
- ২। এছাড়া প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট হিসেবে AC Power supply, Ground পোড রেজিস্টর (${
 m R}_2$) ও Oscilloscope স্থাপন করি ।
- ৩। Component সমূহকে Reposition করে নেই।
- 8। অতঃপর Wire সংযোজন এর মাধ্যমে Circuit design সম্পূর্ণ করি।
- 🕻 । এখানে Output-এর জন্য Oscilloscope ব্যবহার করা হয়েছে।

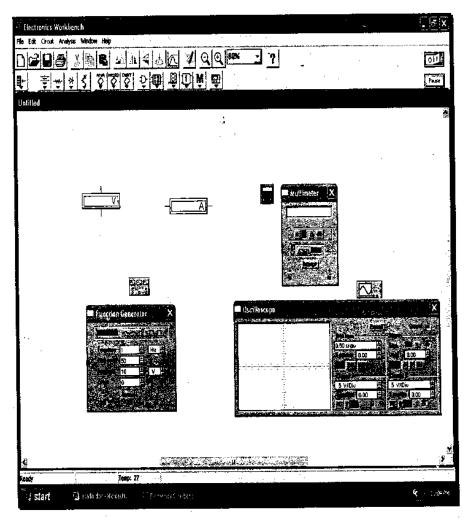১৪.৬ সার্কিট এনাশাইজার (Circuit analyzer) 8

Circuit analyzer-এর কাজ হচ্ছে ডিজাইনকৃত সার্কিটের analysis করা। অর্থাৎ সার্কিটে কোন ভুল আছে কি না, তা নির্ণয় করা। এছাড়া বিভিন্ন Component-সমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করাও Circuit analyzer-এর কাজ।



চিত্ৰ ঃ ১৪.৯ Volt Meier, Ameter, Multimeter, Function Generator Oscilloscope

মৌখিক প্রশ্লোত্তর

- ১। বিভিন্ন device meters-এর নাম निष्।
 - ਰਿਸ਼ਸ਼ Volumeter, Ameter, Multimeter.
- २। Voltmeter चात्रा की नित्रमान कर्ता रहा
 - ਰਿਭਾਵ Voltage.
-)। Ameter बांबा की निविधान कवा दस्ता
 - **উচন্দ্র কারেন্ট** 🕴
- B। Multimeter बाता की नविमान कता दशः
 - Voltage current & Resistance.
- ৫। Oscilluscope-এর কাজ কীয
 - 😕 হর 🗗 বিভিন্ন ওয়েভ যেমন— ক্ষুয়ার ওয়েভ, সাইন ওয়েভ ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- ও। Function Generator-এর কাছ কী?
 - 😕 ভব্ন 🗗 ক্ষার ওয়েড, সাইন ওয়েড, স টুখ ওয়েড ইত্যাদি জেনারেট করা ।




লেয়ারে ড্রাইং ইনফরমেশন সক্তিতকরণ (Organize the drawing information on layers)

শেয়ার (Layer) একটি প্রচলিত শব্দ, যার অর্থ স্তর। অটোক্যান্ড লেয়ার মানে অটোক্যান্ড স্তর। অটোক্যান্ড লেয়ার ১০০% আলো প্রবেশে বাধাহীন ট্রান্সপারেন্ট ইলেকট্রনিক সীট। লেয়ারকে স্বচ্ছ গ্লাস সীট কিমা ট্রেসিং পেপারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন- গ্লাস সীট কিন্দা ট্রেসিং পেপারের নিচে কোন অবজেষ্ট রাখলে তা সহজেই দেখা যায়। অটোক্যাও লেয়ারে হাজারো লেয়ারের সর্ব নিচের লেয়ারটি দেখা যাবে। কোন প্রজেষ্ট যেমন একটি রেসিডেঙ্গিয়াল বিশ্ভিং-এ একাধিক অবজেট্ট প্রপার্টিজ থাকতে পারে। যেমন− দেওয়াল, দরজা, জানালা, ছাদ, গ্যারেজ, বারাদ্দা ইত্যাদি। একটি দ্রয়িং এ যেখানে অনেক অবজেক্ট বিদ্যমান সেক্ষেত্রে অবজেক্টসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভরে বিভক্ত করলে পুরো দ্রয়িং দেখতে, আঁকতে ও ছাপাতে সুবিধা হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন ফ্লোরে ভিন্ন প্লান আঁকতে হয়। তাছাড়া লে-আউট প্লান, ফ্লোর প্লান, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, ফার্নিচার ইত্যাদির জন্য কমোন স্ট্রাক্চারে ভিন্ন ভিন্ন ভ্রয়িং বার বার আঁকতে হয়। কিন্তু অটেক্যাতে কমোন স্ট্রাক্চার বা ছয়িংটি মাত্র একবারই আঁকতে হয়। লে-আউট ক্যাতে কমোন স্ট্রাক্চার বা ছয়িংটি মাত্র একবারই আঁকতে হয়। লে-আউট প্লান, বিদ্যুৎ দাইন, গ্যাস লাইন, ফার্নিচার ইত্যাদির জন্য কমোন স্টাকচারে ভিনু ভিনু ছুয়িংটি মাত্র একবারই আঁকতে হয়। লে-আউট প্লান, ফ্লোর প্লান, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, ফার্নিচার ইত্যাদি প্রত্যেকটি ড্রায়িং এর প্রপার্টিজ ভিন্ন, তাই ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কালার লাইন ওয়েট, লাইন টাইপ তথ্যাদি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় শেয়ার তৈরি করা যায়। যখন ইচ্ছে যে কোন শেয়ার ফ্রিন্স বা অফ করে রাখা যায়। কোন অবজেক্টের কালার পরিবর্তন করতে চাইলে ওধু লেয়ারের কালার পরিবর্তন করণেই চলে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট কালার, একটি নির্দিষ্ট লাইন টাইপ, একটি নির্দিষ্ট লাইন ওয়েট নিয়ে একই ড্রয়িংএ বিভিন্ন প্রপার্টিজ সম্বলিত বিভিন্ন অবজেষ তৈরি করা যায়। যেহেতু অটোক্যাভ লেয়ারসমূহ ট্রাঙ্গপারেন্ট সেহেতু সকল লেয়ার অন থাকলেও একটি লেয়ারের নিচের লেয়ারটি সহজেই দেখা যায়। অটোক্যাডে লেয়ার সিলেকশন একটি মুখ্য ব্যাপার। প্রয়োজনে অসংখ্য লেয়ার অঙ্কন করা যায়। বাড়ির ফ্লোর ডিজাইনে ইলেকট্রিক্যাল লাইন, পাইপ লাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন, ফার্নিচার ইত্যাদি ভিনু ভিনু লেয়ারের সাহায্যে অঙ্কন করে সংযুক্ত করা যায়। ওধু ইলেকট্রিক্যাল লাইন অথবা পাইপ লাইনের যে কোন একটি লে-আউট প্রিন্টিং করতে চাইলে অন্যান্য শে-আউটসমূহ ফ্রিজ বা বন্ধ করে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ভিনু ভিনু ফাইল তৈরির প্রয়োজন পড়ে না।

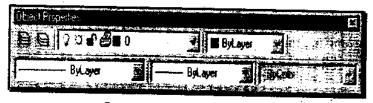১৫.১ শেয়ার নিয়ন্ত্রণকারী অপশন চিহ্নিতকরণ (Identify the layer control option) 8

অবজেক্ট প্রোপার্টিজ টুলবারের মাধ্যমে ড্রন্থিং অবজেক্ট এর লেয়ার, লাইন টাইপ, কালার লাইন ওয়েট ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অবজেক্ট প্রোপার্টিজ টুলবারে দৃটি কমান্ড টুলস এবং ৫টি ড্রপ ডাউন লিস্ট রয়েছে। নিচে অবজেক্ট প্রোপার্টিজ টুলবারের চিত্র দেয়া হল।



চিত্র ৪'১৫.১ অবজেক্ট প্রোপার্টিজ টুসবার

নিম্নে বিভিন্ন টুলস এবং ড্রপ-ডাউন লিস্টের বর্ণনা দেয়া হল ঃ

Make objects layer current **অধিকন ঃ** টুলবারের প্রথম আইকনে ক্লিক করে এই অপশন কার্যকরী করা যায়। এই অপশন কার্যকরী হওয়ার পর যে কোন লেয়ারের অবজেরকৈ ক্লিক করে কারেন্ট বা সচল করা যায়।

Layers আইকন ঃ টুলবারের দিতীয় আইকনই হল লেয়ারস আইকন। এই আইকনে ক্লিক করে Layer properties Manager ভায়ালগ বন্ধ ওপেন করা হয় এবং নতুন লেয়ার তৈরি অথবা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

Object properties control ঃ প্রথম ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে লেয়ার অন/অফ,লক/আনলক, ফ্রিন্ধ/আনফ্রিন্ন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

Line color control ঃ দিতীয় ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে লেয়ারের কালার নিয়ন্ত্রণ বা সিলেক্ট করা হয় :

Linetype control : তৃতীয় ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে লেয়ারের টাইপ নিয়ন্ত্রণ বা সিলেক্ট করা হয়।


Lineweight control : চতুর্থ ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে লেয়ারের লাইন ওয়েট নিয়ন্ত্রণ বা সিলেট করা হয়। শেষ ড্রপ ডাউন লিস্ট সাধারণত হিডেন থাকে। এই লিস্ট থেকে বাই-কালার নিয়ন্ত্রণ বা সিলেট করা হয়।

১৫.২ পেরার তৈরি এবং নামকরণ (Create and name the layers) \$

একটি দ্রয়িং এ বিভিন্ন অবজের অন্ধন, ডাইমেনশন প্রয়োগ এবং টেক্সট এর কান্ত করা হয়। তাছাড়া প্রিশ্টিং এর সময় তা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রিশ্টিং এর প্রয়োজন পড়ে তাই লেয়ারের প্রয়োজন হয়।

লেরার তৈরির পছতি ঃ

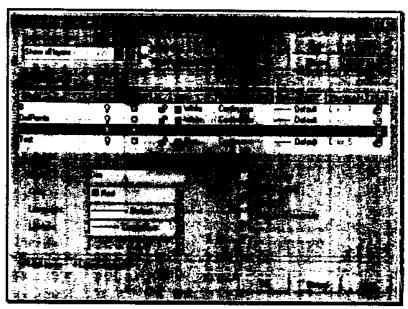- ১। অটোক্যাড থাকিকা উইভোতে প্রবেশ করার পর অথবা যে কোন একটি ড্রায়িং ফাইল ওপেন করার পর করম্যাট মেনু থেকে Layer সিলেন্ট করি অথবা কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস করি। অথবা, অবজেন্ট প্রোপার্টিজ টুলবারে লেয়ার (Layers) আইকনে ক্লিক করি।
- ২। লেয়ার প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে New বাটনে ক্লিক করি। Layer l নামের একটি অস্থায়ী লেয়ার নতুন লেয়ার হিসেবে প্রদর্শিত হবে।



চিত্র ঃ ১৫.২ লেরার প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ভায়ালগ বন্ধ


৩। ডাইমেনশন প্রয়োগের জন্য নতুন লেয়ার তৈরি করতে Layer) নামের ডিফন্ট লেয়ারের ক্ষেত্রে নতুন লেয়ার নাম Dim লিখে এন্টার কী প্রেস করি।

- 8 । Show details আইকনে ক্লিক করে ডাইমেনশন লেয়ারটির কালার নির্বাচনের জন্য Details এলাকার মধ্যে Name বঙ্গে ক্লিক করি। এই বঙ্গে Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Magenta, White other ইত্যাদি অপশনের মধ্য হতে যে কোন একটি কালার নির্বাচন করি। এক্ষত্রে আমরা Red নির্বাচন করে Current বাটনে ক্লিক করার পর OK বাটনে ক্লিক করি। এখন Dim নামে Red কালারের একটি সচল নভূন লেয়ার তৈরি হল। এ অবস্থায় ড্রায়িং এ যে কোন ডাইমেনশন প্রয়োগ বা কোন কিছু ড্ল করলে তা এই লেয়ারের অন্তর্ভুক্ত হবে।
 - ৫। একইভাবে ডাইমেনশন প্রয়োগের জন্য আমরা Dim নামের শেয়ার যে কোন কালারের তৈরি করতে পারি।

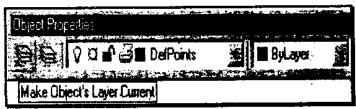১৫.৩ শেয়ার সচল এবং প্রদর্শন করা (Make the layer current and control layer visibility) &


পূর্বে তৈরিকৃত লেয়ারসমূহ হতে কাজের সুবিধার জন্য যে কোন লেয়ারকে কারেন্ট বা সচল করা যায়। কোন লেয়ারকে সচপ বা কারেন্ট করতে হলে নিমুের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

১। অবজেষ্ট প্রোপার্টিজ টুগবার হতে Make objects layer current আইকনে ক্লিক করি। আইকনের আকার বর্গাকৃতি ধারণ করলে যে কোন গেয়ারের অবজেষ্ট এর উপর ক্লিক করলে উক্ত লেয়ার সচল বা কারেন্ট হবে।



চিত্র ঃ ১৫.৩ অবব্রেষ্ট প্রোপার্টিজ টুশবার

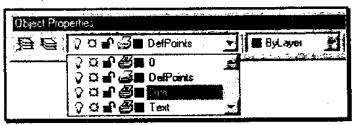২। Object properties control ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় লেয়ার সিলেম্ব করলে উক্ত লেয়ার সচল বা কারেন্ট হবে।



क्रिय १ ५৫.८

ত। কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস অথবা অবজেষ্ট প্রোপার্টিজ টুলবারের Layer আইকনে ক্লিক করি। অবজ্ঞো প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে Name এলাকায় প্রয়োজনীয় লেয়ার সিলেষ্ট করে Current বাটনে ক্লিক করলে উষ লেয়ার সচল হবে:

লেয়ার জন/অফ করা ঃ

কাজের সুবিধার জন্য যদি অটোক্যাডের কোন একটি বিশেষ দেয়ার প্রদর্শন করতে না চাই কিংবা প্রিন্টিং করতে না চাইলে উৎ দেয়ার অফ বা বন্ধ করে রাখতে হবে।

লেয়ার অন/অফ করার পদ্ধতি ঃ

১। কমান্ড উইন্ডোতে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস করি। অথবা অবজেষ্ট প্রোপার্টিজ টুলবারের অইকনে ক্লিক করি। অবজে প্রোপার্টিজ ম্যানেজার জায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে অপ্রয়োজনীয় লেয়ারসমূহ সিলেষ্ট করে Show Details এলাকায় Off for displa চেক বন্ধ সিলেষ্ট করি অথবা On/Off আইকনে ক্লিক করি। এলাকায় উজ্জ্বল হল্দ বাতি অনুজ্জ্বল হলে Ok বাটনে ক্লিক করি। এল নির্বাচিত লেয়ারসমূহ আর ক্লীনে প্রদর্শিত হবে না। Show Details বাটনে ক্লিক করলে Details নামক এরিয়া প্রদর্শিত হবে। উষ এরিয়াতে Name, Color, Lineweight, Linetype, Off for display, Lock for editing, Do not plot, Freeze in all viewpoint ইত্যাদি হবে। উক্ত এরিয়াতে Name, Color, Lineweight, Linetype, Off for display, Lock for editing, Do not plot, Freeze in all viewpoint ইত্যাদি বন্ধ রয়েছে। উক্ত বন্ধতলোতে এডিটিং ও সিলেকশন করা যায়।

১৫.৪ লেয়ার ফ্রিঞ্জ, লক এবং আনশক করা (Freeze, lock and unlock the layers) 8

Freeze क्या :

কোন লেয়ারকে দীর্ঘ সময় ইনভিজ্ঞিবল রাখতে চাইলে উক্ত লেয়ারকে Freeze করা হয়। করা Freeze লেয়ারের কোন অবজেরকৈ অটোক্যাড প্রদর্শন, প্রিন্টিং বা রিজেনারেশন করে না। ফলে জটিল ড্রায়িং-এ zoom, pan, Vpoint এর কার্যকারিতা দ্রুত করা যায়। ফ্রিজ করা লেয়ারকে থ্য (Thaw/Unfreeze) করলে পুনরায় উক্ত লেয়ারের অবজেরসমূহ রিজেনারেট এবং প্রদর্শিত হয়।

ফ্রিক্স/আনফ্রিক করার পদ্ধতি ঃ

- ১। কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস করি অথবা অবজেক্ট প্রোপার্টি**ন্ন** টুলবার হতে Layer আইকনে কিক্ল করি।
- ২। শেয়ার প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে যে পেয়ারটি ফ্রিজ করা প্রয়োজন সেটি সিলেট্ট করে Show details এলাকায় Freeze in view points বন্ধে ফ্রিক করি অথবা ফ্রিজ/খ্য আইকনে ক্রিক করি। এখন ফ্রিজ আইকনের আকার পরিবর্তিত হবে।
 - ৩। OK বাটনে ক্লিক করি। এখন নির্বাচিত লেয়ারটি আর পর্দায় প্রদর্শিত হবে না।

লেয়ার লক/আনলক করা ঃ

অটোক্যাডে ড্রন্মিং করার সময় কিছু লেয়ার বা অবজেষ্ট এর উপর কাজ করতে না চাইলে ঐ সমস্ত লেয়ার প্রয়োজনে লক করে রাখা যায়। লক করা লেয়ার পর্দায় প্রদর্শিত হবে কিন্তু উক্ত লেয়ারের অবজেষ্টসমূহ সিলেষ্ট করা, এডিট করা যাবে না। লকড করা লেয়ারকে আনলকড করে উক্ত লেয়ারকে কারেন্ট বা সচল করা যায় এবং আরও নতুন অবজেষ্ট অভন করা যায়।

লক/আনলক করার পছতি ঃ

- ১ : কমান্ত লাইনে Leyer লিখে এন্টার কী প্রেস করি অথবা অবজেষ্ট প্রোপার্টিঞ্জ টুলবার হতে Layer আইকনে ক্লিক করি।
- ২। লেয়ার প্রোপার্টিঞ্জ ম্যানেক্সার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে যে লেয়ারটি Lock করা প্রয়োজন সেটি লিলেষ্ট করে Show details এলাকায় Lock for editing বন্ধে ক্লিক করি অথবা লক/ আনলক আইকনে ক্লিক করি। এখন লকড (ডালা) আইকনের আকার পরিবর্তিত হবে।
 - ৩। OK বাটনে ক্লিক করি। এখন নির্বাচিত লেয়ারটিতে আর এডিটিং বা সিলেট্ট করা যাবে না।

লেরার প্লটিং অন/অফ করা ঃ কোন লেয়ার প্রদর্শিত প্রয়োজন কিন্ত প্রিন্টিং প্রয়োজন নয় সেক্ষেত্রে উক্ত লেয়ারের পুটিং অফ করতে হয়। পুনরায় উক্ত লেয়ারের পুটিং অন করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

পুটিং অন করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।


গ্রান্টিং অন/অফ করার পদ্ধতি ঃ

- ১। কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস করি অথবা অবজেষ্ট প্রোপার্টিজ টুলবার হতে Layer আইকনে ক্লিক করি।
- ২। লেয়ার প্রোপার্টিজ ম্যানেক্সার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে যে লেয়ারটি Plot অফ করা প্রয়োক্তন সেটি সিলেই করে Show details এলাকায় Do not plot বন্ধে ফ্লিক করি অথবা প্লট (প্রিন্টার চিহ্নিত) আইকন অন/অফ করি।
 - ৩। OK বাটনে ক্লিক করি। এখন নির্বাচিত লেয়ারটিতে আর প্রন্টিং/প্রটিং করা যাবে না।

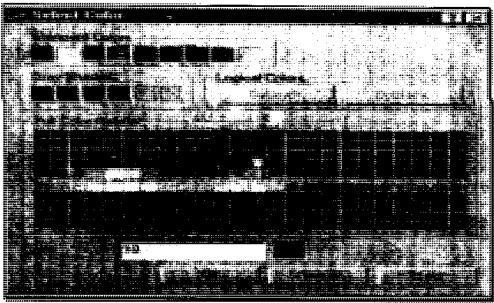১৫.৫ সেয়ারে কালার এবং লাইন টাইপ সেট করা (Set the layer color & line type) 8

- ১। কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার কী প্রেস করি অধবা অবজেষ্ট প্রোপার্টির্ন্ন টুলবার হতে Layer আইকনে ক্লিক করি।
- ২। লেয়ার প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে যে লেয়ারটির Color সেট করা প্রয়োজন সেটি সিলেই করে Show details এলাকায় Color দ্রুপ ডাউন লিস্ট থেকে কাজ্জিত কালার সিলেই করে OK বাটনে কিঞ্ল করি।


৩। অব্ববা Color আইকনে ক্লিক করি। Selet Color নামক ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে কাঞ্চিকত কালার সিলেন্ট করে OK বাটনে ক্লিক করি। এখন এই লেয়ারে কোন অবজেন্ট ড্র করতে তা নির্বাচিত কালারে ড্র হবে।



Mar i falt it Nations coken William 1816


লেরারের লাইন টাইপ সেট করা ঃ অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন লাইন টাইপ ব্যবহার করা হয়। লাইন টাইপ বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন- সরলরেখা, ভ্যাগ রেখা, কন্ম রেখা, ভগ্ন রেখা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন লাইন ব্যবহার করে ড্রিয়িংকে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়। লাইন টাইপ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

- ১। কমান্ড লাইনে Layer শিখে এন্টার কী প্রেস করি অথবা অবজেক্ট প্রোপার্টিজ টুলবার হতে Layer আইকনে ফ্রিক করি।
- ২। লেয়ার প্রোপার্টিজ ম্যানেজার ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হলে যে লেয়ারটি Linetype সেট করা প্রয়োজন সেটি সিলেষ্ট করে Show details এলাকায় Linetype জ্বপ ডাউন লিস্ট থেকে কাজ্জিত Linetype সিলেষ্ট করি অথবা Linetype আইকনে ক্লিক করে OK বাটনে ক্লিক করি। Select Linetype নামক ডায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হবে।

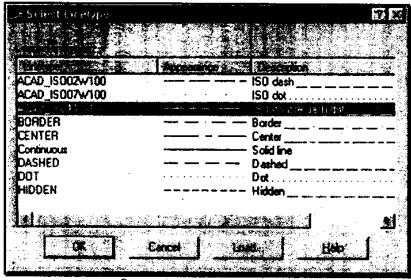

চিত্ৰ ঃ ১৫.৬ Select Linetype ডায়ালগ বন্ধ

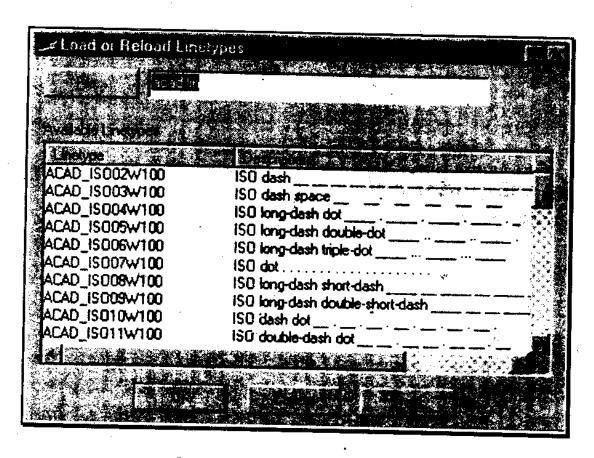- select Linetype ডায়ালগ বন্ধ হতে কাজ্জিত Linetype সিলেন্ট করে OK বাটনে ক্লিক করি। এখন এই লেয়ারে কোন ্ ত্রুচেন্ট ফ্ল করতে তা নির্বাচিত Lintype-এ অস্কিত হবে।
- 8 কান্স্কিত লাইন টাইপ Select Linetype ডায়ালগ বন্ধে না থাকলে Loan বাটনে ক্লিক করি। Load or Reload Linetypes নমক ভায়ালগ বন্ধ প্রদর্শিত হবে। এই বন্ধ থেকে ইচ্ছেমত যে কোন লাইন সিলেন্ত করে OK বাটনে ক্লিক করে টাইপ লোড করে নেম্ব হায়।



চিত্ৰ ঃ ১৫.৭ Load or Reload Linetypes ভায়ালগ বন্ধ

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

নৌখিক প্রশ্লোত্তর

১। লেয়ার বলতে কী বৃঝ?

ভিতৰ বিষয়ের (Layer) একটি প্রচলিত শব্দ। যার অর্থ স্তর। অটোক্যাড লেয়ার মানে অটোক্যাড স্তর। যখন একই Page এ অনেকগুলো Drawing আঁকতে হয় যেমন— Structure, Architecture, Electrical, Plumbing তখন বুঝার স্বিধার্থে বিভিন্ন Color-এ Layer ব্যবহার করে Drawing আঁকতে হত। প্রয়োজনমত Layer Off/On করে প্রয়োজনীয় Drawing print করা হয়।

২। সেরার নিরম্ভবকারী অপননভলো কী কী?

তিষ্কা আবজের প্রোপার্টিজ টুলবারের মাধ্যমে ড্রয়িং অবজের এর লেয়ার, লাইন টাইপ, কালার লাইন ওয়েট ইড্যাদি
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অবজের প্রোপার্টিজ টুলবারের দুটি কমান্ড টুলস এবং ৫টি ড্রপ ডাউন লিস্ট। যেমন—

- (i) Make objects layer current আইকন
- (ii) Layer আইকন
- (iii) Object proper control আইকন
- (iv) Line color control আইকন
- (v) Line type control
- (vi) Line weight control.

৩। সেরার কীভাবে Create করা হয়?

্ঠিছর । একটি দ্রয়িং এ বিভিন্ন অবঞ্জেষ্ট অঙ্কন, ডাইমেনশন প্রয়োগ এবং টেক্সট এর কাঞ্চ করা হয়। তাছাড়া প্রিন্টিং এর সময় তা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রিন্টিং এর প্রয়োজন পড়ে। তাই শেয়ারের প্রয়োজন হয়। মেনু থেকে Format → Layer-এ Click করতে হবে। এখন Layer-এর নাম Type করে ভিন্ন ভিন্ন কালার নির্বাচন করতে হবে।

8। কীভাবে লেরার সচল ও প্রদর্শন করা বারাং

ভিতর ঐ লেয়ারে বিভিন্ন ধরনের Option আছে। কখনও লেয়ার OFF করা বা ON করা যায়, অথবা লক করা যায়।

Format → Layer-এ Click করলে Object properties control বন্ধ আসবে। এখান থেকে OFF/ON/LOCK বন্ধে Click করে লেয়ার সচল বা বন্ধ করা যায়।

৫। সেয়ারে লাইন টাইল কী_?

্ঠিতর ব্রি যখন ড্রায়িং করা হয় তখন ড্রায়িং-এ বিভিন্ন ধরনের লাইন ব্যবহার করা হয় যেমন— মোটা লাইন, চিকন লাইন, ডটেড লাইন, কেন্দ্ররেখা, ভগ্নরেখা ইত্যাদি। ড্রায়িং এ ভিন্ন লাইন ব্যবহার করে ড্রায়িংকে সহজভাবে উপস্থাপন করাকে লাইন টাইপ বলে।





E-BOOK

- www.BDeBooks.com
- FB.com/BDeBooksCom
- BDeBooks.Com@gmail.com